

Oniga Ștefan

# Circuite digitale I

## Lucrări de laborator

UTPRESS  
Cluj-Napoca, 2020  
ISBN 978-606-737-483-4





Editura U.T.PRESS  
Str.Observatorului nr. 34  
C.P.42, O.P. 2, 400775 Cluj-Napoca  
Tel.:0264-401.999  
e-mail: [utpress@biblio.utcluj.ro](mailto:utpress@biblio.utcluj.ro)  
<http://biblioteca.utcluj.ro/editura>

Director: Ing. Călin D. Câmpean

Recenzia: Șl. dr. ing. Ioan Orha  
Șl. dr. ing. Claudiu Lung

Copyright © 2020 Editura U.T.PRESS

Reproducerea integrală sau parțială a textului sau ilustrațiilor din această carte este posibilă numai cu acordul prealabil scris al editurii U.T.PRESS.

ISBN 978-606-737-483-4

# Cuprins

---

1. Prezentarea plăcilor și mediului de dezvoltare
  2. Introducere în utilizarea programului XILINX ISE
  3. Implementarea funcțiilor de 3 și 4 variabile
  4. Implementarea funcțiilor logice pe două nivele
  5. Circuite codificatoare, decodificatoare multiplexoare
  6. Comparatoare, generatoare de paritate, sumatoare
  7. Circuite aritmetice și logice
  8. Circuite logice secvențiale simple. Circuite basculante
  9. Simularea numărătoare
  10. Implementarea numărătoarelor
  11. Registre
  12. Memorii
- Anexe

# Lucrarea de laborator nr. 1

---

- Prezentarea și testarea plăcilor de dezvoltare Nexys2
- Prezentarea mediului de dezvoltare integrat Xilinx ISE

# Nexys 2- Basys 3 - Nexys 4

- Plăcile de dezvoltare folosite în cadrul lucrărilor de laborator sunt Nexys 2, Basys 3 și Nexys 4
- Principalele lor caracteristici sunt prezentate în tabelul următor


Nexys 2	Basys 3	Nexys 4
Spartan-3E FPGA	Artix-7 FPGA	Artix-7 FPGA
4656 slices	5200 slices	15580 slices
9312 Flip-Flops	41600 flip-flops	126800 flip-flops
20 Dedicated Multipliers	90 DSP slices	240 DSP slices
360 Kbits Block RAM	1800 Kbits Block RAM	4860 Kbits Block RAM
16MB fast Micron PSDRAM		256 MB DDR2
ISE Design Suite	VivadoDesign Suite	VivadoDesign Suite


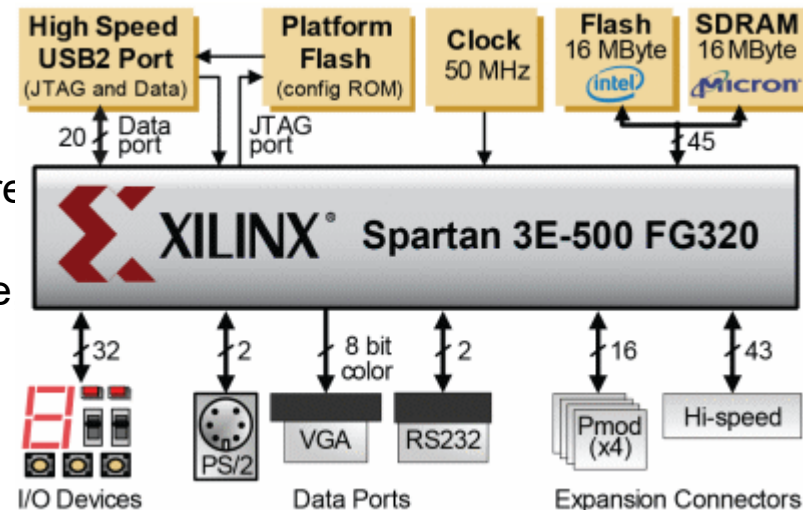
# Digilent Nexys 2

FPGA Xilinx Spartan-3E, 500K porți logice echivalente


- Port USB2 – permite alimentarea, configurarea și transferul datelor
- Se poate folosi cu ISE/Webpack și EDK
- Memorie DRAM: 16MB fast Micron PSDRAM
- Memorie Flash: 16MB Intel StrataFlash
- Memorie ROM: Xilinx Platform Flash ROM
- Surse de alimentare în comutație eficiente
- Oscilator de 50MHz oscillator, și soclu pentru un oscilator suplimentar
- 75 de pini de I/O conectate la conectoarele de expandare (Hirose FX2 cu 43 signals și 4 conectoare 2x6 Pmod)
- Toate semnalele de I/O sunt protejate la descărcare electrostatică și la scurtcircuit.
- Periferice on-board: 8 leduri, 4 afișaje cu 7 segmente butoane și 8 switch-uri
- Nexys2 manual  
[http://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2\\_rm.pdf](http://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf)
- Digilent Nexys2 :  
<http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,790&Prod=NEXYS2>





# Digilent Nexys 2

- **Posibilități de alimentare plăcii**
  - USB
  - Baterie
  - Sursă externă

Supply	Device	Amps (max/typ)
3.3V main	IC6: LTC1765	3A/100mA
2.5V FPGA	IC7: LTC3417	1.4A/50mA
1.2V FPGA	IC7: LTC3417	1.4A/200mA
1.8V SRAM	IC8: LTC1844	150mA/90mA
3.3V USB	IC5: LTC1844	150mA/60mA

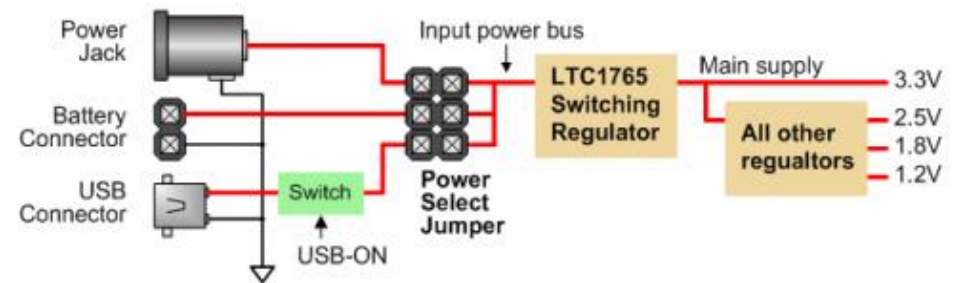

 
 
- **Configurarea circuitului FPGA și a memoriei Flash**



[[Nexys 2 Reference Manual](#)]
  
# Intrări și ieșiri utilizator

- Butoanele în stare de repaus sunt conectate la masă. La apăsare generează un nivel logic ridicat
- Comutatoarele generează nivel ridicat sau coborât în funcție de poziția lor
- Butoanele și comutatoarele utilizează rezistoare de protecție la scurtcircuit
- Ledurile sunt conectate la pinii FPGA prin intermediul unor rezistoare de 390  $\Omega$  care limitează curentul prin leduri la 3-4 mA
- Afișajele cu 7 segmente sunt cu anod comun





# Digilent Adept suite




- DigilentAdept este un program dezvoltat de firma Digilent care permite comunicarea cu plăcile Digilent
- **ADEPT pentru Windows**
- Adept 2 permite configurarea și transferul datelor folosind standardul JTAG
- De asemenea oferă posibilitatea testării plăcilor și transferul datelor I/O
- Configurează circuitele logice configurabile Xilinx . Initializează un scan chain, programează circuitele FPGA, CPLD, și PROM
- Transferă datele spre și dinspre circuitul FPGA de pe placă.
- Programează dispozitivul Xilinx XCFS Platform Flash folosind fișierele .bit sau .mcs.
- Programează dispozitivele CPLDs Xilinx CoolRunner2 folosind fișierele .jed.
- Programează marea majoritate a FPGA-urilor de tip Spartan și Virtex cu fișierele .bit

## Digilent Adept Suite

- <https://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,828&Prod=ADEPT2>

# Încărcarea fișierului de testare

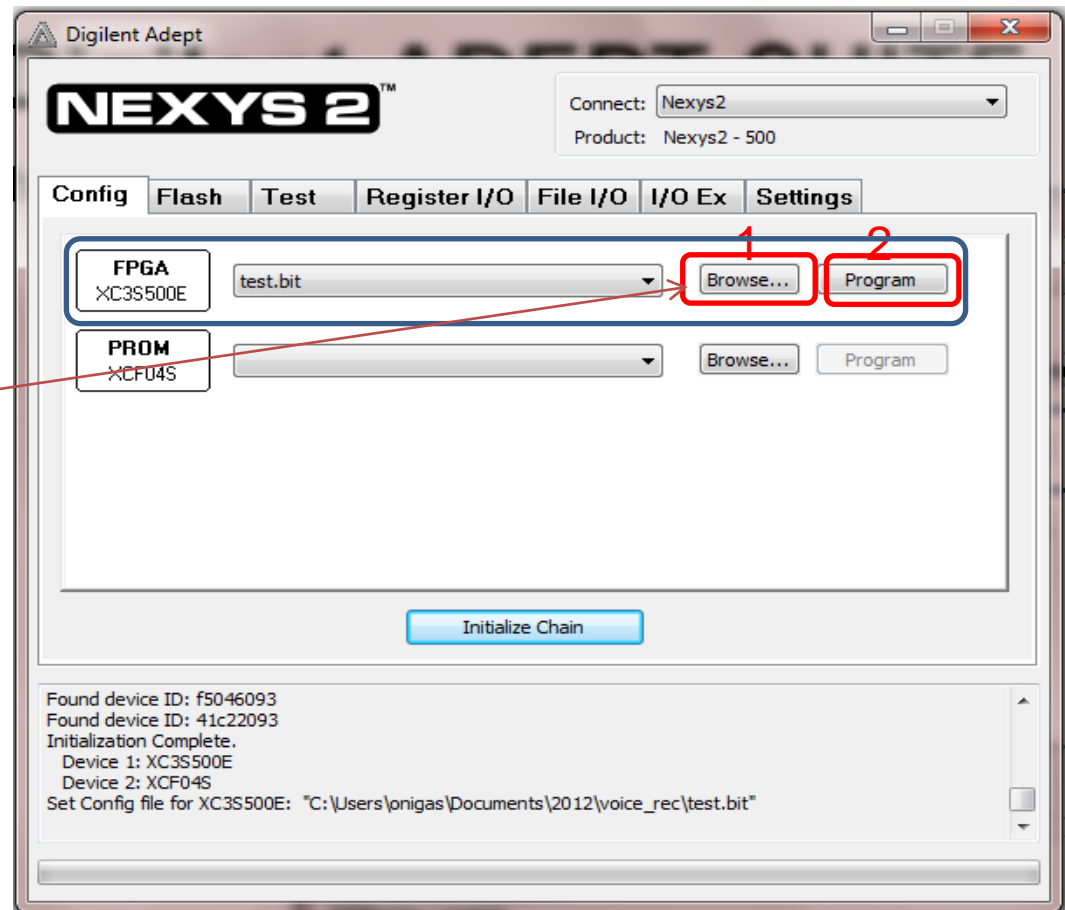


Configurarea FPGA:  
.bit (fișierul de configurare generat)

# Testarea plăcii


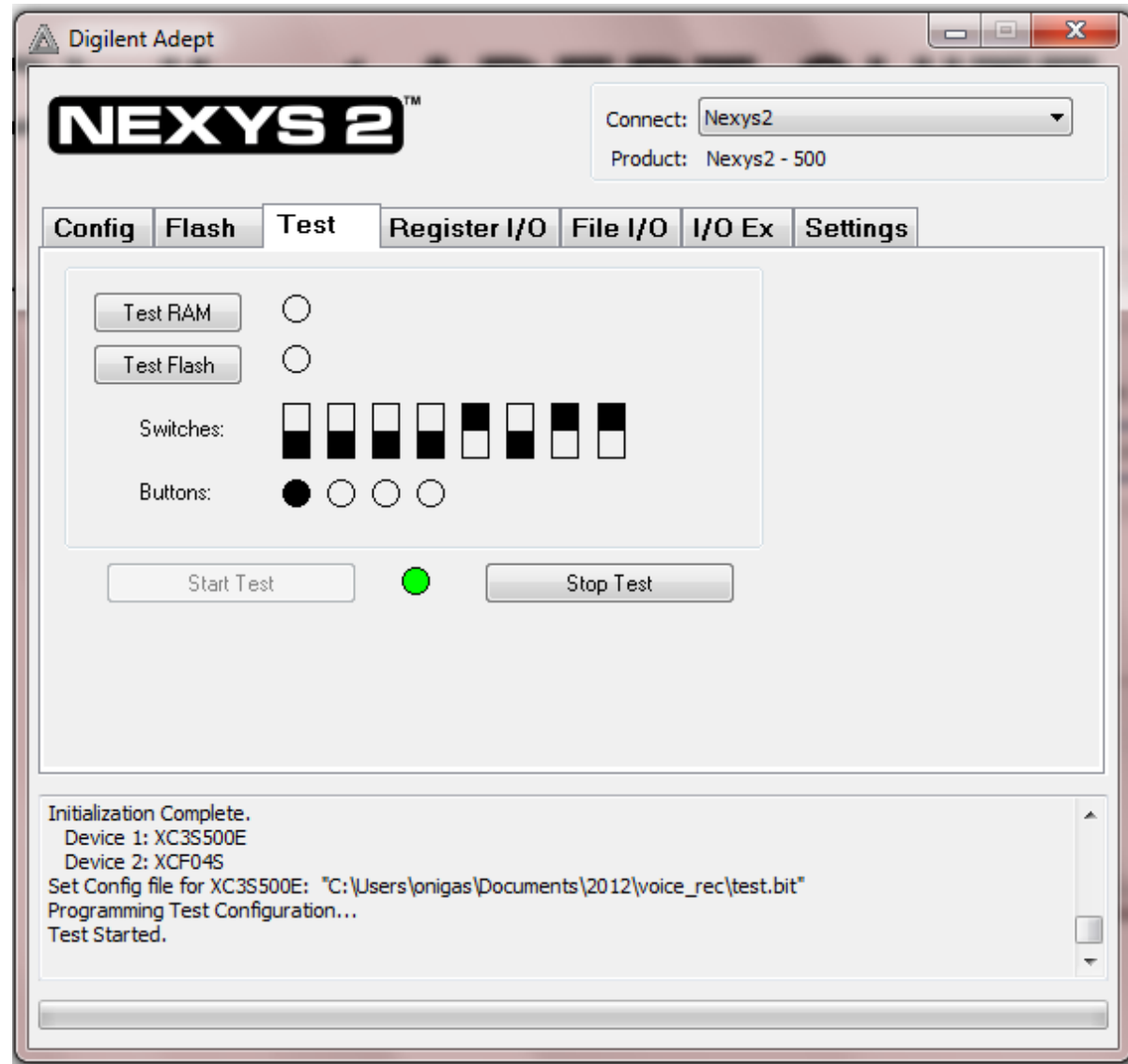
## Start Test:

- RAM
- Flash
- Comutatoare
- Butoane
- LED-uri
- Afişaj cu 7 segmente



# Mediul de dezvoltare

---

- Mediul de dezvoltare folosit în laborator pentru circuitele FPGA Xilinx se numește Xilinx ISE (Integrated Software Environment).
- Vom folosi varianta gratuită a programului Xilinx ISE 14.7 numit WebPack care este o variantă complet funcțională, singurele limitări fiind legate de tipul circuitului FPGA cu care se pot face implementările.
- Programul permite implementarea doar cu circuitele produse de firma Xilinx până la generația a 6-a (Spartan®-6, Virtex®-6, și respectiv CoolRunner™), singurele dispozitive din generația a 7-a ce pot fi totuși folosite fiind două circuite Artix-7: XC7A100T și XC7A200T.
- Implementarea cu circuitele FPGA din generația a 7-a se poate realiza folosind programul Xilinx Vivado.


# Instalarea programului Xilinx ISE

---

1. Programul poate fi descărcat de pe site-ul [Xilinx website](#) după o înregistrare prealabilă. (Xilinx ISE - Full Installer for Windows (TAR/GZIP - 6.18 GB)), sau folosind o copie locală a cestuia direct de [aici](#).
2. Licența este gratuită și se poate obține de pe site-ul [Xilinx product licensing](#) după crearea unui cont sau poate fi descărcată de [aici](#).
3. ATENTIE
  - Softul nu funcționează automat pe variantele de 64 biți Windows 8, 8.1 și 10.
  - Problema poate fi rezolvată așa cum este descris [aici](#) (În fișier există și două linkuri Youtube care prezintă această soluție), sau preferabil se poate rezolva folosind un program care face automat aceste modificări și poate fi descărcat de [aici](#).
  - Pe site există și o variantă numită ISE 14.7 Windows 10 dar această variantă ISE 14.7 VM pentru Windows 10 se execută pe un mediu virtualizat, și anume pe o Mașină virtuală Oracle Linux.
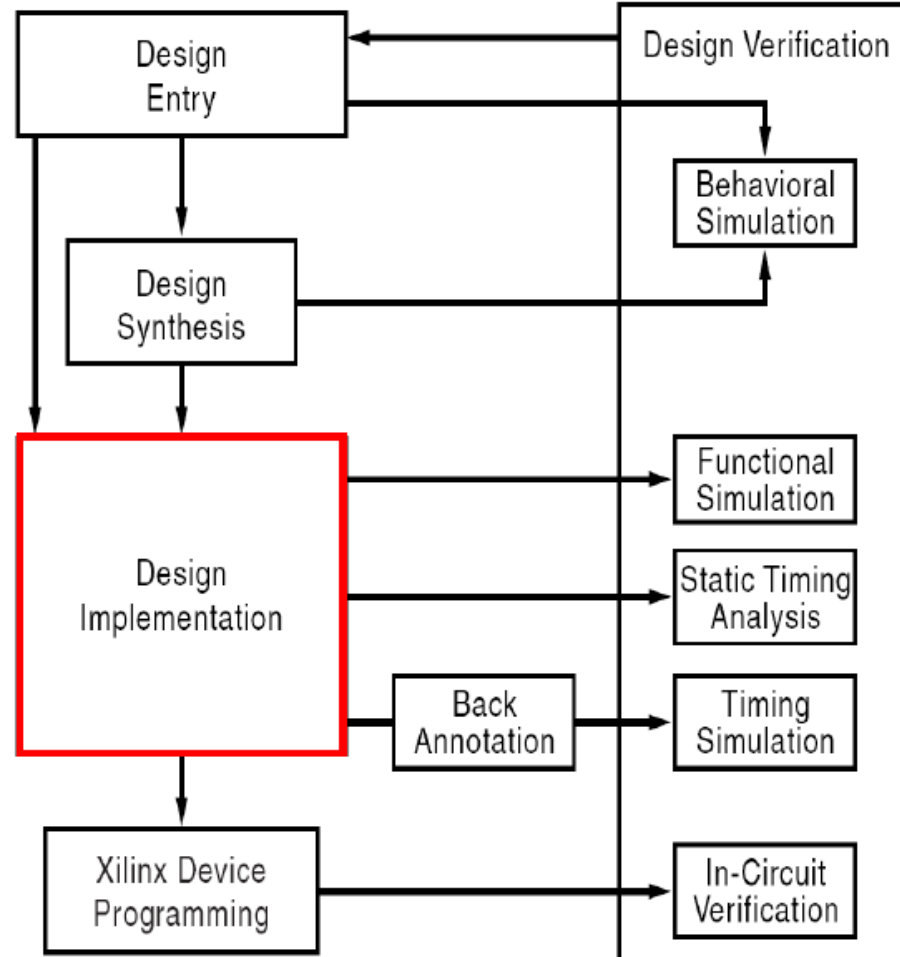
# Medii de dezvoltare

- Design Entry (Descrierea proiectului)
  - Xilinx Foundation ISE
  - Alte programe
    - Mentor Graphics: FPGA Advantage
    - Celoxica: DK Design Suite
- Sintetizarea: (Design Synthesis)
  - XST: Xilinx Synthesis Technology
  - Mentor: Leonardo Spectrum
  - Synplicity: Synplify Pro
  - Celoxica: DK Design Suite
- Simulare:
  - Mentor: Modelsim
  - Aldec: Active-HDL
  - Celoxica: DK Design Suite
- Verificare în Circuit:
  - Xilinx: ChipScope



# Implementare

---

**TRANSLATE → MAP → PAR (place & route)**

- **TRANSLATE**: merge, netlist (EDIF)
- **MAP** = mapare tehnologică
- **PAR** = plasare și rutare
- **Configurare**
  - **Bitstream** – fisier .bit
    - generare
    - JTAG
  - **IMPACT**

# Prezentarea programului Xilinx ISE

The screenshot displays the Xilinx ISE Project Navigator interface. The main window is titled "ISE Project Navigator (M.70d) - C:\Users\onigai\Documents\2010 Debrecen\2010\_LTPA\_Projektek\Peter\Start\szamlalo\_pelda\szamlalo\_pelda.xise - [count\_sec.v]". The interface is divided into several panes:

- Sources window (fișiere sursă):** Located on the left, it shows a hierarchy of files including "szamlalo\_pelda", "xc3s200-4pq208", and "count\_sec (count\_sec.v)".
- Fereastra de lucru (editor):** The central pane displays the Verilog code for the "count\_sec" module. The code includes a timescale, company and engineer information, creation date, design name, module name, project name, target devices, tool versions, description, dependencies, revision, and additional comments. The module definition starts with "module count\_sec(" and includes inputs for "clk", "rst", "ce", and "dir", and an output "q". It also defines a register "c" and an always block that updates "c" on the clock edge if "rst" is asserted.
- Process window (prelucrări):** Located at the bottom left, it shows the status of the design process, including "No Processes Running" and "Processes: count\_sec". It lists various design steps such as "Design Summary/Reports", "Design Utilities", "User Constraints", "Synthesize - XST", and "View RTL Schematic".
- Console (fereastra de mesaje):** Located at the bottom, it displays the output of the design process, including the message "Launching Design Summary/Report Viewer..." and "Started : 'Launching ISE Text Editor to edit count\_sec.v'".

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Company:
4  // Engineer:
5  //
6  // Create Date:    15:21:03 09/29/2010
7  // Design Name:
8  // Module Name:    count_sec
9  // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21 module count_sec(
22     input clk,
23     input rst,
24     input ce,
25     input dir,
26     output [3:0] q
27 );
28
29     reg [3:0] c;
30
31     always @(posedge clk)
32         if (rst)
```



# Lucrarea de laborator nr. 2

---

- Introducere în utilizarea programului XILINX ISE
- Implementarea porților logice – schematic
- Implementarea porților logice în limbaj Verilog

# Crearea unui proiect

- **Pornirea programului:** C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xilinx Design Tools\ISE Design Suite 14.7\ISE Design Tools\64-bit Project Navigator.
- **Proiect nou** (*File*→*New Project*) – programul creează câte un director nou pentru fiecare proiect.
- Numele proiectului „*primul\_sch*”
- **Reguli privind directoarele și numele proiectului:**
  - Calea spre director și numele proiectului să nu conțină spații, caractere speciale și diacritice
  - Numele proiectului să nu înceapă cu un număr
  - Pentru înțelegerea mai ușoară a mesajelor de eroare este recomandat ca numele proiectului să fie diferit de numele fișierelor sursă
    - Fișier sursa nivelul ierarhic superior de tip **schematic!**

New Project Wizard

← Create New Project  
Specify project location and type.

Enter a name, locations, and comment for the project

Name: primul\_sch

Location: C:\Users\onigas\Documents\Cursuri\Cursuri 2020-2021\CID\primul\_sch

Working Directory: C:\Users\onigas\Documents\Cursuri\Cursuri 2020-2021\CID\primul\_sch

Description:

Select the type of top-level source for the project


Top-level source type: Schematic

More Info Next > Cancel
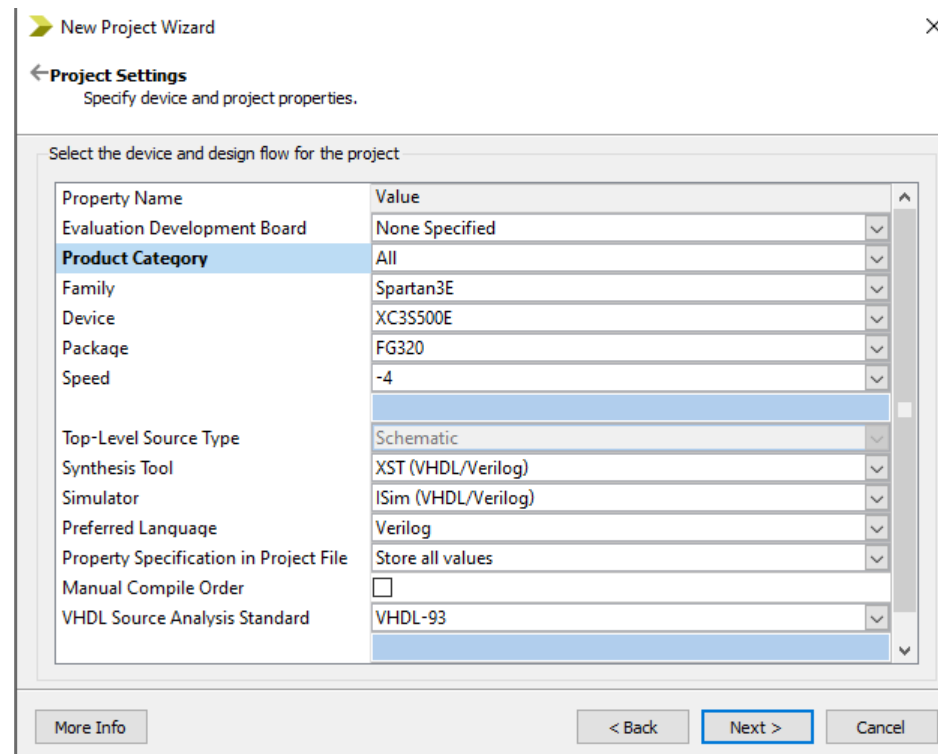
# Setarea proprietăților FPGA

- La apăsarea butonului **Next** se deschide fereastra **Device Properties**. In coloana **Value** se aleg:


- **Device Family:** Spartan3E
- **Device:** xc3s500E
- **Package:** FG320
- **Speed Grade:** -4
- **Synthesis Tool:** XST (VHDL/Verilog)
- **Simulator:** ISim (VHDL/Verilog)




- Se apasă **Next**, apoi **Finish** și se creează un proiect gol.
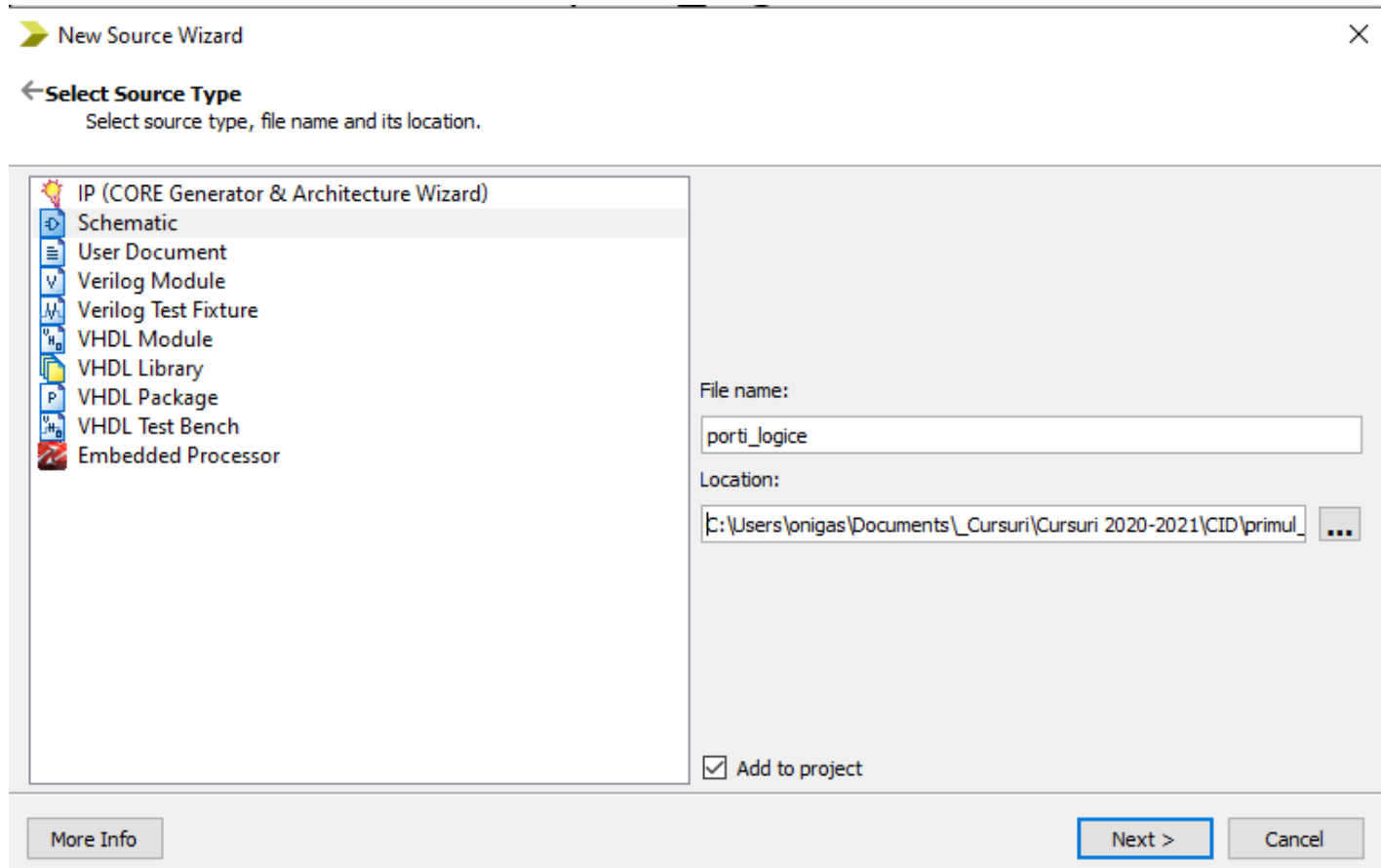
# Adăugarea unui fișier sursă

- Creerea unei surse noi: (*Project*→*New Source...*)!
- Tipul: **schematic**, numele: `porti_logice`!
- Dacă vrem să adăugăm o sursă existentă: (*Project*→*Add Source...*)




# Proiecte pe bază de scheme

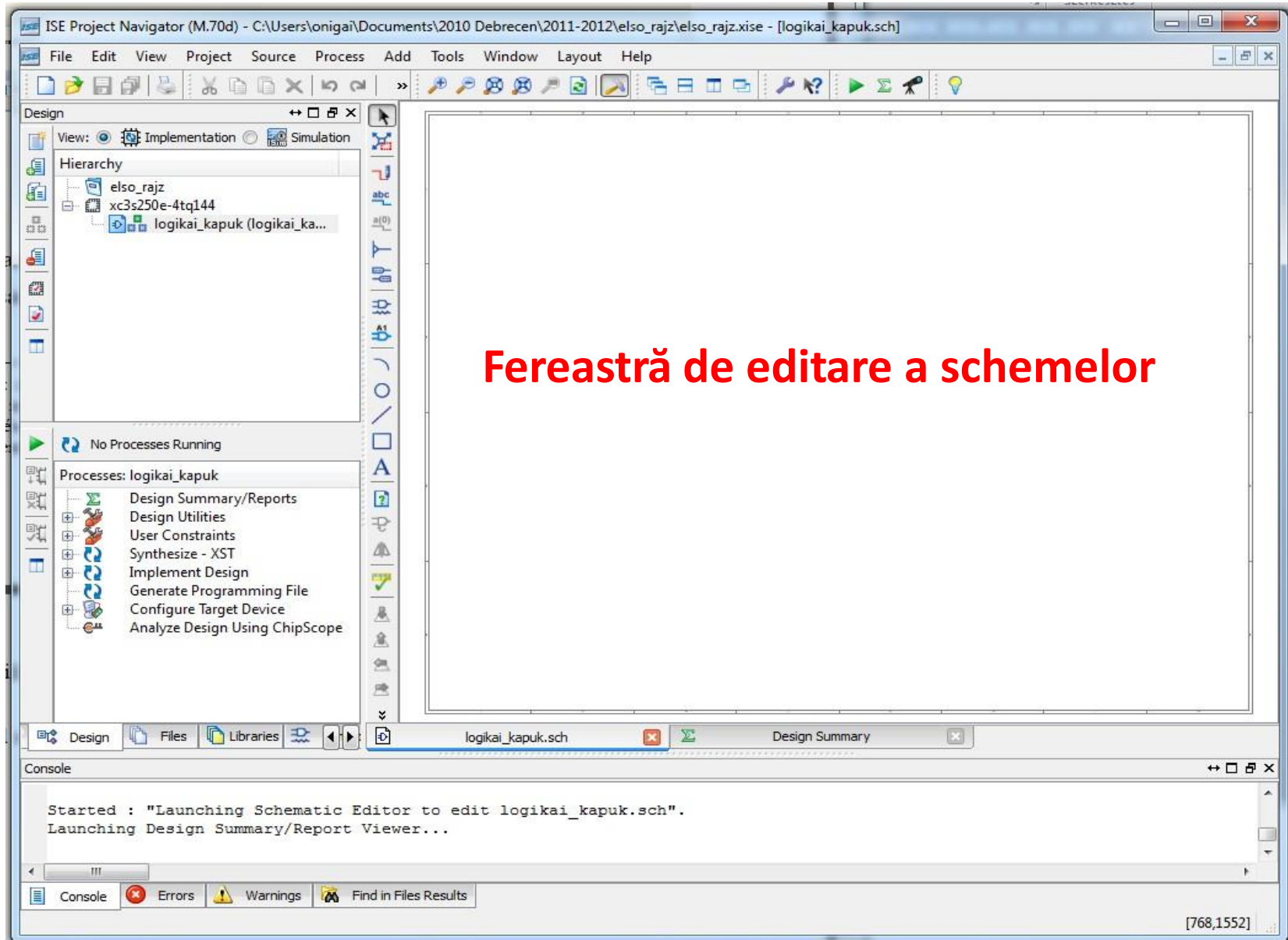

# Tema propusă

- Implementarea porților logice

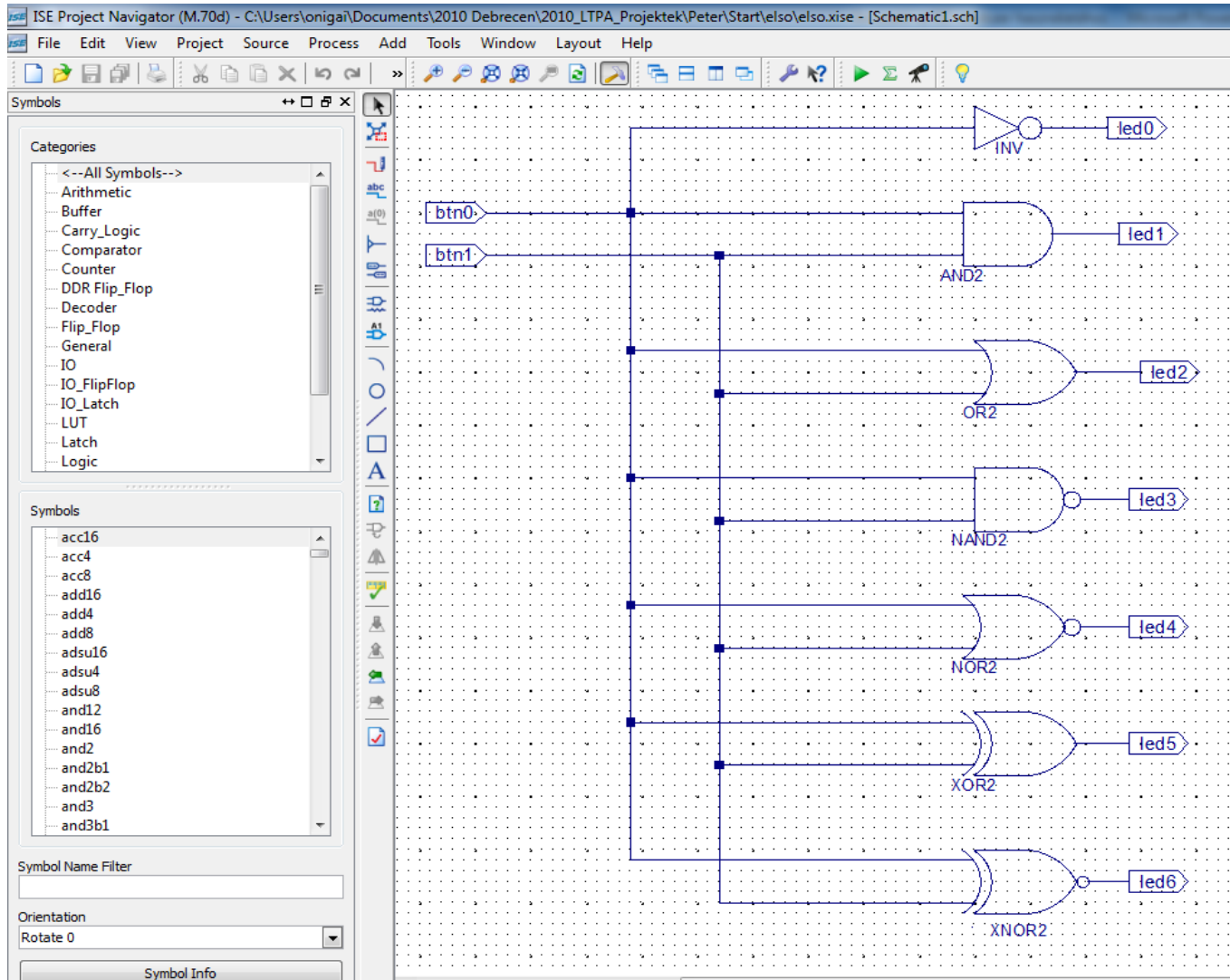

# Bara de unelte pentru editarea schemei

---



- Add wire: desenarea unei legături
- Add Net Name: alocarea unui nume unei legături
- Rename Selected Bus: redenumirea magistralei selectate
- Add Bus Tap: adugarea unei conexiuni la o magistrală
- Adăugarea porturilor de intrare-ieșire (markere)
- Adugarea unei componente


După plasarea componentelor, a porturilor și efectuarea conexiunilor, se trece la redenumirea magistralele și markererele de I/O !

- **Adăugarea numelor de fire simple și magistrale:** *Add Net Name* (în fereastra stânga-jos *Options* în rândul *Name* se scrie numele după care se face click pe firul care se dorește a fi denumit.
- **I/O marker:** dblu click pe I/O marker, în fereastra pop-up se modifică câmpul *Name*
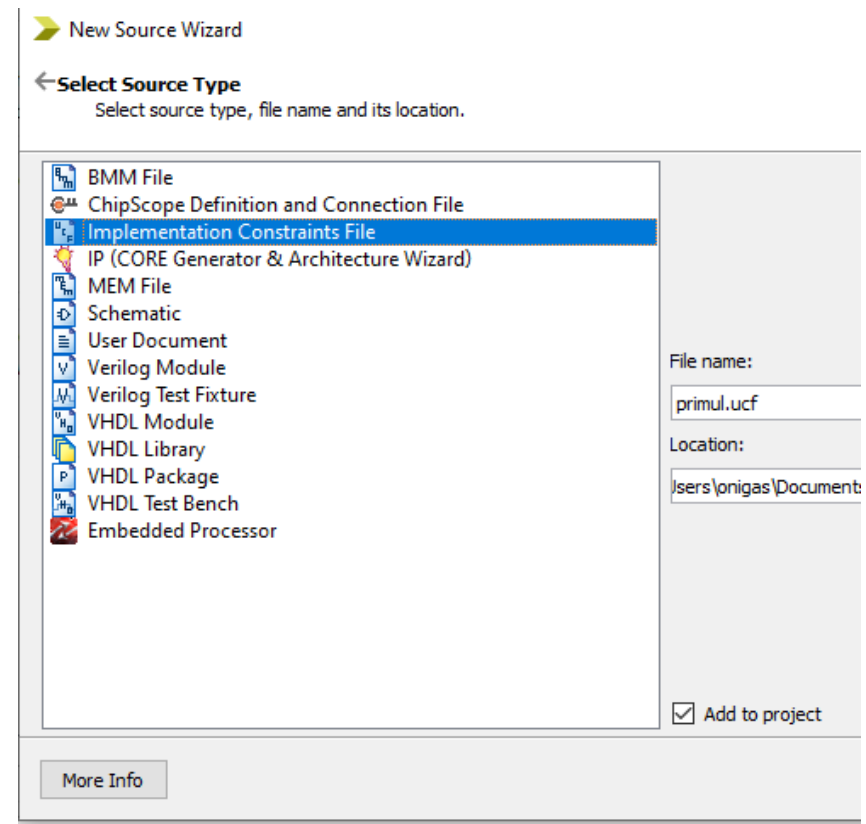
# Constraints file


- Adăugarea fișierului de constrângeri (constraints file).
- Alegem **Project / New Source** și apoi **Implementation Constraint File**, alegem numele primul(.ucf).
- După apăsarea **Next/Finish** în fereastra **Sources** apare fișierul *primul.ucf*.
- Fișierul trebuie editat și completat cu datele înscrise pe placa.

```
NET "btn0" LOC = "B18";  
NET "btn1" LOC = "D18";  
NET "led0" LOC = "J14";  
NET "led1" LOC = "J15";  
NET "led2" LOC = "K15";  
NET "led3" LOC = "K14";  
NET "led4" LOC = "E17";  
NET "led5" LOC = "P15";  
NET "led6" LOC = "F4";
```






# Implementarea proiectului

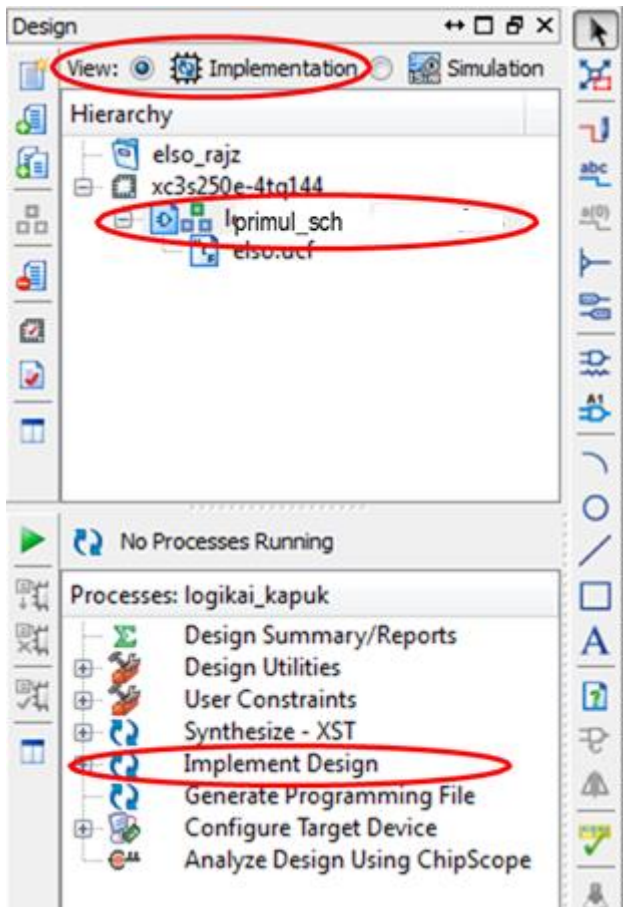

1. Implementarea în FPGA:  
(Implement Design),
  - View → *implementation*
  - Hierarchy → fișierul tot level
  - Processes → Implement Design
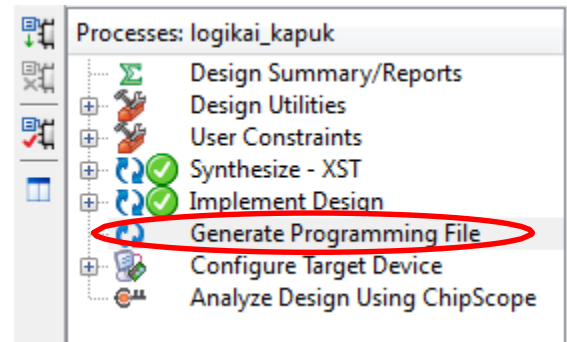
## 2. Generarea fișierului de configurare





# Configurarea FPGA

---

- Se face prin încărcarea în FPGA a fișierului `primul_sch.bit` creat anterior folosind:
  1. Folosind programul Impact care face parte din ISE (de preferat) sau folosind
  2. Programul [Digilent Adept Suite](#) (alternativă pentru cazul în care sunt probleme la încărcarea cu programul Impact)


# Configurarea FPGA folosind IMPACT

1. Configure Target Devices
2. OK

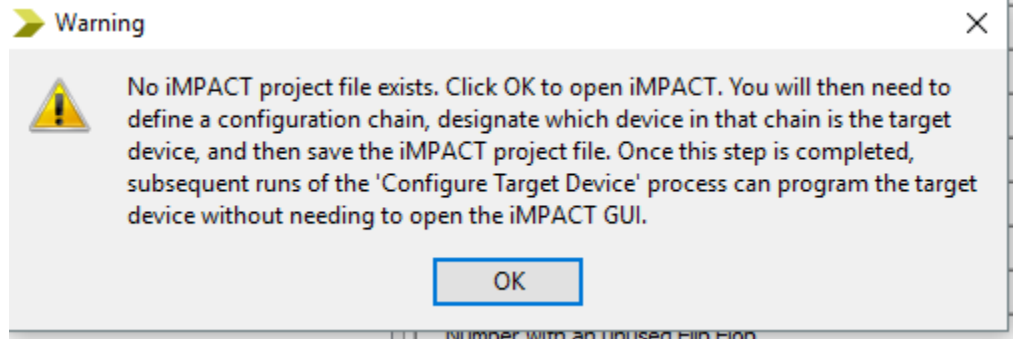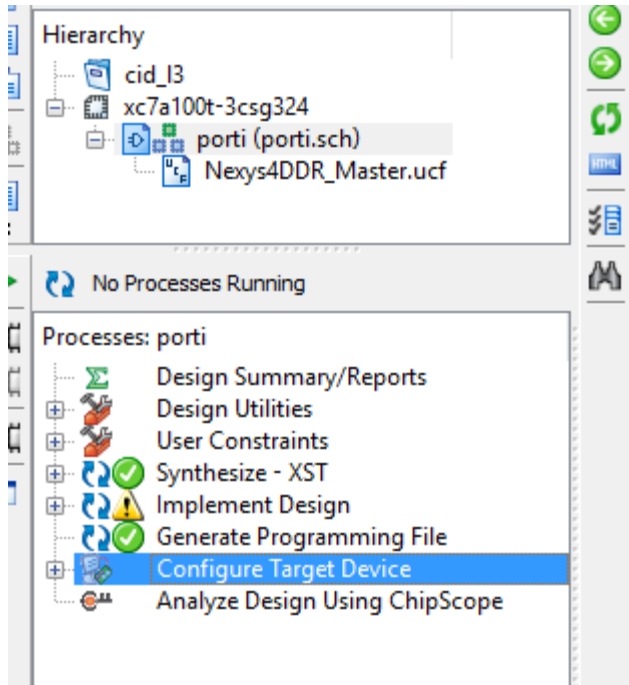



# Configurarea FPGA folosind IMPACT (cont.)

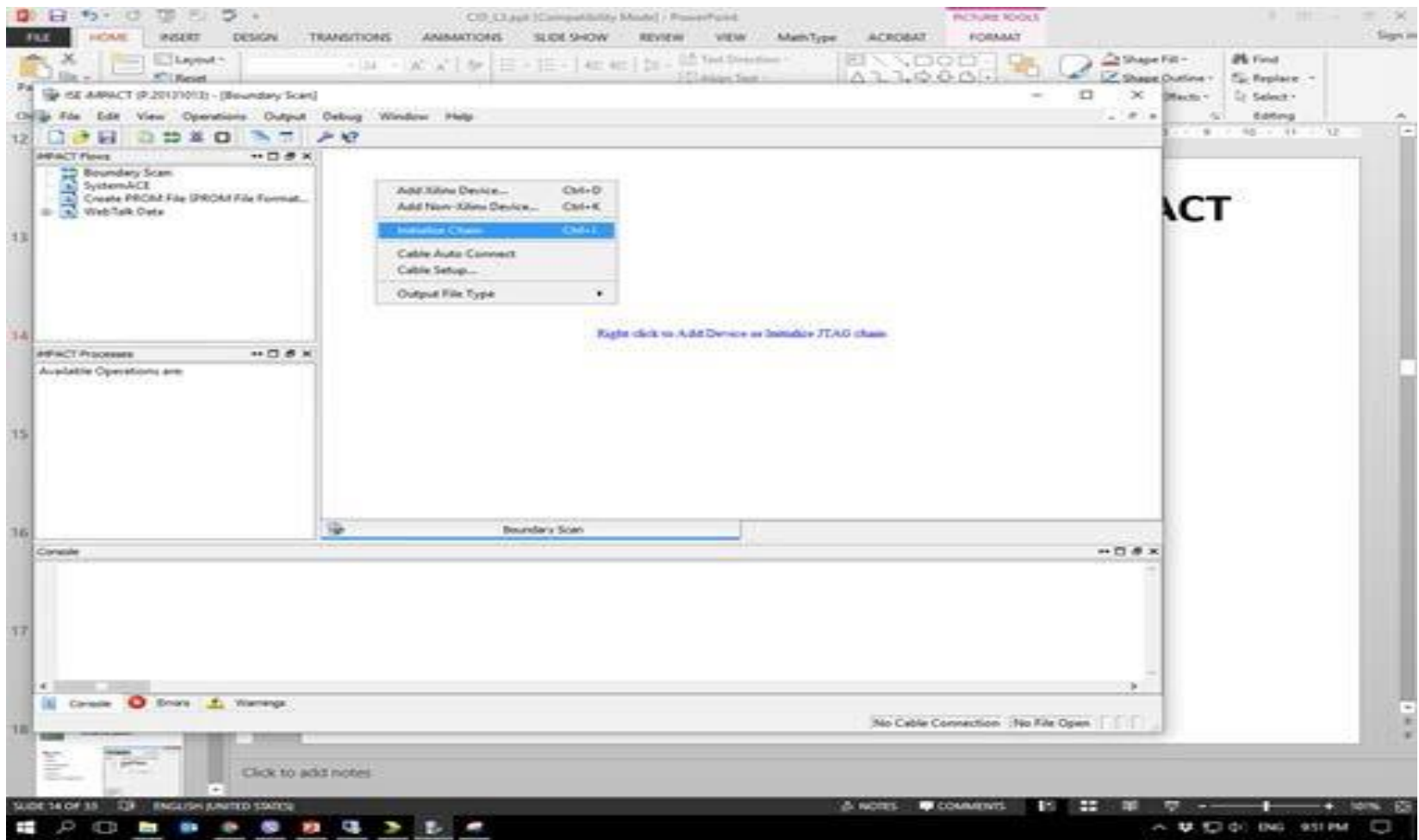3. Boundary Scan (dublu click)
4. Click dreapta în fereastra Boundary scan
5. Initialize chain



# Configurarea FPGA folosind IMPACT (cont.)

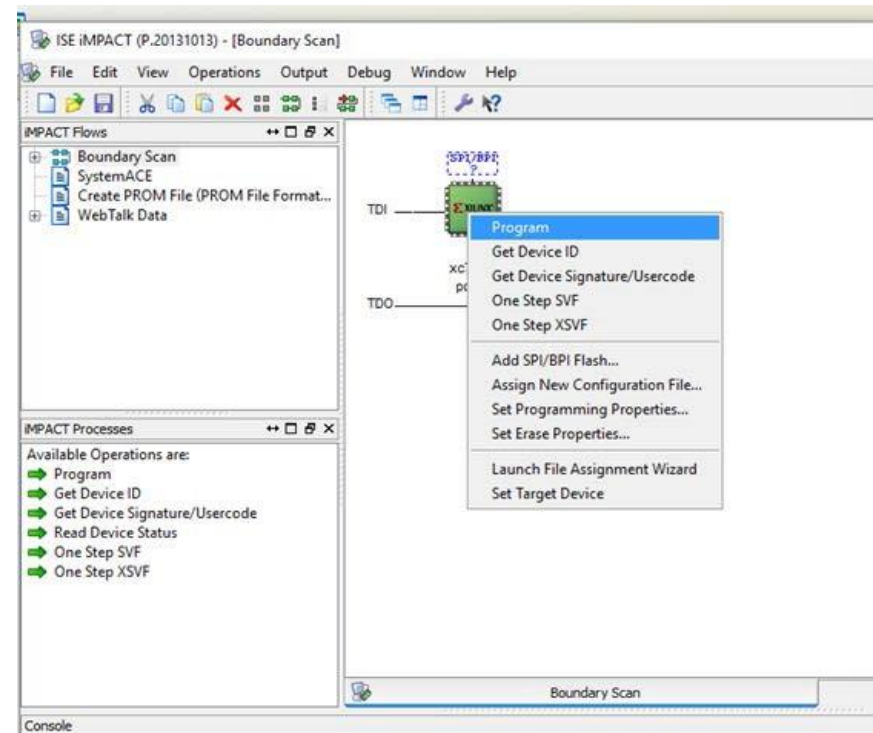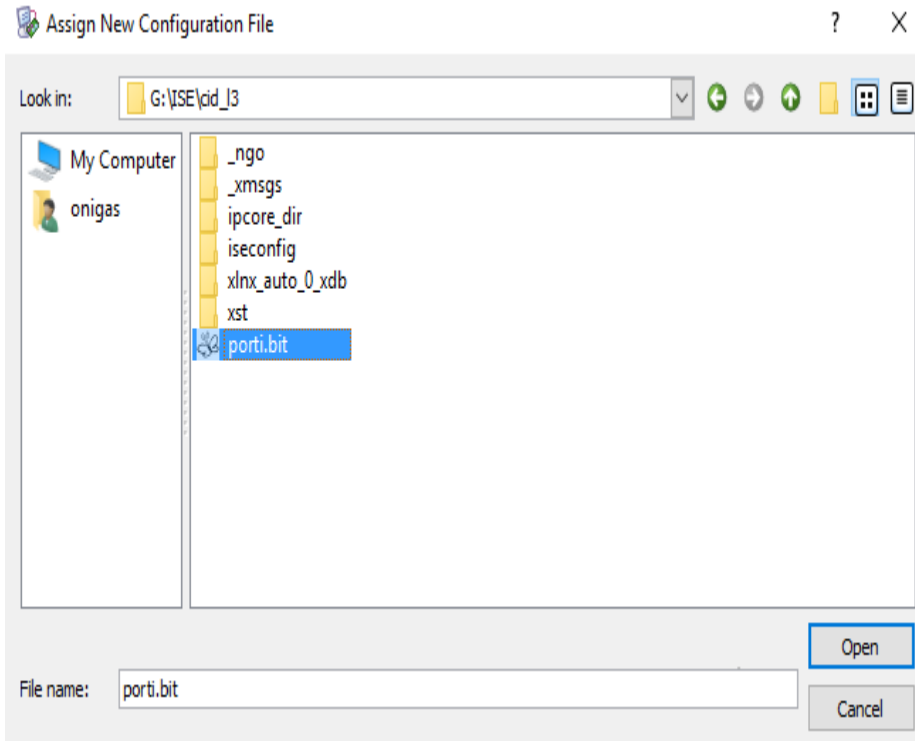3. Assign new configuration file
4. Open, No, Ok
5. Click dreapta pe pătratul verde, Program



# Rezultate


---

- Se apasă btn0 și btn1 pentru a crea toate cele 4 combinații posibile și se notează starea ledurilor
- Se verifică corectitudinea funcționării conform tabelelor de adevăr ale funcțiilor logice

btn0	btn1	led0 NOT	led1 AND	led2 OR	led3 NAND	led4 NOR	led5 XOR	led6 XNOR
0	0							
0	1							
1	0							
1	1							

# Implementarea porților logice folosind limbajul Verilog
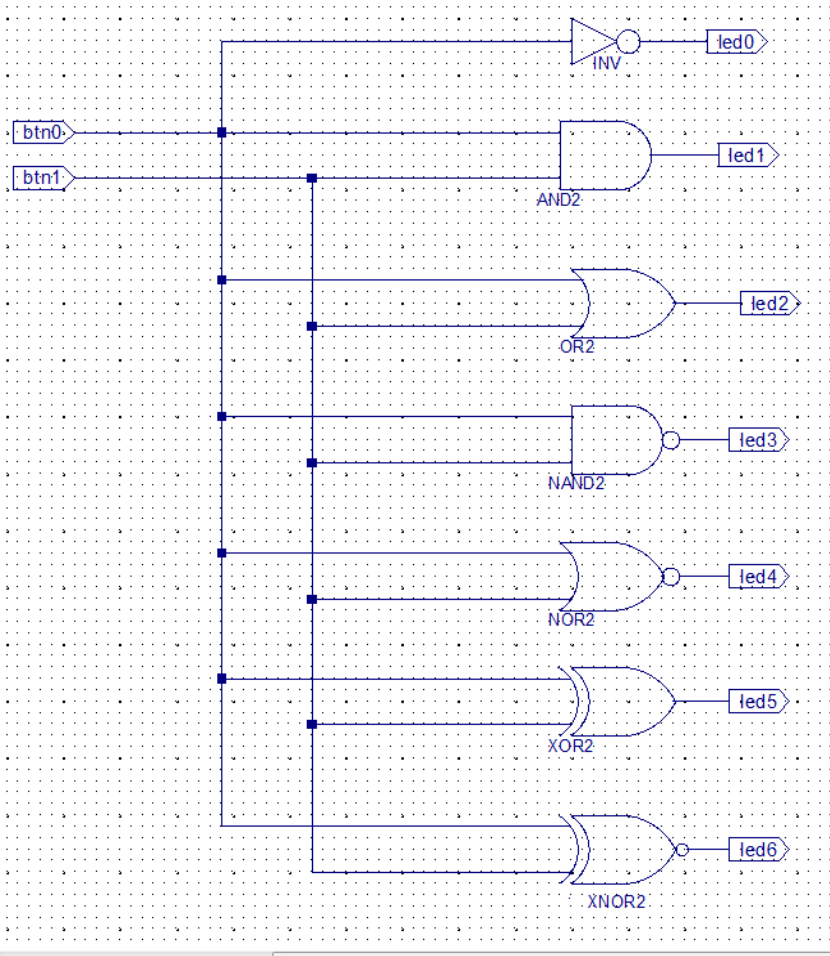
## Descrierea într-un proiect de tip Schematic



## Descrierea într-un proiect de tip HDL (Verilog)

```
module ElsoHDL(  
    input btn0,  
    input btn1,  
    output led0, led1, led2, led3, led4, led5, led6  
);  
  
    assign led0 = ~ btn0;  
    assign led1 = btn0 & btn1;  
    assign led2 = btn0 | btn1;  
    assign led3 = ~ (btn0 & btn1);  
    assign led4 = ~ (btn0 | btn1);  
    assign led5 = btn0 ^ btn1;  
    assign led6 = btn0 ~^ btn1;  
  
endmodule
```

# Crearea proiectului

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xilinx Design Tools\ISE Design Suite 14.7\ISE Design Tools\64-bit Project Navigator.

- *File* → *New Project* - „*primulHDL*”,
- **Fișierul top level: HDL!**

New Project Wizard

← Create New Project  
Specify project location and type.

Enter a name, locations, and comment for the project

Name:

Location:  ...

Working Directory:  ...

Description:

Select the type of top-level source for the project

Top-level source type:  ▼

Default: HDL

More Info Next > Cancel



# Setarea proprietăților FPGA

- **Device Family:** Spartan3E
- **Device:** xc3s500E
- **Package:** FG320
- **Speed Grade:** -4
- **Synthesis Tool:** XST (VHDL/Verilog)
- **Simulator:** ISim (VHDL/Verilog)

- **Next, Finish.**

New Project Wizard

← **Project Settings**  
Specify device and project properties.


Select the device and design flow for the project

Property Name	Value
Evaluation Development Board	None Specified
<b>Product Category</b>	All
Family	Spartan3E
Device	XC3S500E
Package	FG320
Speed	-4
Top-Level Source Type	Schematic
Synthesis Tool	XST (VHDL/Verilog)
Simulator	ISim (VHDL/Verilog)
Preferred Language	Verilog
Property Specification in Project File	Store all values
Manual Compile Order	<input type="checkbox"/>
VHDL Source Analysis Standard	VHDL-93

More Info    < Back    **Next >**    Cancel
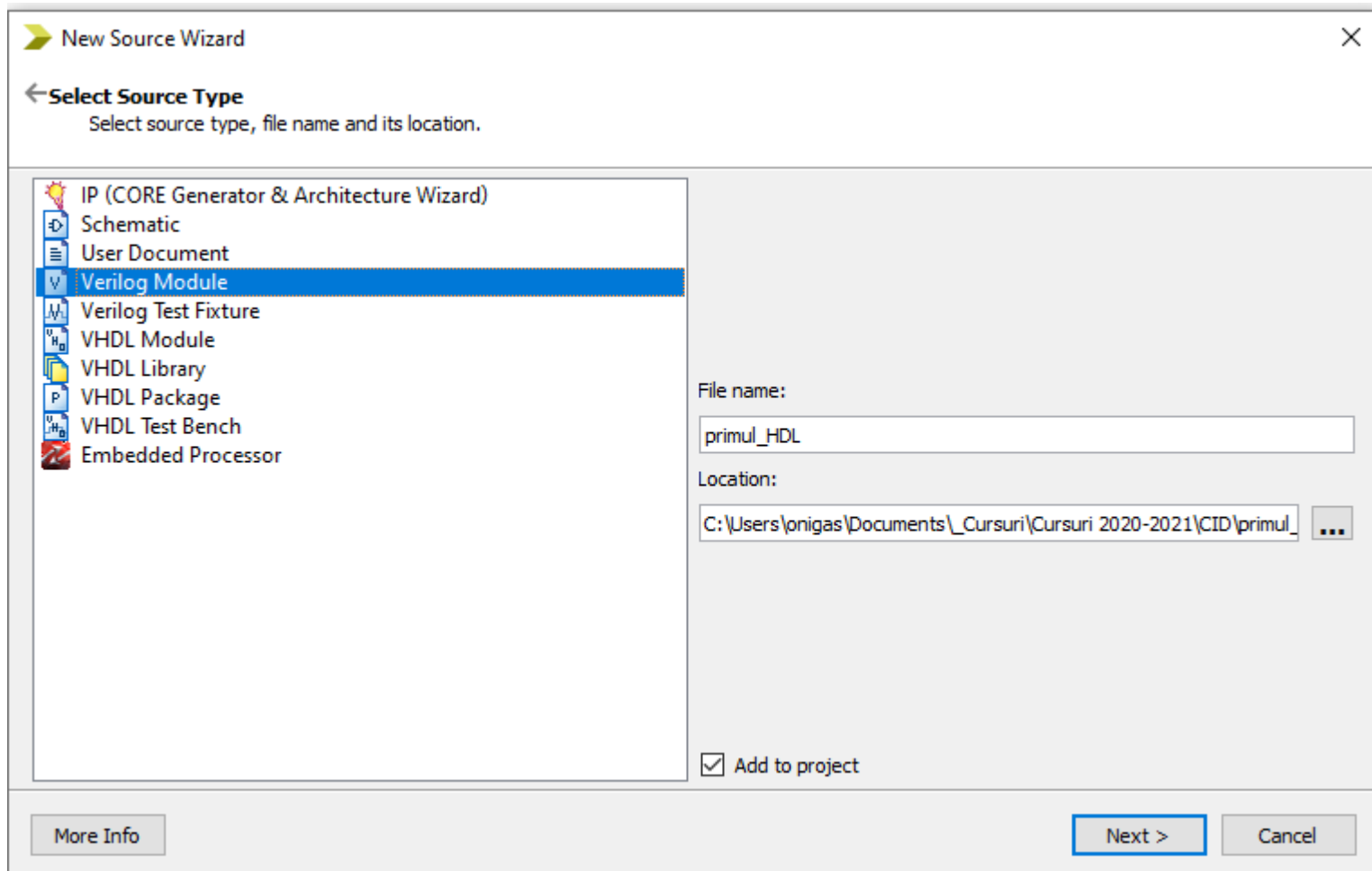
# Adăugarea fișierului HDL

- *Project* → *New Source...*!
- Tipul: **Verilog Module**, nume `primul_HDL`!



# Adăugarea porturilor

- Se poate face în acest meniu, precizând tipul intrare sau ieșire și în cazul în care este vorba de o magistrală (bus) și numărul de biți prin precizarea bitului cel mai semnificativ (MSB = Most significant bit) și a bitului cel mai puțin semnificativ (Least significant bit)
- Se poate și ulterior în codul ce va fi generat.
- În exemplul de mai jos vom adăuga doar o parte a porturilor urmând să completăm în codul Verilog generat

New Source Wizard

← Define Module  
Specify ports for module.

Module name: primul\_HDL

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
btn0	input	<input type="checkbox"/>		
btn1	input	<input type="checkbox"/>		
led0	output	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		
	input	<input type="checkbox"/>		

More Info < Back Next > Cancel

# Fișierul HDL generat

---

```
1 |`timescale 1ns / 1ps
2 |////////////////////////////////////
3 |// Company:
4 |// Engineer:
5 |//
6 |// Create Date:    11:34:01 10/24/2020
7 |// Design Name:
8 |// Module Name:    primul_HDL
9 |// Project Name:
10|// Target Devices:
11|// Tool versions:
12|// Description:
13|//
14|// Dependencies:
15|//
16|// Revision:
17|// Revision 0.01 - File Created
18|// Additional Comments:
19|//
20|////////////////////////////////////
21|module primul_HDL(
22|    input btn0,
23|    input btn1,
24|    output led0
25|);
26|
27|
28|endmodule
29|
```

# Editarea fișierului HDL generat

---

```
1 |`timescale 1ns / 1ps
2 |//////////////////////////////////////////////////////////////////
3 | // Company:
4 | // Engineer:
5 | //
6 | // Create Date:    11:34:01 10/24/2020
7 | // Design Name:
8 | // Module Name:    primul_HDL
9 | // Project Name:
10 | // Target Devices:
11 | // Tool versions:
12 | // Description:
13 | //
14 | // Dependencies:
15 | //
16 | // Revision:
17 | // Revision 0.01 - File Created
18 | // Additional Comments:
19 | //
20 |//////////////////////////////////////////////////////////////////
21 | module primul_HDL(
22 |     input btn0,
23 |     input btn1,
24 |     output led0
25 | );
26 | Aici se introduce codul care descrie circuitul
27 |
28 | endmodule
29 |
```

# Descrierea completă în cod Verilog


The screenshot displays the Xilinx ISE software interface. On the left, the 'Design' window shows a hierarchy with 'primul\_HDL' selected. Below it, the 'Processes' window lists various design steps, with 'Design Summary/Reports' highlighted. The main editor on the right contains the following Verilog code:

```
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21 module primul_HDL(
22     input btn0,
23     input btn1,
24     output led0, led1, led2, led3, led4, led5, led6
25 );
26
27     assign led0 = ~btn0;
28     assign led1 = btn0 & btn1;
29     assign led2 = btn0 | btn1;
30     assign led3 = ~(btn0 & btn1);
31     assign led4 = ~(btn0 | btn1);
32     assign led5 = btn0 ^ btn1;
33     assign led6 = btn0 ~^ btn1;
34
35
36 endmodule
37
```

The status bar at the bottom indicates the current file is 'primul\_HDL.v\*' and the active window is 'Design Summary'.
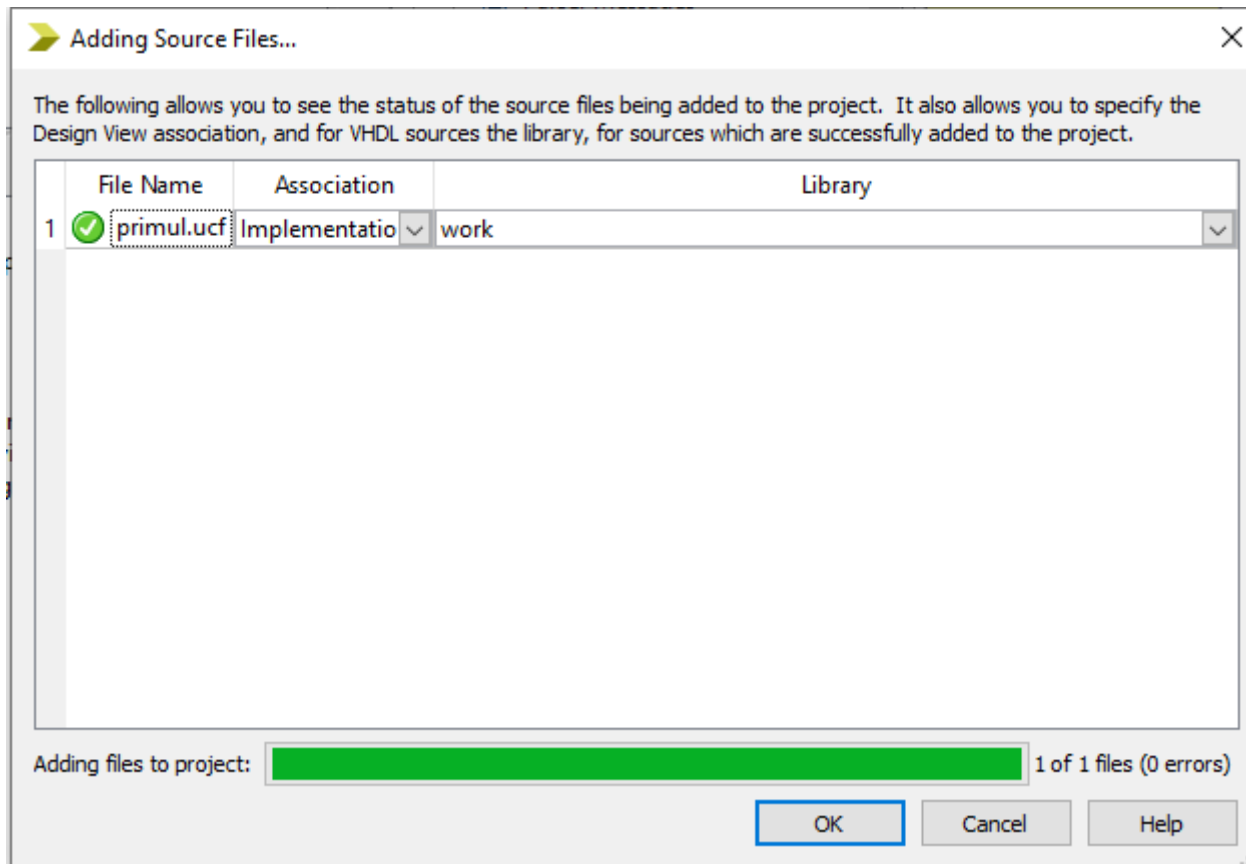
# Adăugarea constrângerilor

- **Project / Add Copy of Source** se caută fișierul primul.ucf din proiectul anterior.



# Rezultate

---


- Se apasă btn0 și btn1 pentru a crea toate cele 4 combinații posibile și se notează starea ledurilor
- Se verifică corectitudinea funcționării conform tabelelor de adevăr ale funcțiilor logice

btn0	btn1	led0 NOT	led1 AND	led2 OR	led3 NAND	led4 NOR	led5 XOR	led6 XNOR
0	0							
0	1							
1	0							
1	1							


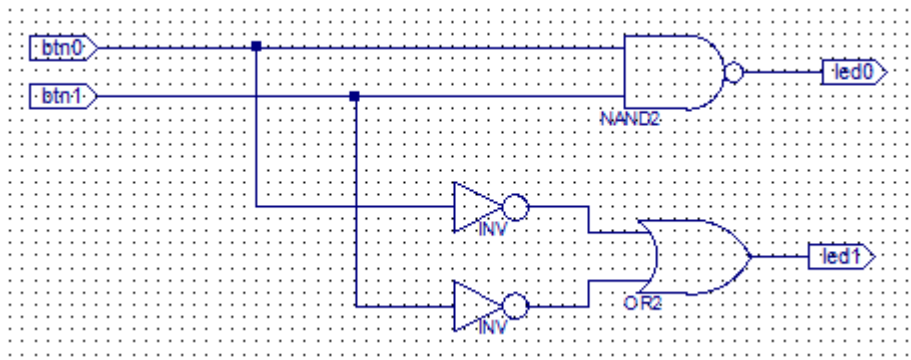
# Problemă propusă de tip „Schematic”


- Implementați circuitul de mai jos într-un proiect de tip schematic
- Încărcați fișierul de configurare și testați funcționarea circuitului
- Completați tabelul de adevăr pentru cele două funcții de ieșire



btn0	btn1	led0=(AB)'	led1=A'+B'
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		
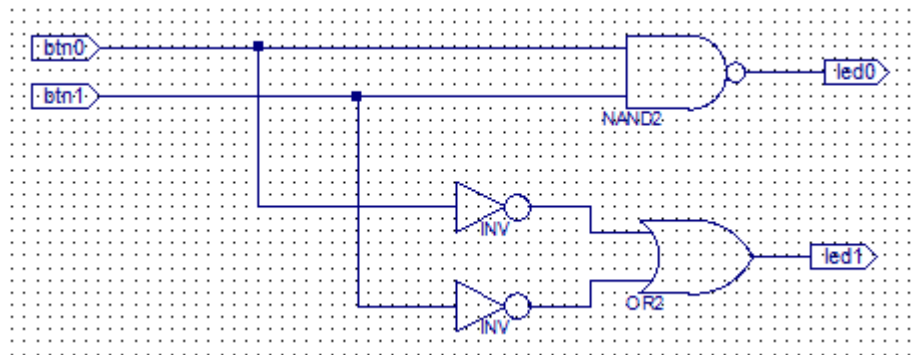
# Problemă propusă de tip „HDL” (1)


- Implementați circuitul de mai jos într-un proiect de tip schematic
- Încărcați fișierul de configurare și testați funcționarea circuitului
- Completați tabelul de adevăr pentru cele două funcții de ieșire



btn0	btn1	led0=(AB)'	led1=A'+B'
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		
 
# Problemă propusă HDL (2)

- Să se implementeze folosind limbajul Verilog circuitul prezentat în figura următoare



```
// Title      : sw2led2
module sw2led2 (
input wire [7:0] sw ,
output wire [7:0] ld
) ;

assign ld = sw;


endmodule
```

```
NET "sw<0>" LOC= "G18";
NET "sw <1>" LOC="H18";
NET "sw <2>" LOC="K18";
NET "sw <3>" LOC="K17";
.....
```

- Fișierul de constrângeri general pentru placă de dezvoltare cu toate perifericele conectate la FPGA se poate descărca de pe pagina Digilent, de aici: **Master UCF** [For Nexys 2-500](#)
- Rândurile care conțin pinii care se doresc a fi folosiți se decommentează și numele acestora se adaptează dacă este necesar pentru a corespunde exact cu numele porturilor din proiect. Programul face diferență între litere mici și litere mari
- Observație:** In exemplul de mai sus porturile au fost definite ca magistrale de câte 8 biți
- Astfel sw <0> nu este același lucru cu sw0.
  - sw <0> este bitul cel mai puțin semnificativ al magistrale de 8 biți sw [7:0]
  - sw0 este un semnal de 1 bit și nu face parte dintr-o magistrala (bus)
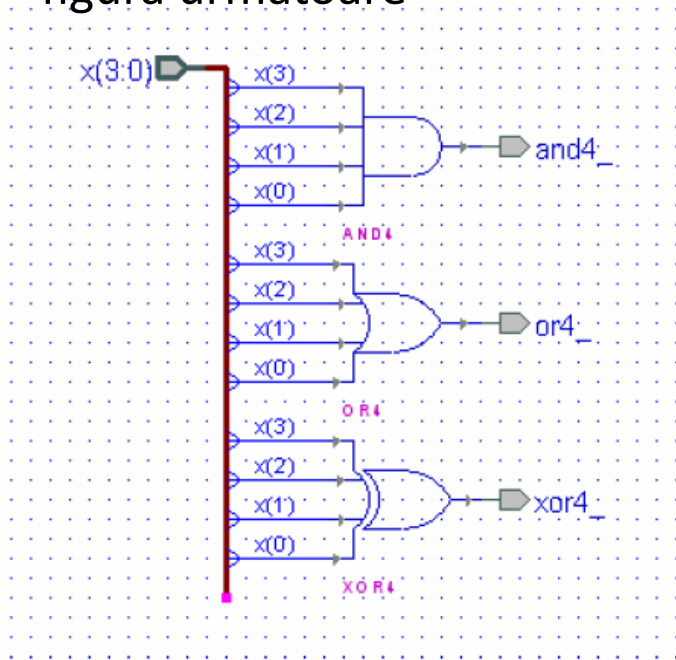
# Problemă propusă HDL (3)

- Să se implementeze folosind limbajul Verilog circuitul prezentat în figura următoare



```
module gates4b (  
input [3:0] x ,  
output and4_ ,  
output or4_ ,  
output xor4_  
);  
assign and4_ = &x;  
assign or4_ = |x;  
assign xor4_ = ^x;  
endmodule
```

```
NET "x<0>" LOC=" P11 " ;  
NET "x<1>" LOC=" L3 " ;  
NET "x<2>" LOC=" K3 " ;  
NET "x<3>" LOC=" B4 " ;
```

.....

# Lucrarea de laborator nr. 3

---



- Demonstrarea proprietăților algebrei Booleene cu ajutorul porților
  - Asociativitatea
  - Distributivitatea
  - Absorbția
  - Teorema lui De Morgan
- Implementarea funcțiilor AND, OR, XOR și NOR de 4 variabile
- Simularea folosind vectorii de test

# Tema 3\_1a :
  
## - Regulile de asociativitate-



- Creați un proiect nou
- Adăugați o sursă nouă de tip "schematic"
- Desenați circuitele prezentate

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$



≡

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

  


≡

- Adăugați fișierul de constrângeri Nexys.UCF
  - Legați intrările celor 4 circuite (A, B, C) la switch-urile de pe placă
    - sw0 -> A; sw1 -> B; sw2->C
  - Legați ieșirile celor 4 circuite la câte un led
- Generați fișierul de configurare și încărcați-l în placă
- Testați funcționarea circuitelor
- Notați concluziile în raportul lucrării de laborator

# Implementarea funcțiilor de 3 variabile

## - Regulile de asociativitate-

 

# Rezultate tema 3\_1a

---

- Folosind switch-urile sw0, sw1 și sw2 generați toate cele 8 combinații posibile și notați stările corespunzătoare ale ledurilor în tabelul următor

sw0	sw1	sw2	led0 $A(BC)$	led1 $(AB)C$	led2 $A+(B+C)$	led3 $(A+B)+C$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				




# Tema 3\_1b:

 
## Regulile de distributivitate

- Creați un proiect nou
- Adăugați o sursă nouă de tip "schematic"
- Desenați circuitele prezentate

$$A \bullet (B + C) = A \bullet B + A \bullet C$$


 
$$A + B \bullet C = (A + B) \bullet (A + C)$$



- Adăugați fișierul de constrângeri Nexys.UCF
  - Legați intrările celor 4 circuite (A, B, C) la switch-urile *de pe placă*
    - sw0 -> A; sw1 -> B; sw2->C
  - Ieșirile celor 4 circuite legați-le la câte un led
- Generați fișierul de configurare și încărcați-l în placă
- Testați funcționarea circuitelor
- Notați concluziile în raportul lucrării de laborator

# Rezultate tema 3 1b

---

- Folosind switch-urile sw0, sw1 și sw2 generați toate cele 8 combinații posibile și notați stările corespunzătoare ale ledurilor în tabelul următor



sw0	sw1	sw2	led0 $A(B+C)$	led1 $AB+AC$	led2 $A+BC$	led3 $(A+B)+(A+C)$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

# Tema 3\_1c:



## - Legile de absorbție -

- Creați un proiect nou
- Adăugați o sursă nouă de tip "schematic"
- Desenați circuitele prezentate

$$A \bullet (A + B) = A$$

  

$$A + A \bullet B = A$$

  

- Adăugați fișierul de constrângeri Nexys.UCF
  - Legați intrările celor 4 circuite ( $A$ ,  $B$ ) la switch-urile *de pe placă*
    - $sw0 \rightarrow A$ ;  $sw1 \rightarrow B$ ;
  - Ieșirile celor 4 circuite legați-le la câte un led
- Generați fișierul de configurare și încărcați-l în placă
- Testați funcționarea circuitelor
- Notați concluziile în raportul lucrării de laborator

# Rezultate tema 3\_1c

---

- Folosind switch-urile sw0 și sw1 generați toate cele 4 combinații posibile și notați stările corespunzătoare ale ledurilor în tabelul următor.

sw0	sw1	led0 $A(A+B)$	led1 $A+AB$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

# Tema 3\_2a



## Teoremele lui De Morgan pentru 2 variabile

- Creați un proiect nou
- Adăugați o sursă nouă de tip "schematic"
- Desenați circuitele prezentate

- Adăugați fișierul de constrângeri Nexys.UCF
  - Legați intrările celor 4 circuite (A, B) la switch-urile *de pe placă*
    - sw0 -> A; sw1 -> B;
  - Legați ieșirile celor 4 circuite la câte un led

$$\overline{A \bullet B} = \overline{A} + \overline{B}$$

  
$$\overline{A + B} = \overline{A} \bullet \overline{B}$$



- Generați fișierul de configurare și încărcați-l în placă
- Testați funcționarea circuitelor
- Notați concluziile în raportul lucrării de laborator

# Tema 3\_2a
 
## Teoremele lui De Morgan pentru 2 variabile



# Rezultate tema 3\_2a

---

- Folosind switch-urile sw0 și sw1 generați toate cele 4 combinații posibile și notați stările corespunzătoare ale ledurilor în tabelul următor.

sw0	sw1	led0 $\neg(A \cdot B)$	led1 $\neg A + \neg B$	led2 $\neg(A + B)$	led3 $\neg A * \neg B$
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

# Tema 3\_2b

## Teoremele lui De Morgan pentru 3 variabile

$$\overline{A \bullet B \bullet C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$


$$\overline{A + B + C} = \overline{A} \bullet \overline{B} \bullet \overline{C}$$

- Creați un proiect nou
- Adăugați o sursă de tip "schematic"
- Desenați circuitele prezentate
- Adăugați fișierul de constrângeri
- Legați intrările celor 4 circuite (A, B, C) la switch-urile *de pe placă*
  - sw0 -> A; sw1 -> B; sw2->C
- Ieșirile celor 4 circuite legați-le la câte un led
- Generați fișierul de configurare și încărcați-l în placă
- Folosind switch-urile sw0 și sw1 generați toate cele 4 combinații posibile și notați stările corespunzătoare ale ledurilor în tabel.
- Notați concluziile în raportul lucrării de laborator

sw0	sw1	sw2	led0 /(ABC)	led1 /A+/B+/C	Led2 /(A+B+C)	led3 /A*/B*/C
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				


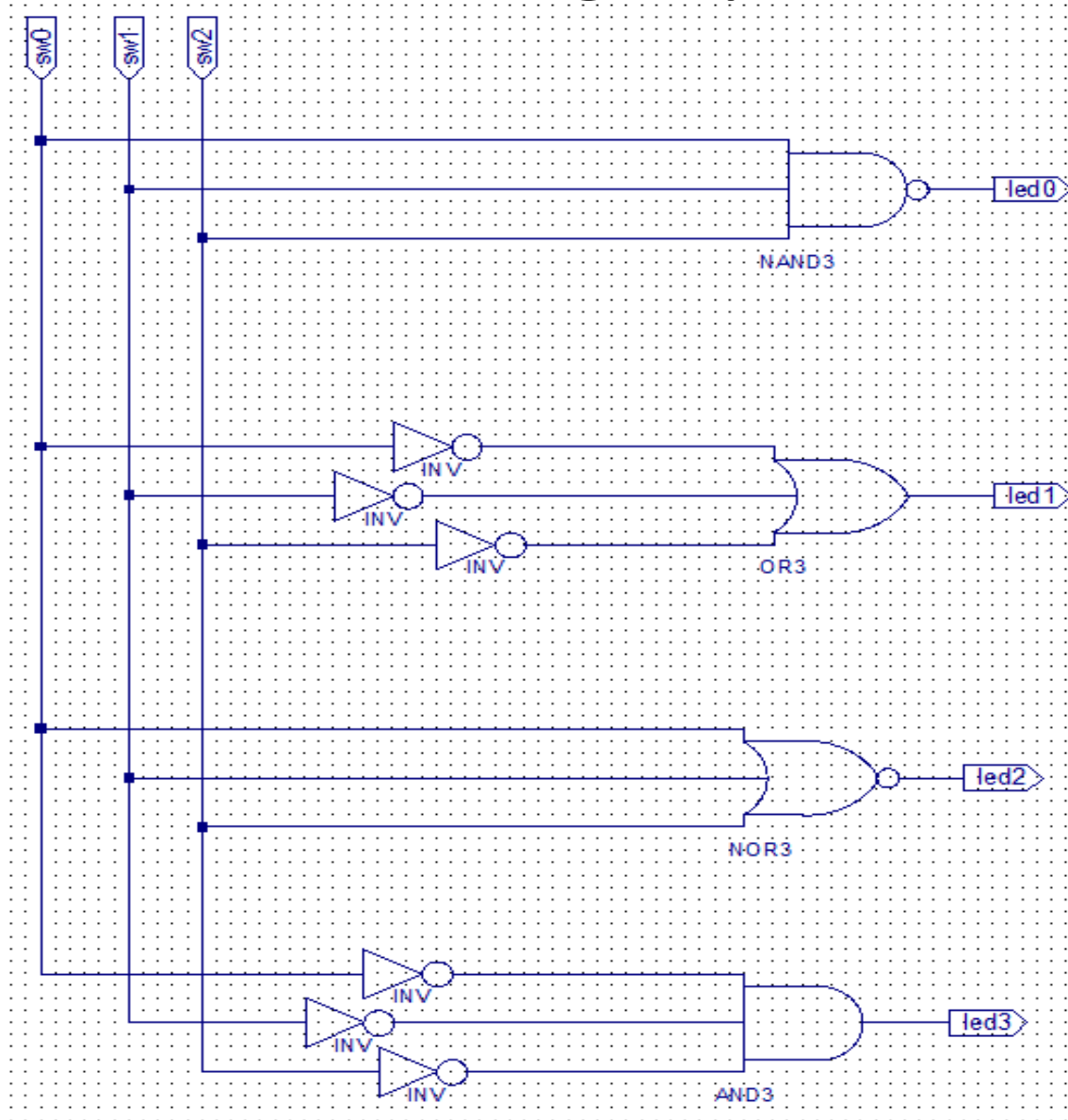
# Teoremele lui De Morgan pentru 3 variabile



# Tema 3\_2c (opțional)

## Generalizarea teoremelor lui De Morgan

$$X = \overline{A \cdot B + A \cdot \overline{C} + ABC} = \overline{A \cdot B} \cdot \overline{A \cdot \overline{C}} \cdot \overline{ABC}$$

$$Y = \overline{(A \cdot B + A \cdot \overline{C}) \cdot (ABC + \overline{BC})} = \overline{A \cdot B + A \cdot \overline{C}} + \overline{ABC + \overline{BC}}$$

- Creați un proiect nou
- Adăugați o sursă de tip "schematic"
- Desenați circuitele prezentate
- Adăugați fișierul de constrângeri
- Legați intrările celor 4 circuite (A, B, C) la switch-urile *de pe placă*
  - sw0 -> A; sw1 -> B; sw2->C
  - leșirile celor 4 circuite legați-le la câte un led

sw0	sw1	sw2	led0 X1	led1 X2	led2 Y1	led3 Y2
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

- Generați fișierul de configurare și încărcați-l în placă
- Folosind switch-urile sw0 și sw1 generați toate cele 4 combinații posibile și notați stările corespunzătoare ale ledurilor în tabel.
- Notați concluziile în raportul lucrării de laborator

# Tema 3\_3a: Implementarea funcțiilor de 4 variabile

---

- **Implementarea funcțiilor AND, OR, XOR și NOR de 4 variabile**
  - Intrări: comutatoarele sw0-sw3
  - Ieșiri: ledurile LED0-LED3
- **Simulare folosind vectori de test generați cu funcția “for”**

**Urmați pașii de proiectare prezentați în lucrarea de laborator precedentă**

- Start ISE, creați un proiect nou
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab3\_3a.v. Editați fișierul adăugând funcționalitatea dorită
- Adăugați o copie a fișierului: Nexys4.UCF, adaptați în mod corespunzător intrările și ieșirile
- Efectuați simulare funcțională a circuitului
- Generați fișierul de configurare, încărcați-l în placă de test și testați-l.

# Tema 3\_3a

---

- **Specificarea intrărilor ca biți individuali**


```
21 module Lab2_3a(  
22     input [3:0] sw,  
23     output [3:0] ld  
24 );  
25  
26 assign ld[0] = sw[3] & sw[2] & sw[1] & sw[0] ;  
27 assign ld[1] = sw[3] | sw[2] | sw[1] | sw[0] ;  
28 assign ld[2] = sw[3] ^ sw[2] ^ sw[1] ^ sw[0] ;  
29 assign ld[3] = ~sw[3] & ~sw[2] & ~sw[1] & ~sw[0] ;  
30  
31 endmodule
```

- **Utilizarea operatorilor de tip bit reduction pe semnale exprimate ca vectori**


```
34 module Lab2_3a(  
35     input [3:0] sw,  
36     output [3:0] ld  
37 );  
38  
39 assign ld[0] = &sw[3:0];  
40 assign ld[1] = |sw[3:0];  
41 assign ld[2] = ^sw[3:0];  
42 assign ld[3] = ~|sw[3:0];  
43  
44 endmodule
```
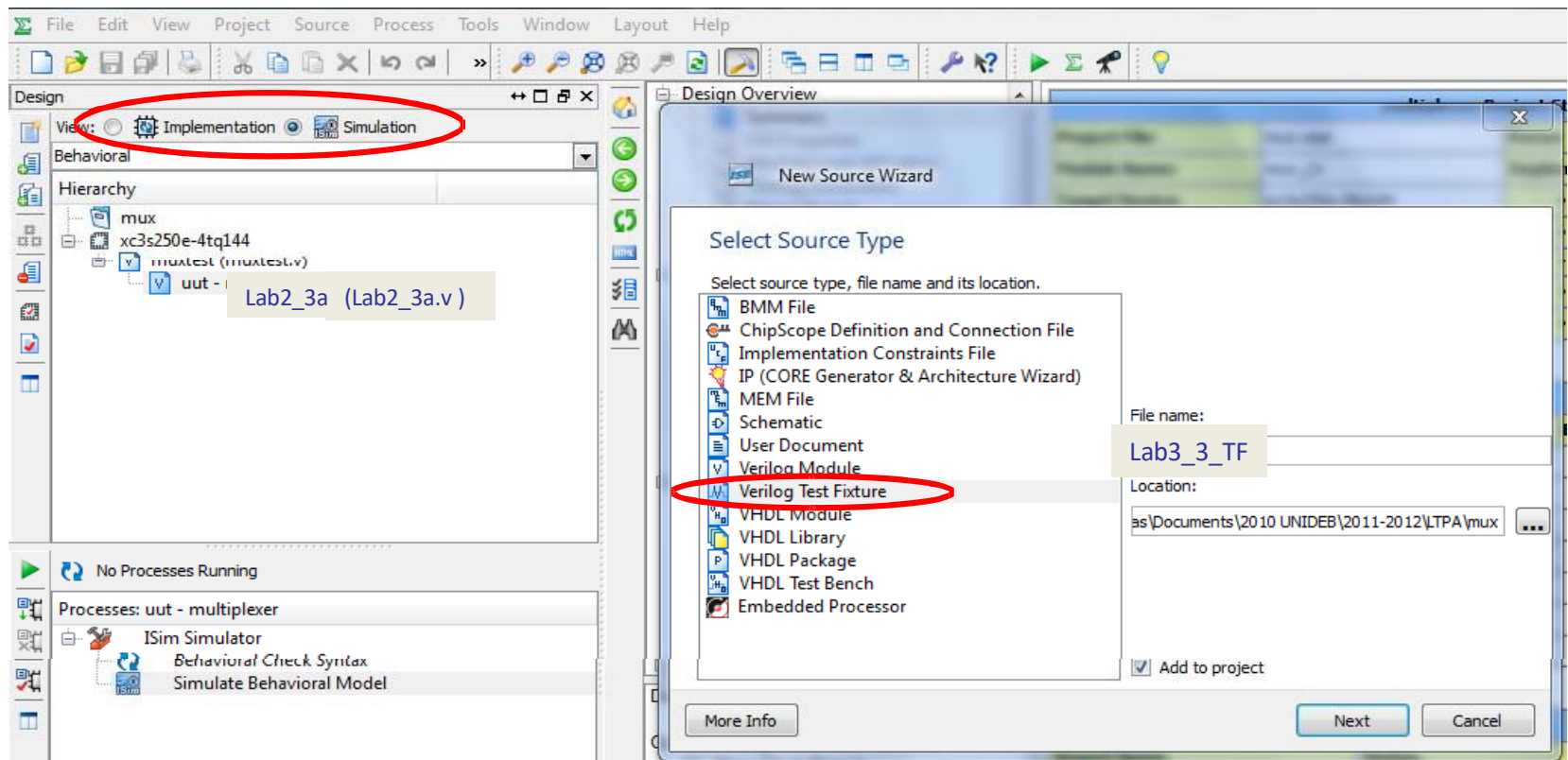
# Tema 3\_3a: simulare

- Alegeți modul de simulare
- Creați un fișier de testare (text fixture) și specificați vectorii de test
  - Project / New Source - Verilog Test Fixture. Numele fișierului: Lab3\_3\_TF
- Selectați modulul care trebuie testat.



# Tema 3\_3a: simulare

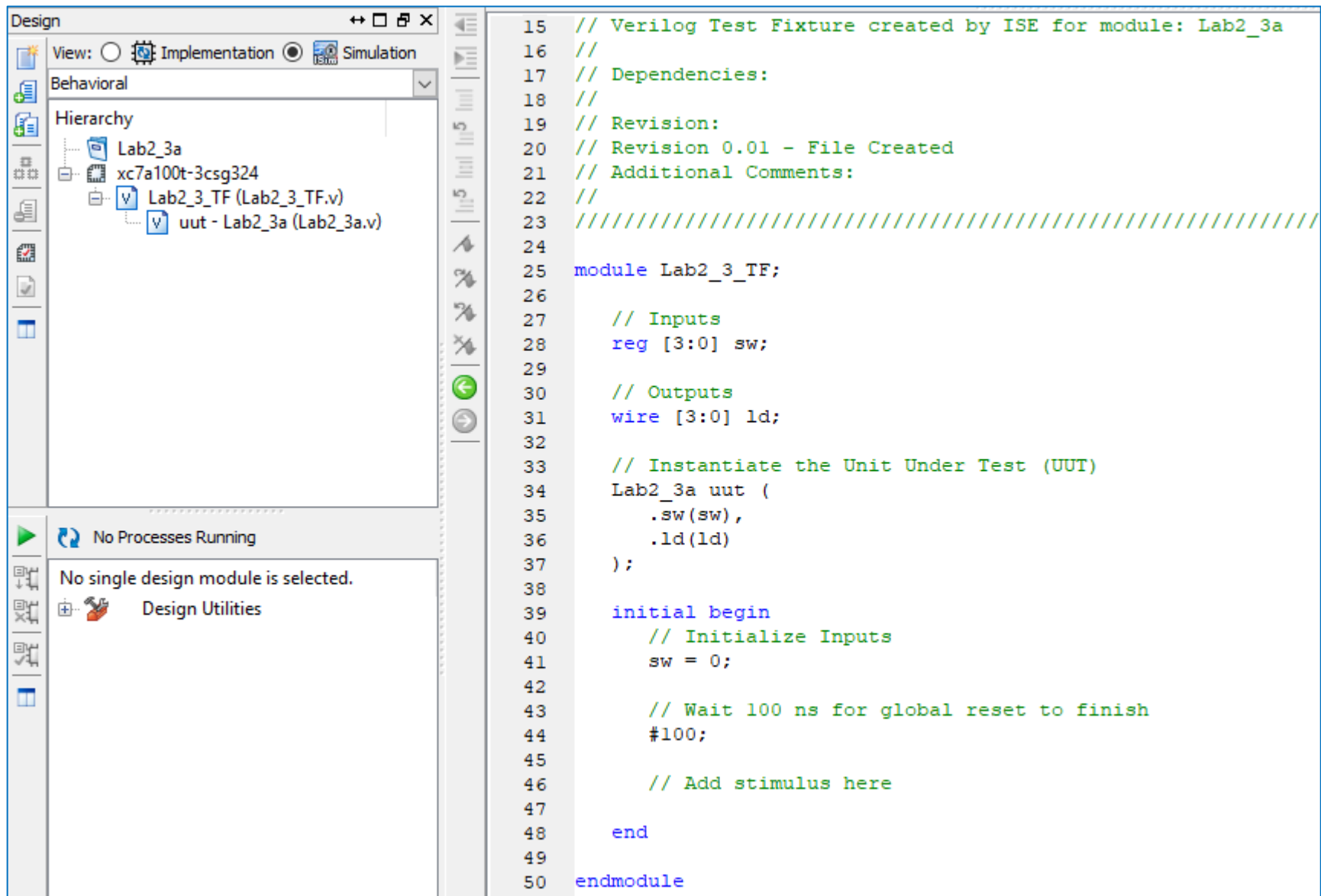

The screenshot displays an IDE interface with a Design window on the left and a code editor on the right. The Design window shows a hierarchy of components: Lab2\_3a, xc7a100t-3csg324, Lab2\_3\_TF (Lab2\_3\_TF.v), and uut - Lab2\_3a (Lab2\_3a.v). The code editor shows the Verilog test fixture for the Lab2\_3\_TF module, which includes dependencies, revision information, and the module definition.

```
15 // Verilog Test Fixture created by ISE for module: Lab2_3a
16 //
17 // Dependencies:
18 //
19 // Revision:
20 // Revision 0.01 - File Created
21 // Additional Comments:
22 //
23 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
24
25 module Lab2_3_TF;
26
27 // Inputs
28 reg [3:0] sw;
29
30 // Outputs
31 wire [3:0] ld;
32
33 // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
34 Lab2_3a uut (
35     .sw(sw),
36     .ld(ld)
37 );
38
39 initial begin
40     // Initialize Inputs
41     sw = 0;
42
43     // Wait 100 ns for global reset to finish
44     #100;
45
46     // Add stimulus here
47
48 end
49
50 endmodule
```

# Generarea vectorului de test

- Modificați conținutul fișierului Verilog Test Fixture creat automat
- Funcție de 4 variabile
  - Max. 16 combinații

Test vector generat folosind funcția *for*


```
25 module Lab2_3_TF;
26     // Inputs
27     reg [3:0] sw;
28     // Outputs
29     wire [3:0] ld;
30     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
31     Lab2_3a uut (
32         .sw(sw),
33         .ld(ld)
34     );
35
36     integer i ;
37     initial begin
38         // Initialize Inputs
39         sw = 0;
40         // Wait 100 ns for global reset to finish
41         #100;
42         // Add stimulus here
43
44     // Teljes tesztvektorkészlet ciklussal generálva
45     for (i = 0 ; i<=15; i = i+1)
46     begin
47         #100 sw = i;
48     end
49
50     end
51 endmodule
```

Test vector generat folosind cod linear

```
25 module Lab2_3_TF;
26     // Inputs
27     reg [3:0] sw;
28     // Outputs
29     wire [3:0] ld;
30     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
31     Lab2_3a uut (
32         .sw(sw),
33         .ld(ld)
34     );
35
36     integer i ;
37     initial begin
38         // Initialize Inputs
39         sw = 0;
40         // Wait 100 ns for global reset to finish
41         #100;
42         // Add stimulus here
43         // Teljes tesztvektorkészlet lineáris felsorolással
44         #100 sw = 4'h0;
45         #100 sw = 4'h1;
46         #100 sw = 4'h2;
47         #100 sw = 4'h3;
48         #100 sw = 4'h4;
49         #100 sw = 4'h5;
50         #100 sw = 4'h6;
51         #100 sw = 4'h7;
52         #100 sw = 4'h8;
53         #100 sw = 4'h9;
54         #100 sw = 4'ha;
55         #100 sw = 4'hb;
56         #100 sw = 4'hc;
57         #100 sw = 4'hd;
58         #100 sw = 4'he;
59         #100 sw = 4'hf;
60
61     end
62 endmodule
```
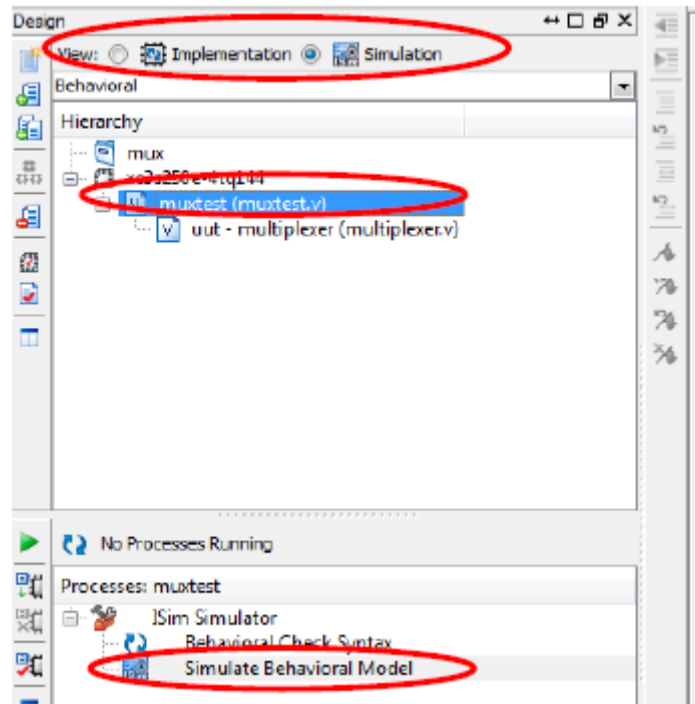
# Simularea


- În Project Navigator se alege: Simulation, în Hierarchy selectați fișierul test fixture (Lab3\_3\_TF).
- In fereastra Processes alegeți ISim Simulator /Simulate Behavioral Model.




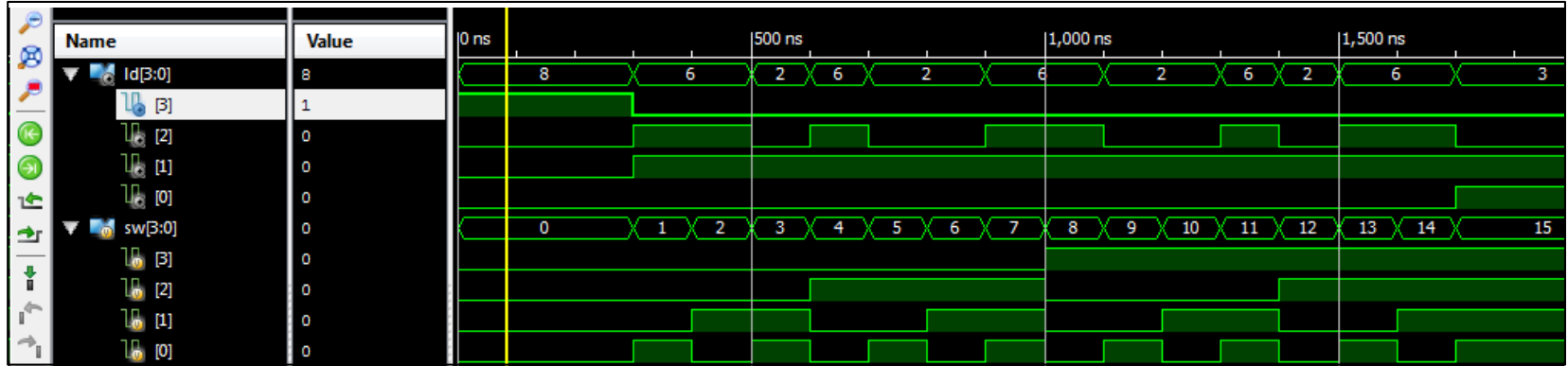
# Lab3\_3a rezultate

- **Rezultatele simulării trebuie să fie ca cele din figura de mai jos**
  - LD[0] → AND, LD[1] → OR, LD[2] → XOR, LD[3] → NOR



- Pentru implementare:
  - Alegeți Generate .bit file
  - Încărcați în placă și testați
- Notați rezultatele în raportul de laborator

# Lucrarea de laborator nr. 4

---

- Implementarea funcțiilor logice pe două nivele – funcția XOR
- Decodificator BCD – 7 segmente, implementarea funcției pt. segmentul „a”
- Afișajul cu 7 segmente

# Lab4 1

---

## Implementarea funcțiilor logice pe două nivele - Funcția XOR -


- Creați un nou proiect
- Adăugați o sursă nouă de tip "schematic"
- Desenați schemele prezentate pe slide-ul următor.
- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri Nexysx.ucf
  - Intrări: **sw[2:0]** (*A și B din figură*)
  - ieșiri: **led[4:0]** (cele 5 implementări propuse)

A	B	$Y=A \oplus B$
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L




# Implementări posibile ale funcției XOR


A	B	$Y=A\oplus B$
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

 


Implementare ca SOP

 


Implementare ca POS

 

Implementare cu porți NAND

 


Implementare cu porți NOR

 
 
# Implementarea funcției XOR

- Completați desenul cu următoarele 3 implementări conectând toate intrările la sw0 și respectiv sw1



# Lab4\_1 Rezultate

---

- Generați fișierul de configurare, încărcați fișierul în placă și testați funcționarea
- Folosind comutatoarele sw0 și sw1 generați cele 4 combinații posibile și notați în tabel starea corespunzătoare a ledurilor
- Completați raportul de laborator.
- Răspundeți la următoarele întrebări
  - Toate ieșirile au fost identice?
  - Care dintre implementările funcției XOR este mai avantajoasă și de ce?

sw0	sw1	led0 AxorB	led1 (SOP)	led2 (POS)	led3 ("NAND")	led4 ("NOR")
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					




# Lab4\_2

---

## Decodificatorul BCD – 7 segmente, implementarea segmentului „a”

- Creați un nou proiect
- Adăugați o sursă nouă de tip "schematic"
- Proiectați segmentul "a" al unui decodificator BCD – 7 segmente
- Desenați toate cele 3 implementări prezentate în continuare pe aceeași pagină de tip schematic.
  - Intrările în cod BCD se vor genera cu comutatoarele: **sw3, sw2, sw1, sw0**
  - Ieșiri:
    - „**ca**” catodul ledului din segmentul a = **ieșirea negată** a primului circuit  
(catozii CA...CG sunt activi pe nivel logic zero )
    - „**an0**” anodul comun al ledurilor – trebuie conectate la masă (GND )  
(anozii sunt activi pe nivel logic zero din construcția plăcii)
    - **led1** și **led0** ieșirile pentru al doilea și al treilea circuit
- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri Nexysx.ucf
   
# Segmentul „a” al decodificatorului BCD – 7 segmente



Decimális	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
10	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

Implementarea directă sub forma SOP

$$a = \overline{DCBA} + \overline{DCB\bar{A}} + \overline{DC\bar{B}A} + \overline{DC\bar{B}\bar{A}} + \overline{D\bar{C}BA} + \overline{D\bar{C}B\bar{A}} + \overline{D\bar{C}\bar{B}A} + \overline{D\bar{C}\bar{B}\bar{A}}$$





# Segmentul „a” al decodificatorului BCD – 7 segmente

Implementarea după simplificare grafică

$$a = \overline{D}\overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{D}\overline{C}B\overline{A} + \overline{D}C\overline{B}\overline{A} + \overline{D}CBA + \overline{D}C\overline{B}A + \overline{D}CBA + D\overline{C}\overline{B}\overline{A} + D\overline{C}\overline{B}A$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X
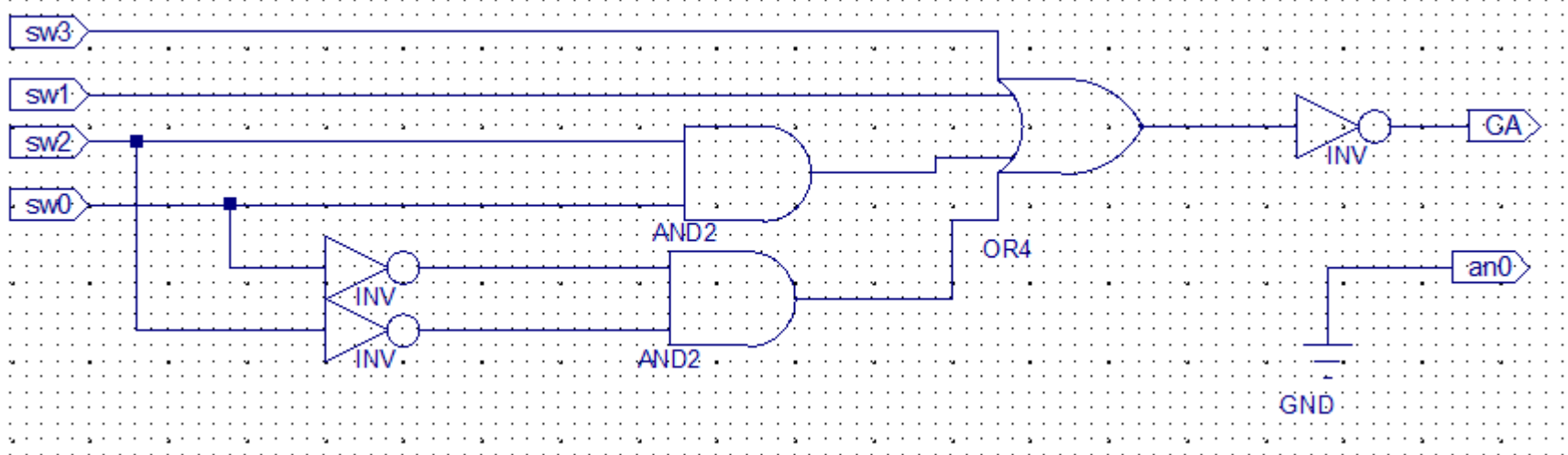 
$$a = D + B + CA + \overline{C}\overline{A}$$





# Segmentul „a” al decodificatorului BCD – 7 segmente

## Implementarea cu porți NAND

- Funcția precedentă se poate transforma folosind teoremele lui De Morgan:

$$a = D + B + CA + \overline{CA}$$
  
$$a = D + B + CA + \overline{CA} = \overline{\overline{D + B + CA + \overline{CA}}} = \overline{\overline{D} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{A}}$$



# Lab4\_2 Rezultate

- Generați fișierul de configurare, încărcați fișierul în placă și testați funcționarea
- Folosind comutatoarele sw0, sw1, sw2 și sw3 generați toate combinațiile posibile și notați în tabel starea corespunzătoare a segmentului „a” și a ledurilor led0 și led1

sw3	sw2	sw1	sw0	„a”	led0	Led1	„a”=led0=led1?
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

- Completați raportul de laborator cu concluziile voastre


# Lab4\_3

## Afişajul cu 7 segmente – proiectare Verilog



x	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	0	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0
b	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
d	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0

1 = off  
0 = on

 



- Segmentele și punctele sunt comandate individual
- Segmentele sunt active pe zero

# Comanda afișajului cu 7 segmente

x	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	0	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0
b	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	1	0	0	0	1
d	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0

1 = off

0 = on

  

```
module hex7seg ( input [3:0] x,
                 output reg [6:0] a_to_g );
always @(*)
case (x)
0: a_to_g = 7'b0000001;
1: a_to_g = 7'b1001111;
2: a_to_g = 7'b0010010;
3: a_to_g = 7'b0000110;
4: a_to_g = 7'b1001100;
5: a_to_g = 7'b0100100;
6: a_to_g = 7'b0100000;
7: a_to_g = 7'b0001111;
8: a_to_g = 7'b0000000;
9: a_to_g = 7'b0000100;
'hA: a_to_g = 7'b0001000;
'hb: a_to_g = 7'b1100000;
'hC: a_to_g = 7'b0110001;
'hd: a_to_g = 7'b1000010;
'hE: a_to_g = 7'b0110000;
'hF: a_to_g = 7'b0111000;
default: a_to_g = 7'b0000001; // 0
endcase
endmodule
```


- Creați un proiect nou
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog cu conținutul din partea dreapta
  - Intrări: x[3:0]
  - ieșiri: a\_to\_g[6:0]
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog, care va reprezenta fișierul „top module” (vezi pagina următoare)
  - Intrări: sw[3:0]
  - ieșiri: a\_to\_g[6:0]

# Comanda afișajului cu 7 segmente

```
module hex7seg_top (input [3:0] sw, output [6:0] a_to_g ,
output [3:0] an, output dp);

assign an = 4'b0000; // all digits on
assign dp = 1; // dp off

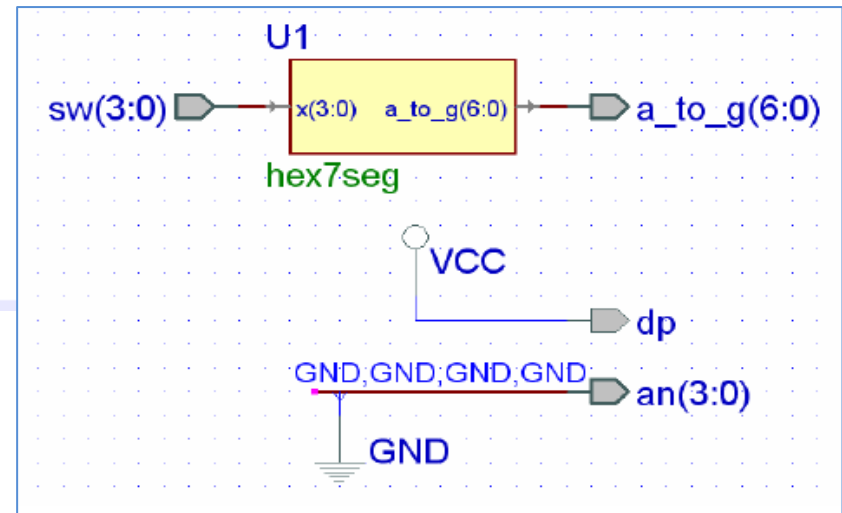hex7seg D4 (.x(sw), .a_to_g(a_to_g));
endmodule
```



- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri
  - Intrările sunt: **sw[3:0]**
  - Ieșirile sunt: **a\_to\_g [6:0], an(3:0), dp.**
- Generați fișierul de configurare, încărcați fișierul în placă și testați funcționarea
- Folosind comutatoarele sw0, sw1, sw2 și sw3 generați toate combinațiile posibile și verificați corectitudinea stărilor afișajului cu 7 segmente
- Modificați codul în așa fel încât doar un singur display să afișeze numărul hexazecimal
- Completați raportul cu concluziile voastre și răspundeți la următoarele întrebări
  - Cum ați reușit să afișați numărul pe un singur digit?
  - Ce nivel de semnal este folosit pentru a „stinge” un digit de pe placa Nexys4?
  - Care este starea activă pentru semnalele comandă a segmentelor afișajului?
  - La ce este folosit semnalul de comandă "dp"?


# Laboratorul 5

---

- Circuite codificatoare
- Circuite decodificatoare
- Circuite de multiplexare

# Lab5\_1a: Codificator zecimal BCD

---

 


- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab5\_1a)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog (Lab5\_1a.v)
- Editați fișierul Lab5\_1a.v conform descrierii din slide-ul următor
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog text fixture (Lab5\_1a\_tf.v) și adăugați semnale de stimulare
- Simulați circuitul
- Adăugați fișierul de constrângeri Nexysx.ucf și adaptați-l după cum urmează
  - Intrări: sw[9:0] (I0-I9 din figură)
  - Ieșiri: ld[3:0] (Y3-Y0 din figură)



# Codificator zecimal BCD descriere structurală

I	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
I <sub>0</sub>	0	0	0	0
I <sub>1</sub>	0	0	0	1
I <sub>2</sub>	0	0	1	0
I <sub>3</sub>	0	0	1	1
I <sub>4</sub>	0	1	0	0
I <sub>5</sub>	0	1	0	1
I <sub>6</sub>	0	1	1	0
I <sub>7</sub>	0	1	1	1
I <sub>8</sub>	1	0	0	0
I <sub>9</sub>	1	0	0	1

 - $Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 + I_9$
- $Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$
- $Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$
- $Y_3 = I_8 + I_9$



```

module BCDmod(
    input [9:0] sw,
    output [3:0] Id );
    assign Id[0]=sw[1] | sw[3] | sw[5] | sw[7] | sw[9];
    assign Id[1]=sw[2] | sw[3] | sw[6] | sw[7];
    assign Id[2]=sw[4] | sw[5] | sw[6] | sw[7];
    assign Id[3]=sw[8] | sw[9];

```


```
endmodule
```

# Lab5\_1a simulare

I	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
I <sub>0</sub>	0	0	0	0
I <sub>1</sub>	0	0	0	1
I <sub>2</sub>	0	0	1	0
I <sub>3</sub>	0	0	1	1
I <sub>4</sub>	0	1	0	0
I <sub>5</sub>	0	1	0	1
I <sub>6</sub>	0	1	1	0
I <sub>7</sub>	0	1	1	1
I <sub>8</sub>	1	0	0	0
I <sub>9</sub>	1	0	0	1

// Add stimulus here
 
```
sw[1]=1;  
#100; sw[1]=0; sw[2]=1;  
#100; sw[2]=0; sw[3]=1;  
#100; sw[3]=0; sw[4]=1;  
#100; sw[4]=0; sw[5]=1;  
#100; sw[5]=0; sw[6]=1;  
#100; sw[6]=0; sw[7]=1;  
#100; sw[7]=0; sw[8]=1;  
#100; sw[8]=0; sw[9]=1;
```



# Lab5\_1b. Codificator de la 8 la 3 descriere structurală

## Codificator de la 8 la 3 (descriere structurală)

```
module encode83a (  
  input wire [7:0] x ,  
  output wire [2:0] y ,  
  output wire valid  
);  
  
  assign y[2] = x[7] | x[6] | x[5] | x[4];  
  assign y[1] = x[7] | x[6] | x[3] | x[2];  
  assign y[0] = x[7] | x[5] | x[3] | x[1];  
  assign valid = |x;  
  
endmodule
```

- Adăugați un fișier Verilog test fixture și simulați circuitul.
- Scrieți tabelul de adevăr al circuitului.



# Codificator 8:3 implementare

---

Selectați modul implementare și adăugați următorul fișier top modul la proiect

```
module encode83a_top (  
  input wire [7:0] sw ,  
  output wire [2:0] ld ,  
  output wire dp  
);  
wire valid;  
assign dp = ~valid;  
  
  encode83a E1 (.x(sw),  
              .y(ld),  
              .valid(valid)  
);  
  
endmodule
```

- Adăugați fișierul ucf.
- Generați fișierul de configurare, încărcați fișierul în plăcă și testați funcționarea

# Lab5\_1c: Codificator prioritar

- Descriere comportamentală cu **IF**

```
// Codificator prioritar pe 3 biți (1-din-9)
//Verilog 1995
```

```
module v_priority_encoder_1 (sw, ld);
  input [7:0] sw;
  output [2:0] ld;
  reg [2:0] ld;
```

```
  always @(sw)
  begin
    if (sw[0]) ld = 3'b000;
    else if (sw[1]) ld = 3'b001;
    else if (sw[2]) ld = 3'b010;
    else if (sw[3]) ld = 3'b011;
    else if (sw[4]) ld = 3'b100;
    else if (sw[5]) ld = 3'b101;
    else if (sw[6]) ld = 3'b110;
    else if (sw[7]) ld = 3'b111;
    else ld = 3'bxxx;
  end
```

```
endmodule
```

```
// Codificator prioritar pe 3 biți (1-din-9)
//Verilog 2001
```

```
module v_priority_encoder_1 (input [7:0] sw,
                             output reg [2:0] ld);
```

```
  always @(sw)
  begin
    if (sw[0]) ld = 3'b000;
    else if (sw[1]) ld = 3'b001;
    else if (sw[2]) ld = 3'b010;
    else if (sw[3]) ld = 3'b011;
    else if (sw[4]) ld = 3'b100;
    else if (sw[5]) ld = 3'b101;
    else if (sw[6]) ld = 3'b110;
    else if (sw[7]) ld = 3'b111;
    else ld = 3'bxxx;
  end
```

```
endmodule
```

- Folosiți una din variantele de mai sus
- Adăugați fișierul ucf.
- Generați fișierul de configurare, încărcați fișierul în plăcă și testați funcționarea

# Lab5\_2: Decodificatoare

## Lab5\_2a: Decodificator binar de la 3 la 8 în limbaj structural


- Implementați un Decodificator binar de la 3 la 8 în limbaj Verilog structural

A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>7</sub>
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

```
module decod(  
  input A0,  
  input A1,  
  input A2,  
  output [7:0] led  
);
```

```
  assign led[0]=~A0&~A1&~A2;  
  assign led[1]=A0&~A1&~A2;  
  assign led[2]=~A0&A1&~A2;  
  assign led[3]=A0&A1&~A2;  
  assign led[4]=~A0&~A1&A2;  
  assign led[5]=A0&~A1&A2;  
  assign led[6]=~A0&A1&A2;  
  assign led[7]=A0&A1&A2;
```

```
endmodule
```

 

# Lab5\_2b: Decodificator binar de la 3 la 8

---

## Descriere comportamentală

- Implementați un Decodificator binar de la 3 la 8 în limbaj Verilog comportamental

```
// 1-of-8 decoder (One-Hot)
module v_decoders_1 (input [2:0] sel, output reg
[7:0] res);
```

```
always @(sel or res)
begin
  case (sel)
    3'b000 : res = 8'b00000001;
    3'b001 : res = 8'b00000010;
    3'b010 : res = 8'b00000100;
    3'b011 : res = 8'b00001000;
    3'b100 : res = 8'b00010000;
    3'b101 : res = 8'b00100000;
    3'b110 : res = 8'b01000000;
    default : res = 8'b10000000;
  endcase
end
endmodule
```

```
// 1-of-8 decoder (One-Cold)
module v_decoders_1 (input [2:0] sel, output reg [7:0]
res);
```

```
always @(sel)
begin
  case (sel)
    3'b000 : res = 8'b11111110;
    3'b001 : res = 8'b11111101;
    3'b010 : res = 8'b11111011;
    3'b011 : res = 8'b11110111;
    3'b100 : res = 8'b11101111;
    3'b101 : res = 8'b11011111;
    3'b110 : res = 8'b10111111;
    default : res = 8'b01111111;
  endcase
end
endmodule
```



# Lab5\_3a: Multiplexoare

---

- Implementați un multiplexor 2:1 folosind una din cele trei tipuri de descriere prezentate

```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output r);  
  assign r = (sel==1'b1) ? in1 : in0;  
endmodule
```

**Assign**

```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);  
  always @ (*)  
  if (sel==1'b1) r <= in1;  
  else          r <= in0;  
endmodule
```

**If**


```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);  
  always @ (*)  
  case(sel)  
    1'b0:    r <= in0;  
    1'b1:    r <= in1;  
  endcase  
endmodule
```

**Case**

# Lab5\_3b: Multiplexor 4:1
 
## Descriere structurală

- Implementați un multiplexor 4:1 în limbaj Verilog structural



$$Y = \sim A1 \ \& \ \sim A0 \ \& \ D0 \ | \ \sim A1 \ \& \ A0 \ \& \ D1 \ | \ A1 \ \& \ \sim A0 \ \& \ D2 \ | \ A1 \ \& \ A0 \ \& \ D3$$

# Lab5\_3c: Multiplexor 4:1

---

## Descriere comportamentală

- Implementați un multiplexor 4:1 în limbaj Verilog folosind descrierea comportamentală
  - 4:1 multiplexer

```
module mux_41 (input in0, in1, in2, in3, input [1:0] sel, output reg  
r);  
always @ (*)  
case(sel)  
    2'b00: r <= in0;  
    2'b01: r <= in1;  
    2'b10: r <= in2;  
    2'b11: r <= in3;  
endcase  
  
endmodule
```

# Lab5\_3d Multiplexor generic

---

- Implementați un multiplexor generic (parametrizabil) în limbaj Verilog

```
module mux2g
#(parameter N = 4)
(input wire [N-1:0] a,
 input wire [N-1:0] b,
 input wire s,
 output reg [N-1:0] y
);

always @(*)
    if(s == 0)
        y = a;
    else
        y = b;

endmodule
```

```
module mux28(
input wire [7:0] a,
input wire [7:0] b,
input wire s,
output wire [7:0] y
);

mux2g #(
    .N(8))
M8 (.a(a),
    .b(b),
    .s(s),
    .y(y)
);

endmodule
```

# Lucrarea de laborator nr. 6

---

- Comparatoare
- Circuite de generare/verificare a parității
- Sumatoare




# Lab6\_2: Generator de paritate


- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab6\_2)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog (Lab6\_2.v) și completați-l ca în descrierea de mai jos
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog text fixture (Lab6\_2\_tf.v) și adăugați semnalele de stimulare ca în codul din partea dreaptă
- Simulați funcționarea circuitului

```
module oddparity_for (output reg parity, input [7:0] data);
integer k;
always@(data)
begin
    parity = 1;
    for (k = 0; k <= 7; k = k+1)
    begin
        if (data[k] == 1)
            parity = ~parity;
        end
    end
end
endmodule
```

```
25 module oddparity_test;
26
27     // Inputs
28     reg [7:0] data;
29
30     // Outputs
31     wire parity;
32
33     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
34     oddparity_for uut (
35         .parity(parity),
36         .data(data)
37     );
38     integer i;
39     initial begin
40         // Initialize Inputs
41         data = 0;
42
43         // Wait 100 ns for global reset to finish
44         #100;
45
46         for (i = 0; i <= 255; i = i+1)
47         begin
48             #50 data =i;
49
50         end
51     end
52 end
53
54 endmodule
```

# Lab6\_2: Generator de paritate simulare

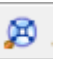- Setați fereastra de simulare
  - Afișați întreaga porțiune simulată folosind butonul Zoom to Full View 
  - Modificați reprezentarea bazei de numerație a semnalelor i[3:0] și data [7:0] în zecimal fără semn (click dreapta pe semnal: Radix -> Unsigned Decimal)
  - Apăsăți săgeata din stânga magistralei data [7:0] pentru a afișa diagrama fiecărui semnal component
- Comparați simularea obținută cu cea din figura de mai jos.

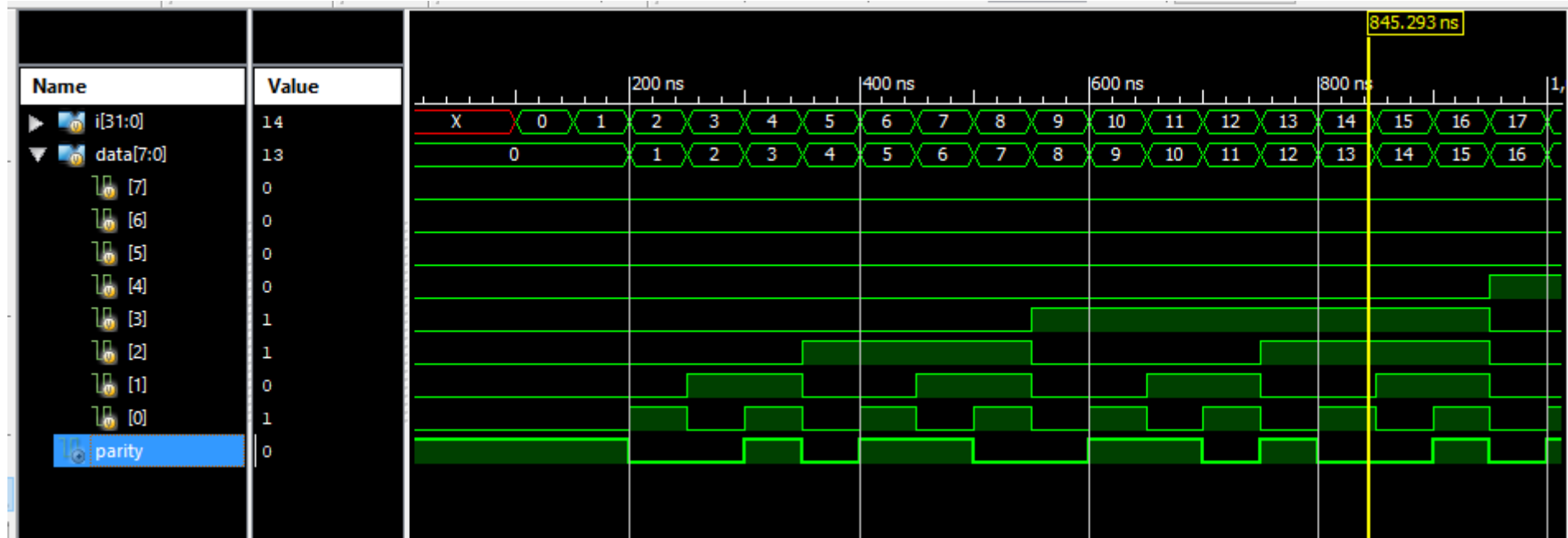




 
# Lab6\_2: Generator de paritate - implementare

---

- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri Nexys.ucf
- Generați fișierul de configurare, încărcați și testați circuitul.




# Lab6\_3: Sumator complet pe 1 bit

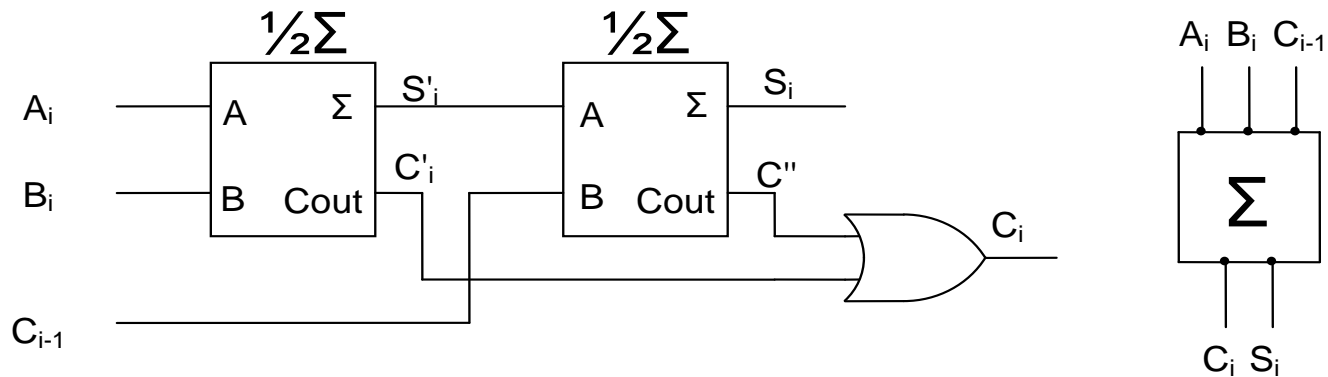

- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab6\_3)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog (half\_add.v)

 
```
module half_add (output sum, carry, input a, b);  
    xor (sum, a, b); // exclusive OR  
    and (carry, a, b); // AND  
endmodule
```


 
# Lab6\_3a: Semi-sumator simulare


- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog text fixture (half\_add\_test.v)
- Specificați semnalele de stimulare (ca mai jos)
- Simulați circuitul și verificați rezultatele

```
// Add stimulus here
#100
    a=1;
#100
    a=0;
    b=1;
#100
    a=1;
    b=1;
```


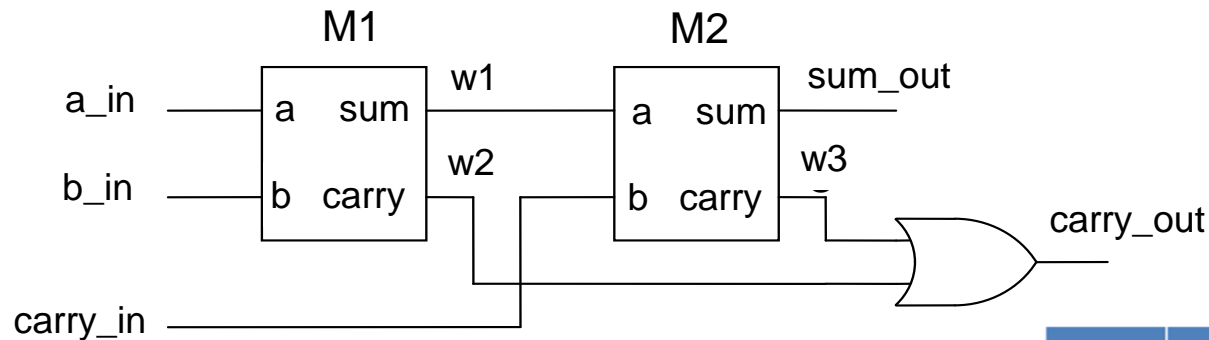
# Lab6\_3b: Sumator complet pe 1 bit

- Adăugați o sursă nouă Verilog (full\_add.v)
- Descrieți un sumator complet ca cel prezentat în figura următoare



```
module full_add (output sum_out, carry_out, input a_in, b_in, carry_in );
```

```
wire w1, w2, w3;
```

```
half_add M1 (.a(a_in), .sum(w1), .b(b_in), .carry(w2));
```

```
half_add M2 (.sum(sum_out), .b(w1), .carry(w3), .a(carry_in));
```

```
or (carry_out, w2, w3);
```

```
endmodule
```

Cin	A	B	Sum	Cout
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		


- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri Nexys.ucf
- Generați fișierul de configurare, încărcați și testați circuitul.

# Lab6\_4: Sumator complet pe 1 bit

```
// Versiunea A (descriere structurală explicită)
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);
xor3_m xor(.i0(a), .i1(b), .i2(cin), .o(s));
wire a0, a1, a2;
and2_m and0(.i0(a), .i1(b), .o(a0));
and2_m and1(.i0(a), .i1(cin), .o(a1));
and2_m and2(.i0(b), .i1(cin), .o(a2));
or3_m or(.i0(a0), .i1(a1), .i2(a2), .o(cout))
endmodule
```

```
// Versiunea B (descriere structurală implicită)
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);
assign s = a ^ b ^ cin;
assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);
endmodule
```
 
```
// Versiunea C (descriere comportamentală)
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);
assign {cout, s} = a + b + cin;
endmodule
```



Cin	A	B	Sum	Cout
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

- Creați un proiect nou HDL (Lab6\_4)
- Adăugați o sursă Verilog (add1\_full.v), utilizați una din variantele de mai sus
- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri Nexys.ucf
- Generați fișierul de configurare, încărcați și testați circuitul.

# Lab6\_5a: Sumator pe 4-biți

---

## Sumator pe 4-biți descriere structurală

- Creați un proiect nou HDL (Lab6\_5a)
- Creați în fișier nou Verilog add4.v cu conținutul de mai jos
- Adăugați o copie a sursei create în proiectul precedent (add1\_full.v) (Add copy of source)
- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri Nexys.ucf
- Generați fișierul de configurare, încărcați și testați circuitul

```
// 6_5a 4-bits adder (descriere structurală)
module add4 (input [3:0] a, b, output [4:0] s);
  wire [3:0] c;
  add1_full add0(.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(1'b0), .cout(c[0]), .s(s[0]));
  add1_full add1(.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c[0]), .cout(c[1]), .s(s[1]));
  add1_full add2(.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(c[1]), .cout(c[2]), .s(s[2]));
  add1_full add3(.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(c[2]), .cout(s[4]), .s(s[3]));
endmodule
```

# Lab6\_5b: Sumator pe 4-biți

---

## Sumator pe 4-biți descriere comportamentală

- Creați un proiect nou HDL (Lab6\_5b)
- Creați în fișier nou Verilog add4.v cu conținutul de mai jos

```
// 6_5b
module add4 (input [3:0] a, b, output [4:0] s);
assign s = a + b;
endmodule
```

- Adăugați și adaptați fișierul de constrângeri Nexys.ucf
- Generați fișierul de configurare, încărcați și testați circuitul

# Lucrarea de laborator nr. 7


---

- Circuite aritmetice și logice
  - Circuit de adunare/scădere pe 4 biți
  - ALU pe 1 bit
  - ALU pe 4 biți
  - ALU pe 4 biți cu afișaj pe 7 segmente


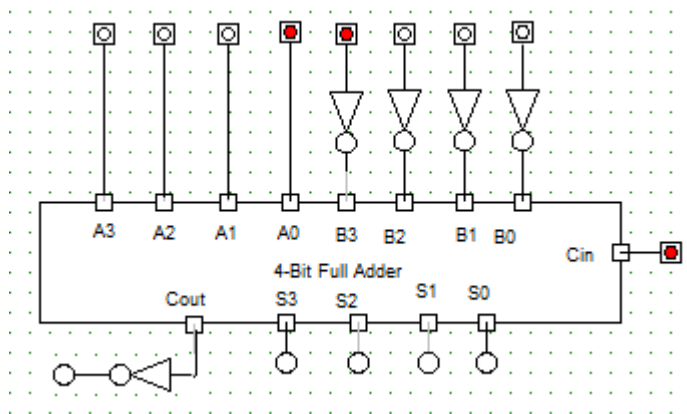
# Lab7\_1: Circuit de scădere pe 4 biți


- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab7\_1)
- Adăugați (**Add Copy of Source**) fișierul sursa Verilog **add4.v** e creat în laboratorul anterior la tema **Lab6\_5b**. Adăugați un port de intrare nou cu numele **cin** la această sursă.
- În fereastra **Processes** faceți dublu clic pe **Create Schematic Symbol**
- Adăugați o sursă nouă de tip schematic cu numele **subb4.v**.
- În editorul schematic în fereastra **Categories** selectați directorul de lucru curent
- În fereastra **Symbols** selectați simbolul **add4** creat anterior. Adăugați acest simbol la pagină și completați schema așa cum este ea prezentată în pagina următoare.



The screenshot shows the Quartus II IDE interface. The Hierarchy window displays the project structure: Lab6\_1, xc7a100t-3csg324, Sub4 (Sub4.sch), and add4 - add4 (add4.v). The Processes window shows 'No Processes Running' and 'Processes: add4 - add4' with options like 'Design Utilities', 'Create Schematic Symbol', 'View HDL Instantiation Template', and 'Check Syntax'. The Verilog code editor shows the following code:

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //////////////////////////////////////////////////
3 // Company:
4 // Engineer:
5 //
6 // Create Date:      16:52:07 03/21/2018
7 // Design Name:
8 // Module Name:      add4
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////////////////
21 module add4 (input [3:0] a, b, input cin, output [4:0] s);
22     assign s = a + b;
23 endmodule
24
```


# Lab7\_1: Circuit de scădere pe 4 biți

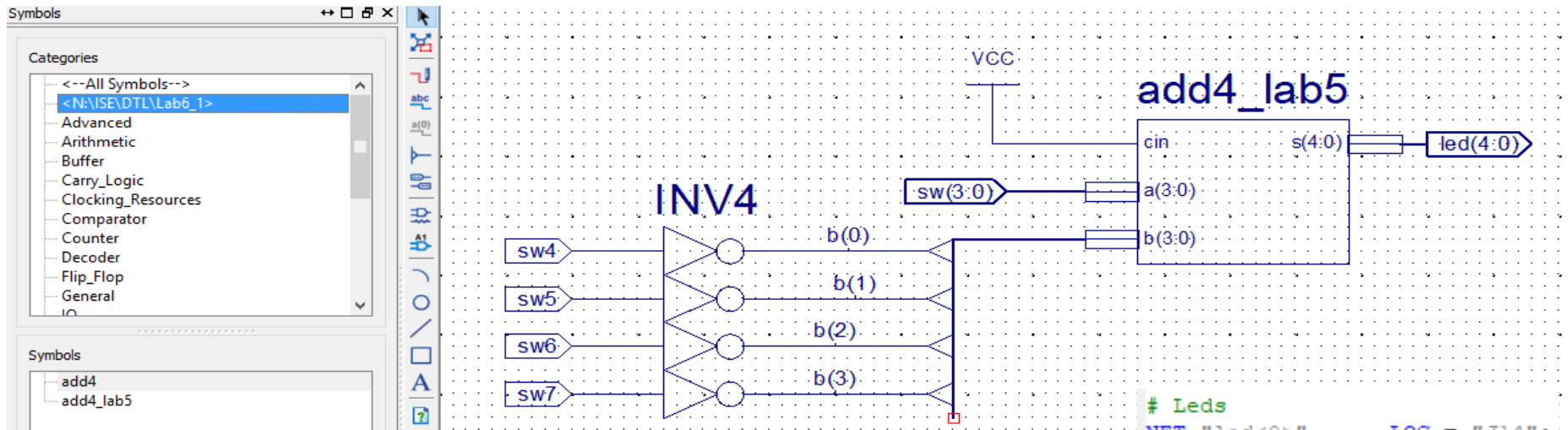

- Adăugați și adaptați fișierul Nexys2\_500General.ucf descărcat de pe pagina [Digilent](#). Ștergeți comentariul din rândurile referitoare la switch-uri și leduri [4:0]. Modificați denumirile porturilor astfel încât să corespundă cu cele ale porturilor din schemă
- Remarcați diferența dintre modul de specificare a constrângerilor pentru o magistrală: sw(3:0) respectiv fire separate sw4, sw5, sw6, sw7 din fișierul ucf.
- Generați fișierul de configurare, încărcați-l în placă și testați funcționarea circuitului.
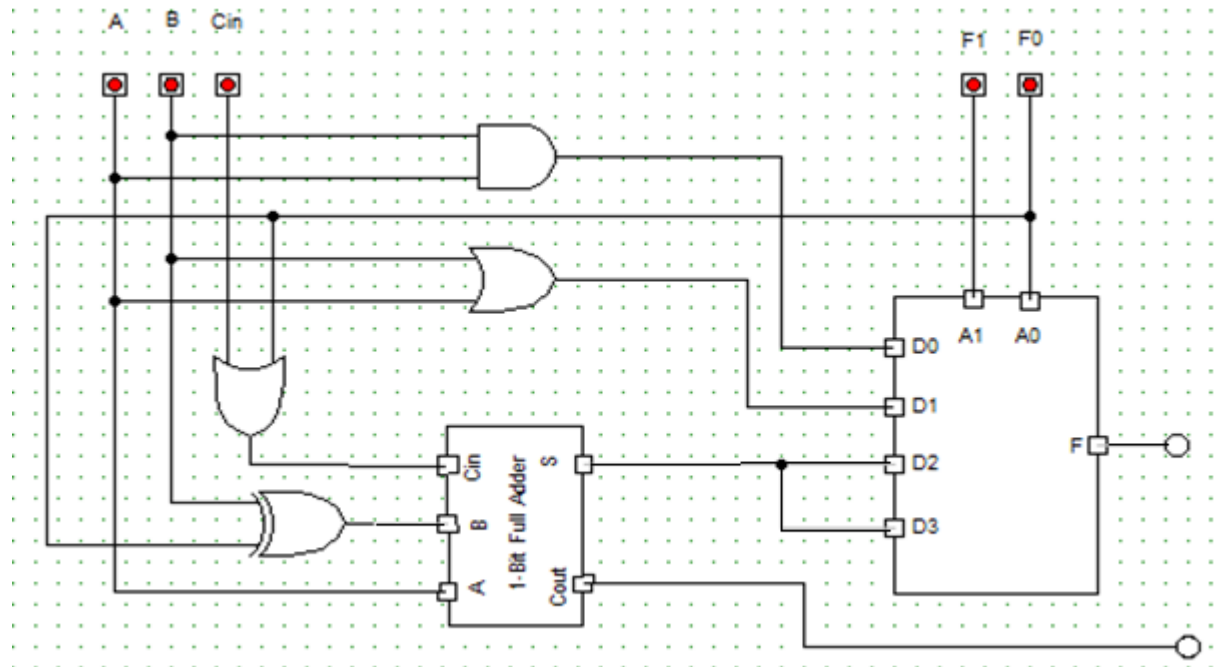
# Lab7\_2: ALU pe 1 bit

- Creați un proiect nou (Lab7\_2)
- Adăugați (Add Copy of Source) fișierul add1\_full.v creat la tema Lab6\_4.
- În fereastra **Processes** faceți dublu clic pe **Create Schematic Symbol**
- Adăugați un fișier nou de tip schematic (Sub4)
- In editorul schematic în fereastra Categories selectați directorul de lucru curent
- In fereastra Symbols selectați simbolul add1\_full și adăugați-l la schemă și completați desenul ca în schema de următoare.
- Adăugați la proiect descrierea Verilog a unui multiplexor din cele realizate în laboratorul Lab5\_3c. Pentru acesta creați de asemenea un simbol schematic care trebuie adăugat la schemă și conectat ca în figura următoare (schema prezentată este doar cu titlu informativ, cea din Xilinx ISE va arăta diferit).



# Lab7\_2: ALU pe 1 bit

- Adăugați și adaptați fișierul .ucf.
- Generați fișierul de configurare, încărcați-l în placă și testați funcționarea circuitului.
- Completați tabelul următor


## Operații logice

F1	F0	A	B	Cin	F
0	0	0	0	x	
0	0	0	1	x	
0	0	1	0	x	
0	0	1	1	x	
0	1	0	0	x	
0	1	0	1	x	
0	1	1	0	x	
0	1	1	1	x	
1	0				

## Operații aritmetice

F1	F0	A	B	Cin	F	Cout
1	0	0	0	0		
1	0	0	1	0		
1	0	1	0	0		
1	0	1	1	0		
1	0	0	0	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	0	1		
1	0	1	1	1		
1	1	0	0	0		
1	1	0	1	0		
1	1	1	0	0		
1	1	1	1	0		
1	1	0	0	1		
1	1	0	1	1		
1	1	1	0	1		
1	1	1	1	1		

# Lab7\_3: ALU pe 4 biți

 

F2	F1	F0	Function
0	0	0	A + B
0	0	1	A + 1
0	1	0	A - B
0	1	1	A - 1
1	0	X	A * B

- Magistrale pe 4 și 8 biți

- Creați un proiect nou Lab7\_3
- Adăugați o sursă nouă de tip „Verilog” (alu\_top). Acest modul va conecta toate sub-modulele:

```
module alu_top(input [3:0] a, b, input [2:0] f, output [7:0] r ); wire
[3:0] addmux_out, submux_out;
wire [7:0] add_out, sub_out, mul_out;
mux2_4 adder_mux(b, 4'd1, f[0], addmux_out);
mux2_4 sub_mux(b, 4'd1, f[0], submux_out);
add4 our_adder(a, addmux_out, add_out);
sub4 our_subtracrer(a, submux_out, sub_out);
mul4 our_multiplier(a,b,mul_out);
mux3_8 output_mux(add_out, sub_out, mul_out, f[2:1], r);
endmodule
```

- Adăugați o sursă nouă de tip „Verilog” (alu4\_modules) care va conține descrierea submodulelor (prezentată în pagina următoare)

# Descrierea modulelor

---

```
module mux2_4(input [3:0] i0, i1, input sel, output [7:0] out);
    assign out = sel ? i1 : i0;
endmodule

module mux3_8(input [7:0] i0, i1, i2, input [1:0] sel, output reg [7:0] out);
    always @(i0 or i1 or i2 or sel)
        begin
            case (sel)
                2'b00: out = i0;
                2'b01: out = i1;
                2'b10: out = i2;
                default: out = 8'bx;
            endcase
        end
endmodule

module add4(input [3:0] i0, i1, output [7:0] sum);
    assign sum=i0+i1;
endmodule

module sub4(input [3:0] i0, i1, output [7:0] diff);
    assign diff=i0-i1;
endmodule

module mul4(input [3:0] i0, i1, output [7:0] prod);
    assign prod=i0*i1;
endmodule
```

# Implementare și testare ALU

- Adăugați și adaptați fișierul .ucf astfel încât  $F[2:0] \Leftarrow \text{btn}[2:0]$ ;  $a[3:0] \Leftarrow \text{sw}[3:0]$ ,  $b[3:0] \Leftarrow \text{sw}[7:4]$ ,  $r[7:0] \Leftarrow \text{led}[7:0]$
- Generați fișierul de configurare, încărcați-l în placă și testați funcționarea circuitului.
- Completați tabelul următor
- Folosind  $\text{sw}[7:0]$  setați următorii operanzi:  $a = 3$ ,  $b = 2$
- Folosind  $\text{btn}[2:0]$  setați cele 5 operații posibile. În fiecare caz completați rezultatul în tabel.

F2 btn[2]	F1 btn[1]	F0 btn[0]	r[7]	r[6]	r[5]	r[4]	r[3]	r[2]	r[1]	r[0]
0	0	0								
0	0	1								
0	1	0								
0	1	1								
1	0	X								

```
NET "a<0>" LOC=G18;
NET "a<1>" LOC=H18;
NET "a<2>" LOC=K18;
NET "a<3>" LOC=K17;
```

```
NET "b<0>" LOC=L14;
NET "b<1>" LOC=L13;
NET "b<2>" LOC=N17;
NET "b<3>" LOC=R17;
```

```
NET "f<0>" LOC=B18;
NET "f<1>" LOC=D18;
NET "f<2>" LOC=E18;
```

```
## LEDs
NET "r<0>" LOC=J14;
NET "r<1>" LOC=J15;
NET "r<2>" LOC=K15;
NET "r<3>" LOC=K14;
NET "r<4>" LOC=E17;
NET "r<5>" LOC=P15;
NET "r<6>" LOC=F4;
NET "r<7>" LOC=R4;
```

- Testați din nou folosind alți operanzi:  $a = 10$ ,  $b = 12$ .  
Rezultatul scăderii este corect?
- Cât va fi cea mai mare valoare a rezultatului înmulțirii?


# Lab7\_3b: 4-bits ALU – simulare (facultativ)

- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog text fixture
- Specificați semnalele de stimulare (ca mai jos)
- Simulați circuitul și verificați rezultatele
 
## Descriere modul de test ALU

```
initial begin
    a = 0;
    b = 0;
    f = 0;
end

always # 4000
    a = a+1;
always # 800
    b = b+1;
always # 50
    f = f+1;
```





# Verificarea stării conexiunilor interne

- Verificarea stării conexiunilor interne se poate face alegând modulul al cărui semnale dorim să le vizualizăm (în meniul din stânga).
- Semnalele modulului apar în fereastra din mijloc (Simulation Objects for...)
- Se trage semnalul dorit în fereastra din dreapta

The screenshot displays a simulation tool interface with three main panels:


- Instances and Processes:** A tree view on the left showing the hierarchy of components. The 'adder\_mux' component is selected.
- Objects:** A table in the middle showing simulation objects for the selected component. The table is as follows:

Name	Value
a[3:0]	7
b[3:0]	3
sum[7:0]	10
diff[7:0]	00000100
prod[7:0]	00010101
f[2:0]	4
r[7:0]	00010101
i0[3:0]	3
i1[3:0]	1
sel	0
out[7:0]	3
i0[7:0]	00001010
i1[7:0]	00000100
- Waveform:** A signal viewer on the right showing the timing of various signals. The signals are grouped into five time intervals. The 'sel' signal is a square wave. The 'i0' and 'i1' signals are shown as hexagonal waveforms. The 'out' signal is shown as a hexagonal waveform. A red box highlights the 'XX' values in the 'i0' and 'i1' signals during the second and fourth intervals.

The bottom status bar shows the file name 'test.wcfg' and a time value of 'X1: 3,000.000 ns'.
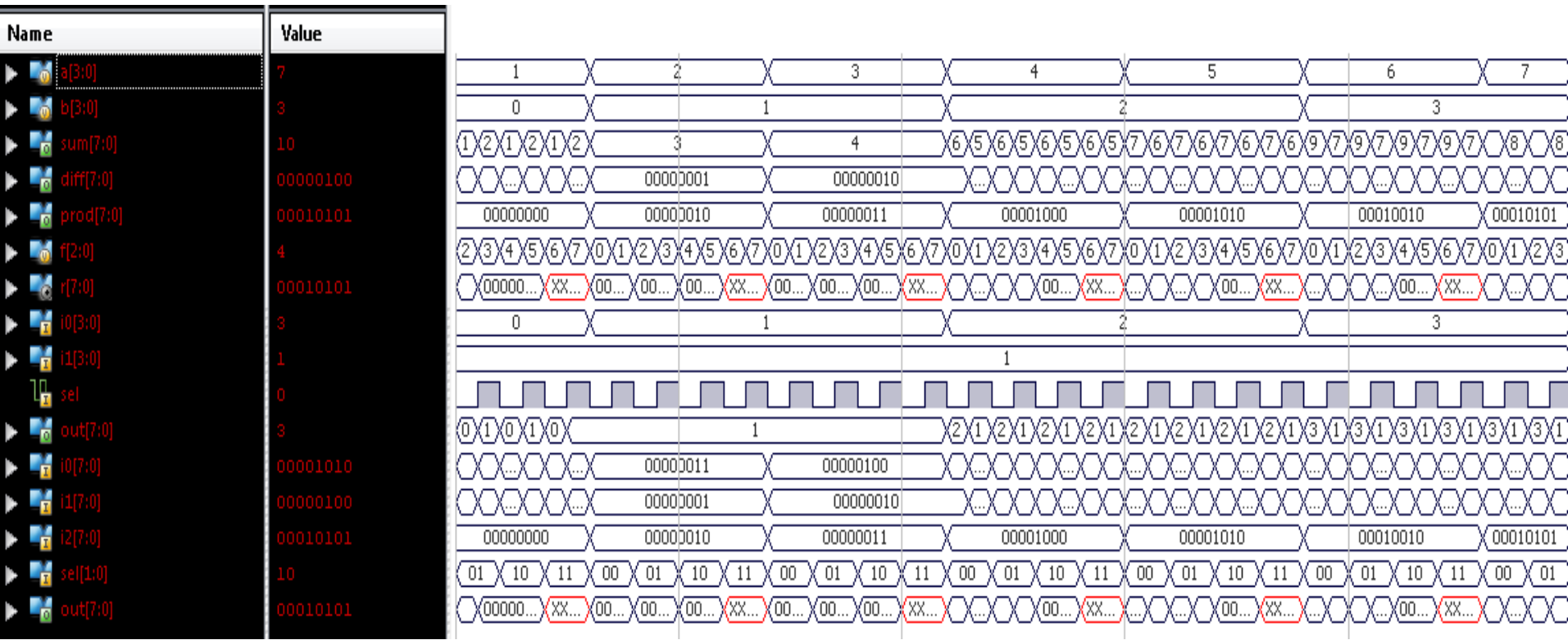
# Verificarea stării conexiunilor interne

- Detaliu asupra semnalelor ce se doresc a fi analizate.



# Lab7\_4: ALU pe 4 biți cu afișaj pe 7 segmente

---

- Creați un proiect nou Lab7\_4
- Adăugați (Add copy of source) toate fișierele din Lab7\_3 (alu\_top, alu4\_modules, Nexys.ucf).
- Adăugați modulul hex7seg din laboratorul 4.
- Adăugați o sursă nouă de tip „Verilog” (alu4\_top). Aceasta va conecta modulele alu\_top și hex7seg.

```
module alu4_top( input [3:0] a, input [3:0] b, input [2:0] f,
                output [6:0] a_to_g, output [3:0] an, output dp);
wire [7:0] r1;

assign an = 4'b1110; // 1 digit on, 3 digits off
assign dp = 1; // dp off

hex7seg D4 (.x(r1[3:0]), .a_to_g(a_to_g));
alu_top D1 (.a(a), .b(b), .f(f), .r(r1));

endmodule
```

# ALU implementare și testare

- Adăugați și adaptați fișierul Nexys.ucf astfel încât
  - $F[2:0] \leftarrow btn[2:0];$
  - $a [3:0] \leftarrow sw [3:0],$
  - $b [3:0] \leftarrow sw [7:4],$
  - $a\_to\_g [6:0] \leftarrow a\_to\_g [6:0],$
  - $an[3:0] \leftarrow an[3:0],$
  - $dp \leftarrow dp$
- Generați fișierul de configurare, încărcați-l în placă și testați funcționarea circuitului.
- Folosind  $sw [7:0]$  setați următorii operanzi:
  - $a = 3, b = 2$
- Folosind  $btn[2:0]$  setați pe rând cele 5 operații posibile. În fiecare caz observați corectitudinea rezultatului.

F2	F1	F0	Function
0	0	0	$A + B$
0	0	1	$A + 1$
0	1	0	$A - B$
0	1	1	$A - 1$
1	0	X	$A * B$

F2 btn[2]	F1 btn[1]	F0 btn[0]	
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	X	

# Lucrarea de laborator nr. 8

---

- Circuite logice secvențiale simple:
  - Latch-uri de tip D
  - Bistabile de tip D
  - Bistabile de tip T

# Lab8\_1: Latch de tip D


- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab8\_1)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab8\_1.v
- Descrieți în limbaj Verilog comportamentul un latch de tip D
- Simulați circuitul folosind semnalele de test descrise mai jos

## D-latch – în cod Verilog

```
module v_Dlatch_G (input EN, D, output reg Q);  
    always @(EN or D)  
        begin  
            if (EN)  
                Q = D;  
        end  
end endmodule
```
 
## Descriere semnale

```
// Add stimulus here  
#100;  
EN = 1;  
  
end  
always #50  
D <= ~ D;
```



## Temă suplimentară:

- Descrieți și simulați un latch de tip D cu semnal de autorizare activ pe zero.

# Lab8\_2a: Bistabil de tip D

---

- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab8\_2a)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab8\_2a.v
- Folosiți descrierea Verilog de mai jos (codurile se pot descărca de pe site-ul laboratorului)
- Simulați circuitul folosind un mediu de testare descris în Verilog (Verilog test fixture)

```
//  
// Bistabil D activ pe front crescător de clock  
//  
module v_registers_1 (input C, D, output reg Q);  
    always @(posedge C)  
    begin  
        Q <= D;  
    end  
endmodule  
  
// Add stimulus here  
#100;  
end  
always #100  
    D <= ~ D;  
always #70  
    C <= ~ C;
```

Temă suplimentară:

- Descrieți și simulați un bistabil de tip D cu semnal clock cu front descrescător.

# Lab8\_2b: Bistabil de tip D

- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab8\_2b)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab8\_2b.v
- Folosiți descrierea Verilog de mai jos (codurile se pot descărca de pe site-ul laboratorului)
- Simulați circuitul folosind un mediu de testare descris în Verilog (Verilog test fixture)

```
//  
// Bistabil D activ pe front descrescător de clock și semnal de ștergere asincron  
//  
: initial begin  
  // Initialize Inputs  
  C = 0;  
  D = 0;  
  CLR = 0;  
  
  // Wait 100 ns for global  
  #100;  
  CLR =1;  
  # 100  
  CLR =0;  
  end  
  always #100  
  D<=~D;  
  always #70  
  C<= ~C;  
  ,  
  
module v_registers_2 (input C, D, CLR, output reg Q);  
  
  always @(negedge C or posedge CLR)  
  begin  
    if (CLR)  
      Q <= 1'b0;  
    else  
      Q <= D;  
    end  
  end  
  
endmodule
```

Temă suplimentară:

- Descrieți și simulați un bistabil de tip D cu semnal clock cu front crescător și semnal de ștergere asincron pe front descrescător.



# Lab8\_2c: Bistabil de tip D

---

- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab8\_2c)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab8\_2c.v
- Folosiți descrierea Verilog de mai jos (codurile se pot descărca de pe site-ul laboratorului)
- Simulați circuitul folosind un mediu de testare descris în Verilog (Verilog test fixture)

```
//  
// Bistabil D activ pe front crescător de clock și semnal de autorizare clock  
//  
module v_registers_4 (input C, D, CE, output reg Q);  
  
    always @(posedge C)  
    begin  
        if (CE)  
            Q <= D;  
    end  
  
endmodule
```

Temă suplimentară:

- Descrieți și simulați un bistabil de tip D cu semnal clock cu front crescător și semnal de autorizare (CE) activ pe zero.

# Lab8\_2d: Bistabil de tip D

---

- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab8\_2d)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab8\_2d.v
- Folosiți descrierea Verilog de mai jos (codurile se pot descărca de pe site-ul laboratorului)
- Simulați circuitul folosind un mediu de testare descris în Verilog (Verilog test fixture)

```
//  
// Bistabil D activ pe front crescător de clock și semnal de setare sincron    τ  
//  
module v_registers_3 (input C, D, S, output reg Q);  
|  
    always @(posedge C)  
    begin  
        if (S)  
            Q <= 1'b1;  
        else  
            Q <= D;  
        end  
  
endmodule
```

Temă suplimentară:

- Descrieți și simulați un bistabil de tip D cu semnal de clock cu front descrescător și semnal de setare activ pe zero.

# Lab8\_3a: Bistabil de tip T cu reset asincron

---

- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab8\_3a)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab8\_3a.v
- Folosiți descrierea Verilog de mai jos pentru un bistabil de tip T cu reset asincron (codurile se pot descărca de pe site-ul laboratorului)
- Simulați circuitul folosind un mediu de testare descris în Verilog (Verilog test fixture)

```
//-----  
//  Bistabil T cu reset asincron  
//-----  
module tff_async_reset ( input data, clk, reset, output reg q);  
  
always @ ( posedge clk or negedge reset)  
if (~reset) begin  
    q <= 1'b0;  
end else if (data) begin  
    q <= !q;  
end  
  
endmodule
```

# Lab8\_3b: Bistabil de tip T cu reset sincron

---

- Creați un proiect nou de tip HDL (Lab8\_3b)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab8\_3b.v
- Folosiți descrierea Verilog de mai jos pentru un bistabil de tip T cu reset asincron (codurile se pot descărca de pe site-ul laboratorului)
- Simulați circuitul folosind un mediu de testare descris în Verilog (Verilog test fixture)

```
//-----  
//  Bistabil T cu reset sincron  
//-----  
module tff_sync_reset ( input data, clk, reset, output reg q);  
  
always @ ( posedge clk)  
if (~reset) begin  
    q <= 1'b0;  
end else if (data) begin  
    q <= !q;  
end  
  
endmodule
```

# Întrebări

---

1. Care este diferența între un latch de tip D și un bistabil de tip D și în ce porțiune de cod apare această diferență ?
2. Ce înseamnă instrucțiunea a #50 din fișierul test fixture ?
3. Ce tip de funcționare descrie codul următor:
  1. Always @ #50
  2.  $D \leq \sim D$
4. Instrucțiunea a #50 poate fi implementată?
5. Prin ce diferă codul unui bistabil de tip T cu reset sincron de cel cu reset asincron?

# Lucrarea de laborator nr. 9

---

- Simularea numărătoarelor
  - Numărător direct sincron pe 4 biți cu semnal de ștergere sincron/asincron
  - Numărător invers sincron pe 4 biți cu semnal de ștergere sincron
  - Numărător reversibil sincron pe 4 biți
  - Numărător zecimal direct cu intrare de încărcare
  - Numărător direct sincron pe N biți cu semnal de ștergere asincron

# Simularea numărătoarelor sincrone

---

## Temele 9\_1 - 9\_5

Următoarea descriere este comună temelor 9\_1 – 9\_5.


- Creați un proiect HDL (Lab9\_x).
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog Lab9\_x.v.
- Descrieți numărătorul în limbaj Verilog comportamental.
- Adăugați un fișier nou de tip Verilog test fixture.
- Specificați semnalele de testare.
- Simulați circuitul.

# 9\_1a: Numărător direct sincron pe 4 biți cu semnal de ștergere asincron
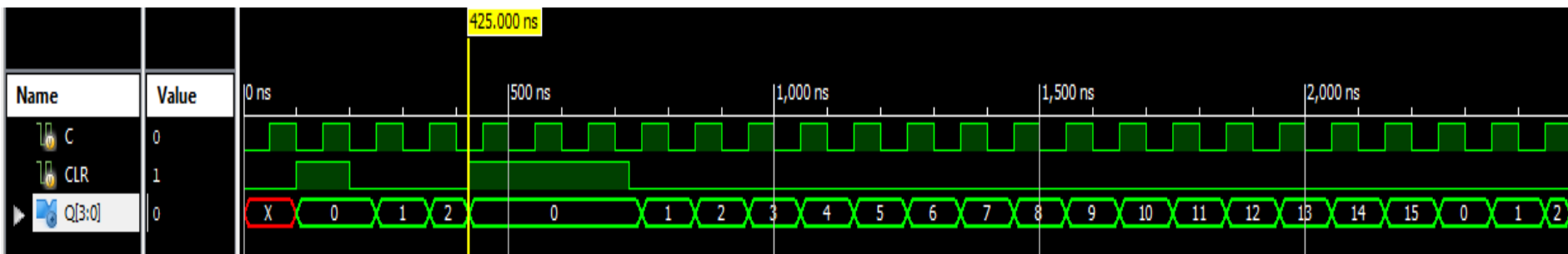
## Specificarea semnalelor de testare

```
//  
// Numărător direct pe 4 biți cu ștergere asincronă  
//  
module counter_1 (input C, CLR, output reg  
[3:0] Q);  
  
    always @(posedge C or posedge CLR)  
    begin  
        if (CLR)  
            Q <= 4'b0000;  
  
        else  
            Q <= Q + 1'b1;  
  
    end  
  
endmodule
```


```
initial begin // Initialize Inputs  
    C = 0;  
    CLR = 0;  
    // Wait 100 ns for global reset to finish  
    #100;  
    // Add stimulus here  
    CLR = 1;  
    #100;  
    CLR = 0;  
    # 225  
    CLR = 1;  
    # 300  
    CLR = 0 ;  
end  
always #50  
    C <= ~ C;
```





 
# 9\_1b: Numărător direct sincron pe 4 biți cu semnal de ștergere sincron

```
//  
// Numărător direct pe 4 biți cu ștergere sincronă.  
//  
module counter_2 (input C, CLR, output reg [3:0] Q);  
  
    always @(posedge C)  
    begin  
        if (CLR)  
            Q <= 4'b0000;  
        else  
            Q <= Q + 1'b1;  
        end  
    endmodule
```


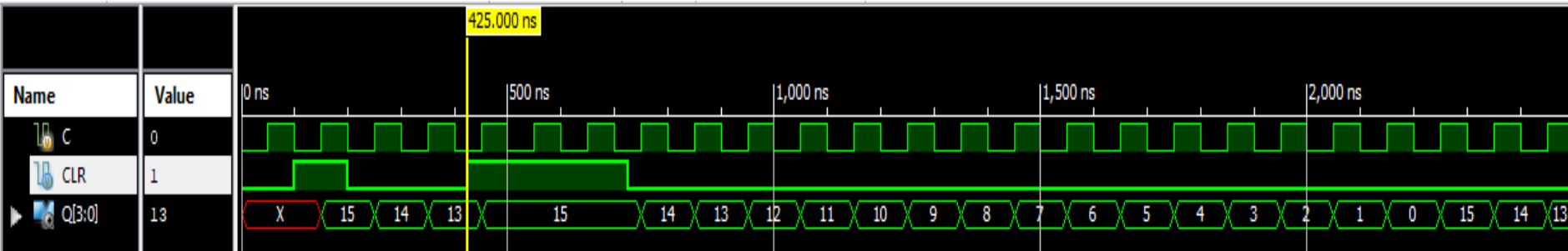
# 9\_2: Numărător invers sincron pe 4 biți cu semnal de ștergere sincron

```
module counter_3 (input C, CLR, output reg [3:0] Q);  
  always @(posedge C)  
  begin  
    if (CLR)  
      Q <= 4'b1111;  
    else  
      Q <= Q - 1'b1;  
  end  
endmodule
```



# 9 3: Numărător reversibil sincron pe 4 biți


## Specificarea semnalelor de testare

```
module counter_4 (input C, CLR, DIR, output
reg [3:0] Q);
  always @(posedge C)
  begin
    if (CLR)
      Q <= 4'b0000;
    else if (DIR)
      Q <= Q + 1'b1;
    else
      Q <= Q - 1'b1;
  end
endmodule
```

```
initial begin
  // Initialize Inputs
  C = 0;
  CLR = 0;
  DIR = 1;

  // Wait 100 ns for global reset to finish
  #100;
  // Add stimulus here
  CLR = 1;
  #100;
  CLR = 0;
  #1700;
  DIR=0;

end
|
always #50
  C <= ~ C;
```

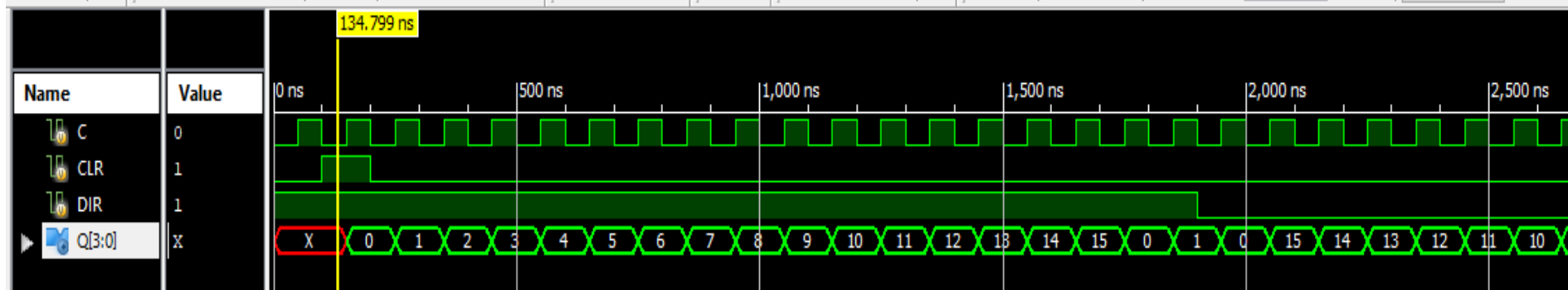


# 9\_4: Numărător zecimal direct cu intrare de încărcare

Specificarea semnalelor de testare

```
module counter_5 (input C, CLR, LOAD, input [3:0]  
D, output reg [3:0] Q);  
  
assign q9 = (Q== 4'd9); //assign q12 = (Q== 4'd12);  
  
always @(posedge C)  
begin  
if (CLR | q9)  
Q <= 4'b0000;  
else if (LOAD) // (LOAD==1)  
Q <= D; //sau o constanta;  
else  
Q <= Q + 1'b1;  
end  
endmodule
```
 
```
initial begin  
// Initialize Inputs  
C = 0;  
CLR = 0;  
LOAD = 0;  
D = 4'b0101;;  
  
// Wait 100 ns for global reset  
#100;  
// Add stimulus here  
CLR = 1;  
#100;  
CLR = 0;  
#1200;  
LOAD = 1;  
# 200;  
LOAD = 0;  
  
end  
  
always #50  
C <= ~ C;
```



# 9\_5: Numărător direct sincron pe N biți cu semnal de ștergere asincron

```
module counter
#(parameter N = 4)
  (input wire clr , clk ,
   output reg [N-1:0] q );
// N-bit counter

always @(posedge clk or posedge clr)
begin
  if(clr == 1)
    q <= 0;
  else
    q <= q + 1;
end
endmodule
```



Specificarea semnalelor de testare

```
initial begin
  // Initialize Inputs
  clr = 0;
  clk = 0;

  // Wait 100 ns for global reset to finish
  #100 clr = 1;
  #100 clr = 0;

  // Add stimulus here

end
always #25
  clk <= ~clk;
```

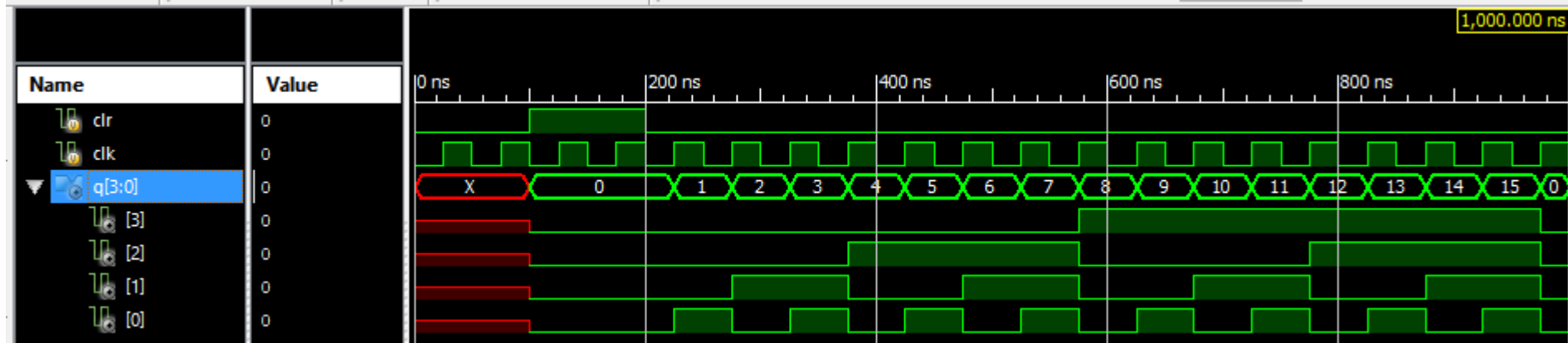 

Simularea numărătorului pe N biți arată că ieșirile  $q[i]$  sunt semnale dreptunghiulare cu ieșirea  $q[0]$  având frecvența egală cu jumătate din frecvența semnalului de clock, ieșirea  $q[1]$  are frecvența egală cu jumătate din frecvența semnalului  $q[0]$ , etc.

# Lucrarea de laborator nr. 10

---

- Implementarea numărătoarelor
  - Divizor de clock
  - Numărător pe 8 biți cu ieșire pe leduri
  - Numărător pe 8 biți cu afișare pe 7 segmente

# 10\_1: Divizor de clock

- Placa de dezvoltare Nexys-2 are un semnal de clock de 50 MHz
- În exemplu care urmează se prezintă modalitatea de proiectare în Verilog a unui numărător pe N biți care poate fi utilizat pentru a genera un semnal de clock de frecvență mai mică
- Fiecare bistabil din componența numărătorului va diviza cu 2 frecvența semnalului de intrare:
  - $q[0] = \text{clk}/2$ ;  $q[1] = q[0]/2$  ...
  - Vom folosi un numărător pe 26 biți, astfel la ieșirea  $q[25]$  vom obține un semnal cu frecvența de 0,75 Hz la  $q[24]$  aprox 1,5 Hz...

Q(i)	Frecvența (Hz)	Perioda (ms)
	50000000.00	0.00002
0	25000000.00	0.00004
1	12500000.00	0.00008
2	6250000.00	0.00016
3	3125000.00	0.00032
4	1562500.00	0.00064
5	781250.00	0.00128
6	390625.00	0.00256
7	195312.50	0.00512
8	97656.25	0.01024
9	48828.13	0.02048
10	24414.06	0.04096
11	12207.03	0.08192
12	6103.52	0.16384
13	3051.76	0.32768
14	1525.88	0.65536
15	762.94	1.31072
16	381.47	2.62144
17	190.73	5.24288
18	95.37	10.48576
19	47.68	20.97152
20	23.84	41.94304
21	11.92	83.88608
22	5.96	167.77216
23	2.98	335.54432
24	1.49	671.08864
25	0.745	1342.17728

# 10\_1: Implementare divizor de clock


---

```
module clkdiv ( input clk, clr, output clk1, clk2, clk3 );  
reg [25:0] q;  
// 26-bit counter  
always @(posedge clk or posedge clr)  
    begin  
        if(clr == 1)  
            q <= 0;  
        else  
            q <= q + 1;  
        end  
assign clk1 = q[25]; // ~0.75 Hz  
assign clk2 = q[24]; // ~1.5  
assign clk3 = q[23]; // ~3 Hz  
endmodule
```

- Adăugați fișierul de constrângeri (ucf)
  - Intrări
    - clk (la pinul B8): NET "clk" LOC = "B8";
    - clr
  - ieșiri
    - clk1 -> led<0>
    - clk2 -> led<1>
    - clk3 -> led<2>
- Generați fișierul de configurare, încărcați în placă și testați funcționarea circuitului.



# 10\_2: Numărător cu ieșire pe leduri

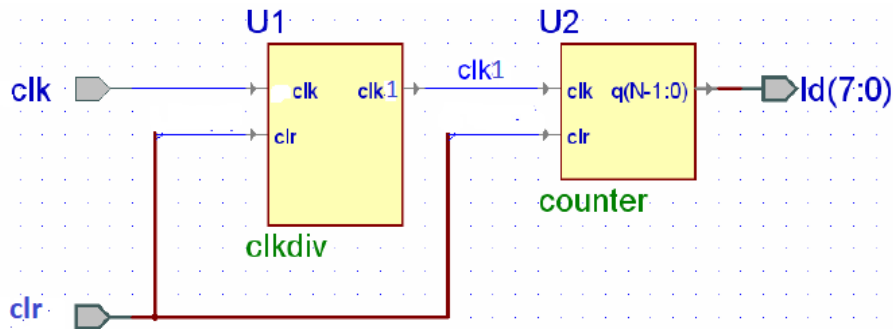

```
module count8_top (input clk, input clr,
output [7:0] led) ;
wire clk1;
clkdiv
U1(.clk1(clk1),.clr(clr),.clk(clk));
counter #( .N(8)) U2
(.clk(clk1), .clr(clr), .q(led[7:0]));
endmodule
```

- Creați un proiect nou(Lab10\_2)
- Adăugați modulele clkdiv și numărătorul pe N biți create la temele anterioare.
- Adăugați un fișier nou de tip VERILOG (Lab10\_2.v), acesta va fi modulul care va conecta cele două module anterioare, ca în figură.
- Adăugați fișierul de constrângeri specificând
  - Intrările: clk și clr,
  - Ieșirile: 8 leduri.
- Generați fișierul de configurare, încărcați în placă și testați funcționarea circuitului.
  - Observați secvența de numărare binară pe leduri.
  - Ștergeți numărătorul folosind butonul declarat

# 10\_3: Numărător cu afișare pe 7 segmente

---

- Creați un proiect nou (Lab10\_3)
- Adăugați modulele clkdiv și numărătorul pe N biți create la temele anterioare.
- Adăugați o copie a modulului hex7seg creat la o temă anterioară.
- Adăugați un fișier nou de tip VERILOG (Lab10\_3.v), acesta va fi modulul care va conecta cele trei module adăugate la proiect.

```
module count4_top (input clk, input clr, output [7:0] led,
                  output [6:0] a_to_g, output [3:0] an, output dp )
;

wire clk1;

clkdiv U1(.clr(clr),.clk(clk), .clk1(clk1));
counter #( .N(8)) U2 (.clk(clk1), .clr(clr), .q(led[7:0]));
hex7seg U3 (.x(led[3:0]), .a_to_g(a_to_g));

assign an = 4'b1110;
assign dp = 1; // dp off


endmodule
```

- Adăugați fișierul de constrângeri specificând
  - Intrările: clk, clr,
  - Ieșirile: an, a\_to\_g, dp, led.
- Generați fișierul de configurare, încărcați în placă și testați funcționarea circuitului.
  - Observați secvența de numărare binară pe afișajul cu 7 segmente.
  - Ștergeți numărătorul folosind butonul declarat
 
# 10\_4: Numărător decadic (modulo 10)

---

- Creați un proiect nou (Lab10\_4)
- Adăugați toate modulele de la tema 10\_3.
- Modificați numărătorul astfel încât secvența de numărare să se fie:



- Adăugați fișierul de constrângeri :
  - Intrările: clk, clr,
  - Ieșirile: an, a\_to\_g, dp, led.
- Generați fișierul de configurare, încărcați în placă și testați funcționarea circuitului.
- Observați secvența de numărare BCD pe leduri și afișajul cu 7 segmente.
- Ștergeți numărătorul folosind butonul declarat

Sugestie pentru modificarea numărătorului: adăugați la condiția de ștergere și un semnal care indică atingerea stării finale dorite (ca și în exemplul 9\_4):

```
if (clr | q9)
```

Unde q9 se obține astfel:

```
assign q9 = (q == 4'd9);
```

# 10\_5: Numărător modulo 13

---

- Creați un proiect nou (Lab10\_5)
- Adăugați toate modulele de la tema 10\_2.
- Modificați numărătorul astfel încât să descrie un numărător modulo 13
- Adăugați fișierul de constrângeri :
  - Intrările: clk, clr,
  - Ieșirile: an, a\_to\_g, dp, led.
- Generați fișierul de configurare, încărcați în placă și testați funcționarea circuitului.
- Observați secvența de numărare BCD pe leduri și afișajul cu 7 segmente.
- Ștergeți numărătorul folosind butonul declarat

# Lucrarea de laborator nr. 11

---

- Registre
  - Registru pe 4 biți, cu PRESET asincron și autorizare a semnalului de clock
  - Registru de deplasare stânga pe 8 biți
  - Registru paralel-serie pe 8 biți cu încărcare asincronă și deplasare stânga
  - Registru serie-paralel pe 8 biți cu deplasare stânga/dreapta și extragere paralelă
  - Numărător în inel
  - Numărător Johnson

# Lab11\_1: Registru paralel-paralel pe 4 biți

- Creați un proiect nou (Lab11\_1)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog (Lab11\_1.v).
- Descrieți funcționarea unui registru paralel-paralel pe 4 biți cu clock activ pe front crescător și semnale de PRESET asincron și autorizare a semnalului de ceas.
- Adăugați un fișier de testare Verilog test fixture.
- Descrieți semnalele de test. Testați funcționarea circuitului cu ajutorul simulării.

```
//  
// Registru de 4 biți clock activ pe front crescător, Set asincron și Clock Enable  
//  
module v_registers_5 (input C, CE, PRE, input [3:0 ] D,  
    output reg [3:0] Q);  
  
    always @(posedge C or posedge PRE)  
    begin  
        if (PRE)  
            Q <= 4'b1111;  
        else if (CE)  
            Q <= D;  
    end  
endmodule
```

# Lab11\_2: Registru de deplasare pe 8 biți

- Creați un proiect nou (Lab11\_2)
- Adăugați o sursă nouă de tip Verilog (Lab11\_2.v).
- Descrieți funcționarea unui registru de deplasare pe 8 biți.
- Testați funcționarea circuitului cu ajutorul simulării. (Facultativ)
- Adăugați un divizor de clock pentru a genera un semnal de aproximativ 1 Hz și folosiți acest semnal ca semnal de clock pentru registru
- Conectați cele două module ca în figura alăturată într-un fișier top-module
- Adăugați fișierul de constrângeri, generați fișierul de configurare și testați funcționarea circuitului în placa de dezvoltare


```
// Registru de deplasare pe 8 biți cu Clock activ
// pe front crescător, Serial In și Serial Out

module v_shift_registers_1 (input C, SI,
output reg [7:0] PO, output SO);

    always @(posedge C)
    begin
        PO <= PO << 1;
        PO[0] <= SI;
    end

    assign SO = PO[7];

endmodule
```

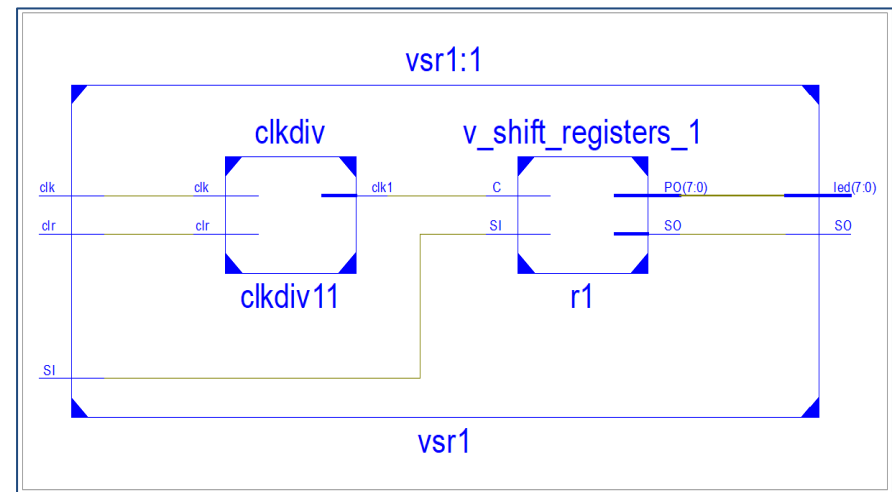

# Lab11\_3: Registru paralel-serie pe 8 biți

- Creați un proiect nou (Lab11\_3) și implementați un registru paralel-serie pe 8 biți cu încărcare asincronă și deplasare spre stânga
- Testați funcționarea registrului în mod similar cu cel anterior.

```
// Registru paralel-serie pe 8 biți
// Încărcare paralelă, Serial In și Serial Out

module v_shift_registers_6 (C, ALOAD, SI, D, SO);
    input C,SI,ALOAD;
    input [7:0] D;
    output SO;
    reg [7:0] tmp;

    always @(posedge C or posedge ALOAD)
    begin
        if (ALOAD)
            tmp <= D;
        else
            tmp <= {tmp[6:0], SI};
        end

    assign SO = tmp[7];

endmodule
```



# Lab11\_4: Registru serie-paralel pe 8 biți

---

- Creați un proiect nou (Lab11\_4) și implementați un registru serie-paralel pe 8 biți cu deplasare stânga/dreapta și extragere paralelă
- Testați funcționarea registrului în mod similar cu cel anterior.

```
// Registru serie-paralel pe 8 biți cu deplasare stânga/dreapta,  
// Serial In și Paralel Out  
  
module v_shift_registers_8 (C, SI, LEFT_RIGHT, PO);  
    input C,SI,LEFT_RIGHT;  
    output PO;  
    reg [7:0] Q;  
  
    always @(posedge C)  
    begin  
        if (LEFT_RIGHT==1'b0)  
            Q <= {Q[6:0], SI};  
        else  
            Q <= {SI, Q[7:1]};  
    end  
  
    assign PO = Q;  
  
endmodule
```

# Lab11\_5: Numărător în inel

---

- Creați un proiect nou (Lab11\_5) și implementați un numărător în inel pe 8biți
- Testați funcționarea registrului în mod similar cu cel anterior.

```
module ring_count(input clk, load, output reg [7:0]q);

    always @(posedge clk)
        if(load==1)
            q<=8'b10000000;
        else
            begin
                q <= {q[0], q[7:1]};
            end
endmodule
```

# Lab1\_6: Numărător Johnson

---

- Creați un proiect nou (Lab11\_5) și implementați un numărător Johnson pe 8biți
- Testați funcționarea registrului în mod similar cu cel anterior.

```
module johnson_count(input clk, clr, output reg [7:0]q);  
  
    always @(posedge clk)  
        if(clr==1)  
            q<=8'b00000000;  
        else  
            begin  
                q <= {~q[0], q[7:1]};  
            end  
  
endmodule
```



# Lucrarea de laborator nr. 12

---

- Memorii
  - Verilog ROM
  - Distributed RAM/ROM
    - Simulare
    - Implementare
  - Block RAM
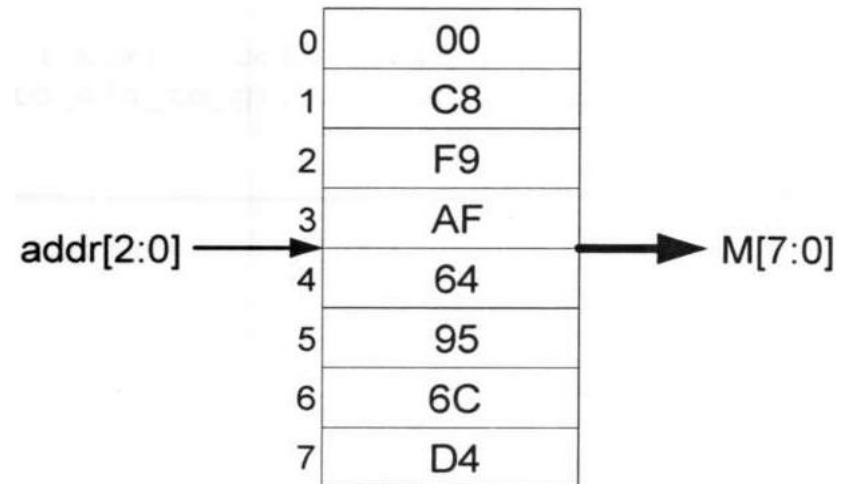 
# Lab12\_1 Memorie ROM simplă

- Scopul: crearea unei memorii ROM simple cu conținutul specificat în cod Verilog din care datele pot fi citite de la adresa specificată
- Parametrii: 3-biți de adresă:  $2^3 = 8$  adrese
- La fiecare adresă este stocat un byte
- Rezultă o memorie ROM de 8 bytes



De exemplu la specificarea adresei 3'b110 ieșirea va fi 'h6C

# ROM Simplu

```
`timescale 1ns / 1ps

module rom_module(input wire[2:0] address, output wire[7:0] data);

    reg [7:0] rom [0:7];

    parameter init_data = 64'h00C8F9AF64956CD4;

    integer i;

    initial
    begin
        for(i=0; i<8; i=i+1)

            rom[i] = init_data[63-i*8 -: 8];
    end

    assign data = rom[address];

endmodule
```

**reg** – registru  
**reg [7:0]** – registru de 8 biți  
**reg [7:0] rom [0:7]** –  
Arie de 8 registre de 8 biți  
**rom** este numele ariei

Exemplu de ROM de 1  
kilobyte:  
**reg [7:0] rom [0:1024]**

Constantă de 64-biți hex

# Top modul

---

- Intrări de la comutatoare (SW)
- Ieșiri pe leduri

```
module topmodule(input [2:0] SW, output [7:0] LED) ;  
    rom_module memory(.address(SW), .data(LED)) ;  
endmodule
```

- Instanțierea modului ROM folosind numele de instanță „memory” (poate fi orice nume)
- Adăugați fișierul de constrângeri
- Implementați și testați
- Generați adresele folosind comutatoarele.
- Verificați pe leduri conținutul de la adresa specificată

# Lab12\_2. Memorie RAM/ROM distribuită

---

- Creați un proiect nou (Lab12\_2) și implementați o memorie ROM distribuită de 16 octeți
- Adăugați un fișier Verilog top modul

```
module Lab12_2top(  
    input [3 : 0] addr,  
    output [7 : 0] spo  
);  
  
endmodule
```



# Fișierul de inițializare a memoriei


---

- Avem nevoie de un fișier de inițializare a memoriei (MIF = Memory Initialization file)
- Folosind un editor de texte (de exemplu Notepad++) creați fișierul cu conținutul prezentat:

```
;Initialization file for a 16x8 distributed ROM
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
0 C8 F9 AF
64 95 6C D4
39 E7 5A 96
84 37 28 4C;
```

- Salvați fișierul cu numele, Lab12\_2\_init.coe. **IMPORTANT** fișierul trebuie să aibă extensia.coe (nu txt)!


# Folosirea blocurilor IP

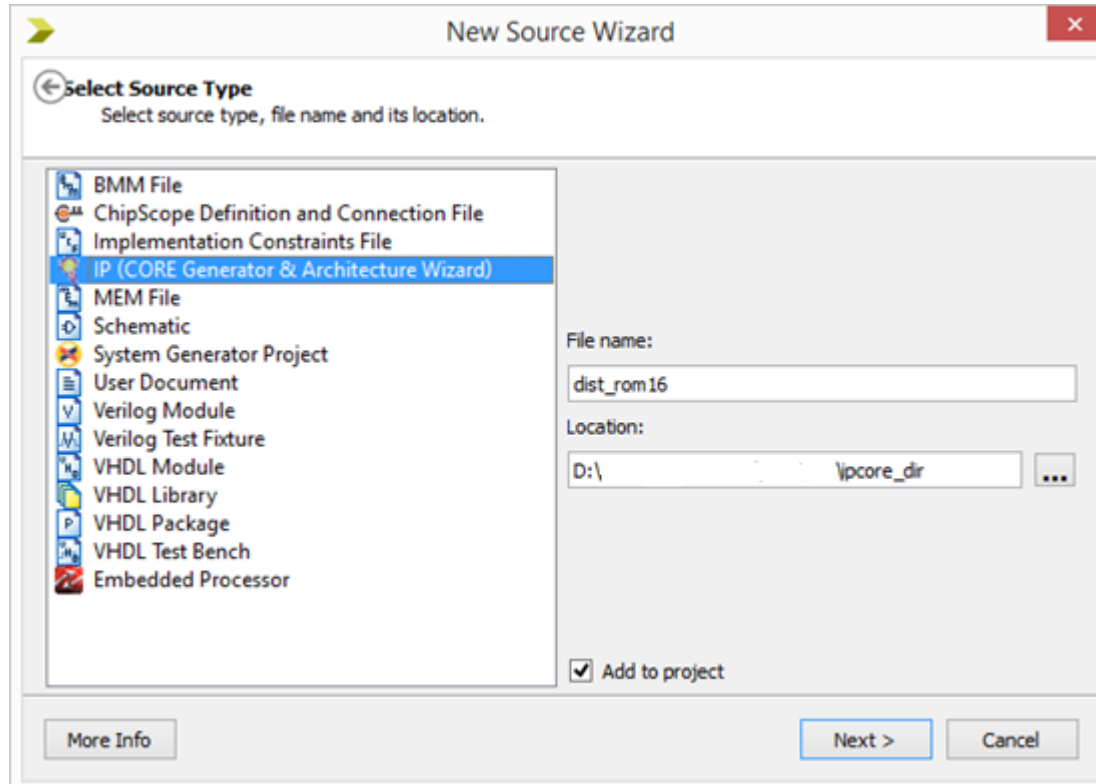

1. Adăugați o nouă sursă de tip IP Core.
2. Numele sursei poate fi „dist\_rom16”
3. Apăsați Next.
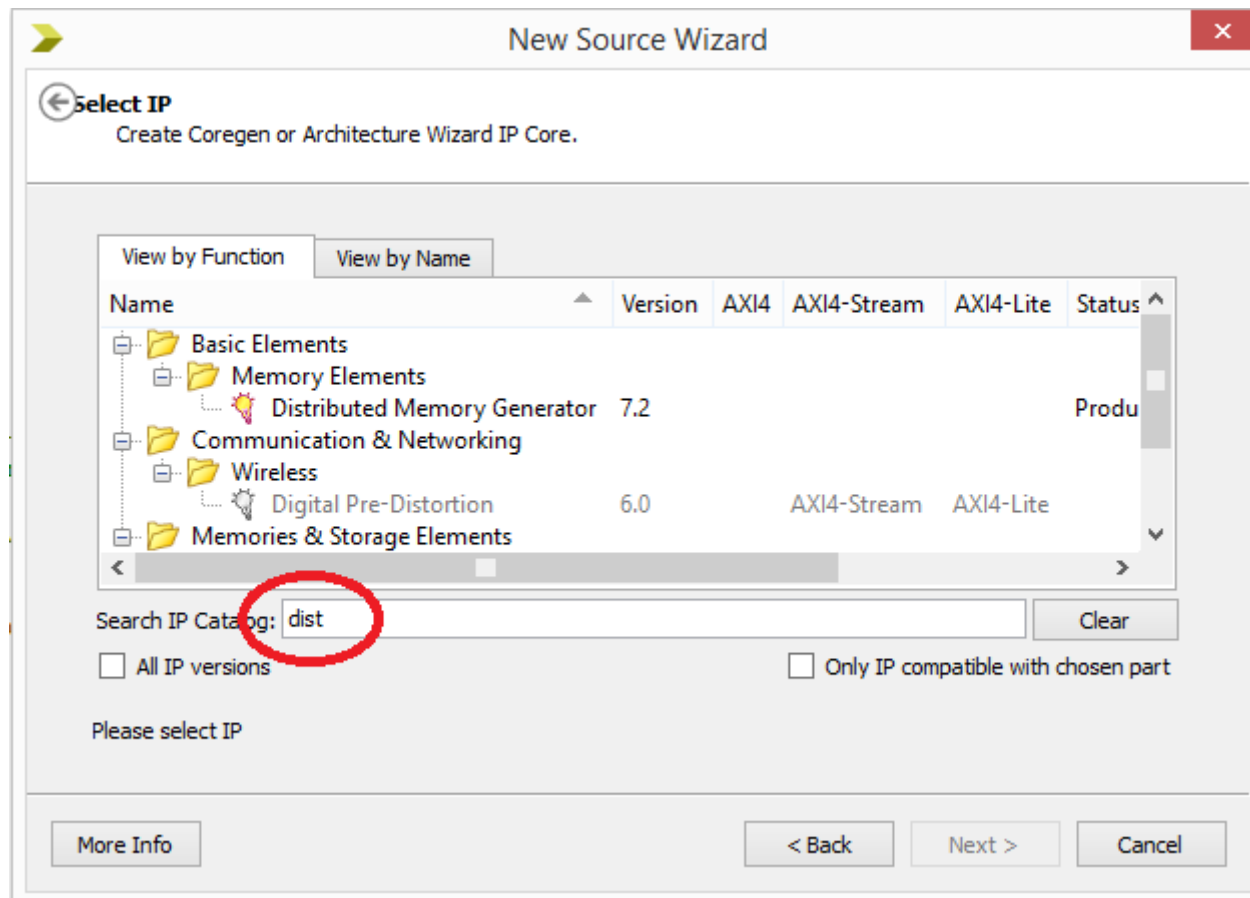
# Distributed RAM/ROM


- Alegeți tipul *Distributed Memory Generator*.



# Setarea parametrilor memoriei

---

- Depth: 16
- Data width: 8
- Type: ROM

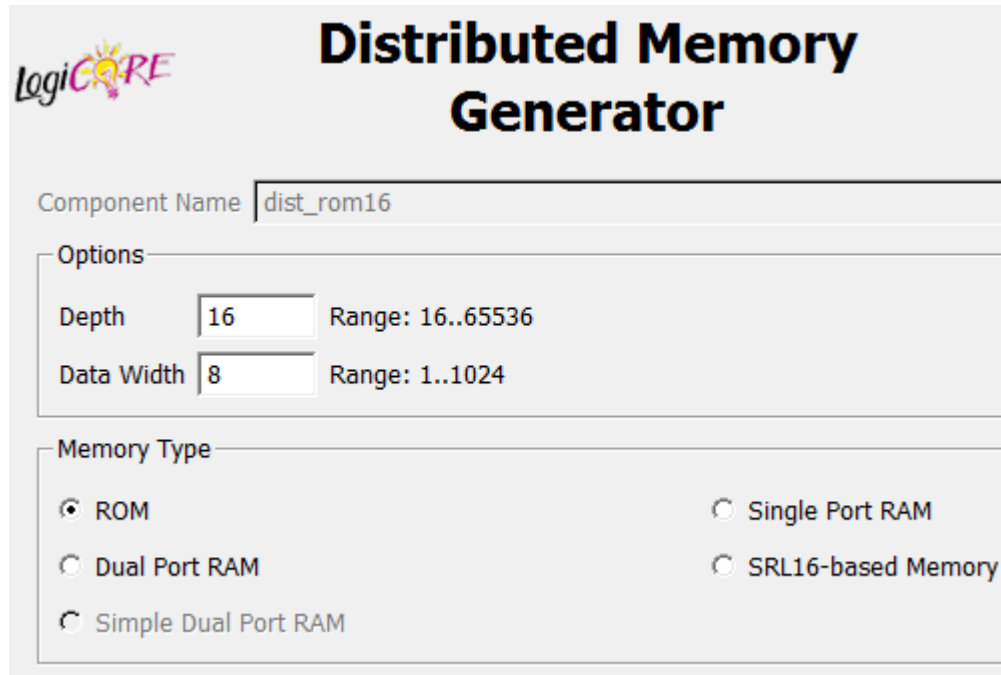

The screenshot shows the 'Distributed Memory Generator' interface. At the top left is the 'LogiCORE' logo. The title 'Distributed Memory Generator' is centered at the top. Below the title, there is a 'Component Name' field containing 'dist\_rom16'. Underneath, there are two sections: 'Options' and 'Memory Type'. In the 'Options' section, 'Depth' is set to 16 (range 16..65536) and 'Data Width' is set to 8 (range 1..1024). In the 'Memory Type' section, 'ROM' is selected with a radio button, while 'Single Port RAM', 'Dual Port RAM', 'SRL16-based Memory', and 'Simple Dual Port RAM' are unselected.

**LogiCORE** **Distributed Memory Generator**

Component Name

**Options**

Depth  Range: 16..65536

Data Width  Range: 1..1024

**Memory Type**

ROM  Single Port RAM


Dual Port RAM  SRL16-based Memory

Simple Dual Port RAM

# Adăugarea fișierului de inițializare

---



- Localizați fișierul Lab12\_2\_init.coe

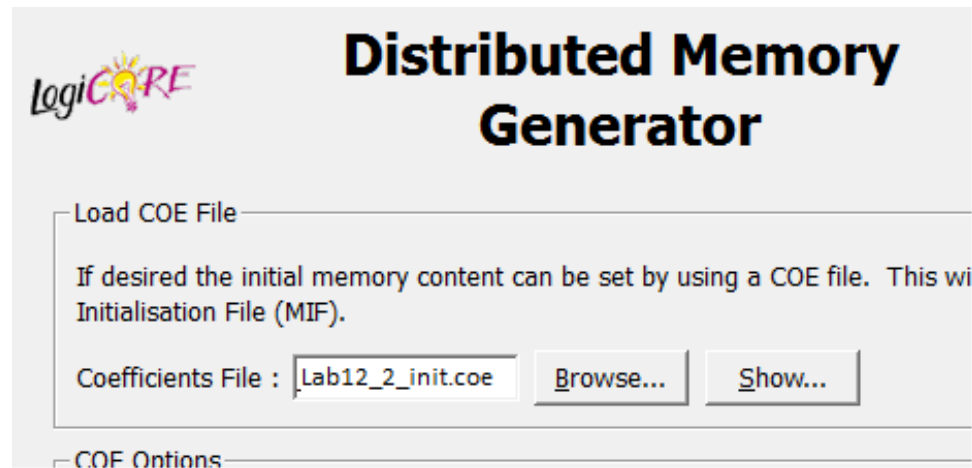

- Apăsând Show se poate vizualiza conținutul fișierului.
- Dacă numele fișierului este cu font roșu, fișierul conține erori.
 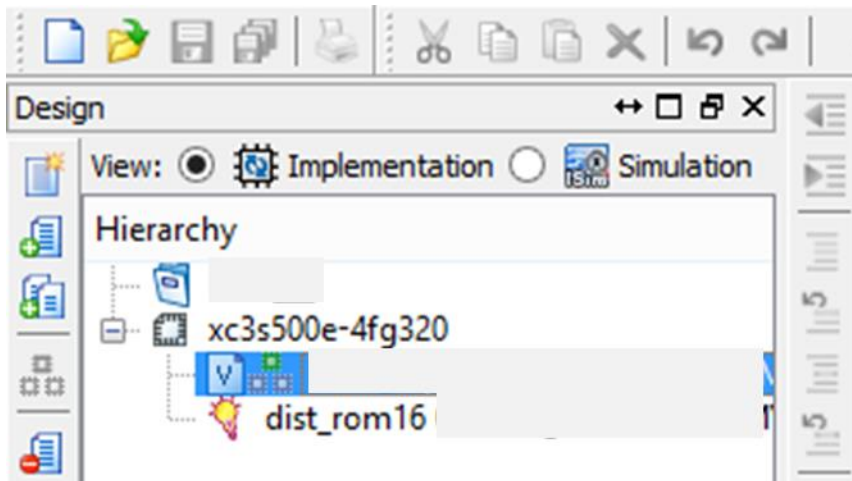
# Generarea și instanțierea memoriei

Apăsați Generate și așteptați până modulul va fi generat.



Instanțierea memoriei

```
module Lab12_2top(  
    input [3 : 0] addr,  
    output [7 : 0] spo  
);  
  
dist_rom16 MEM(  
    .a(addr), // input [3 : 0] a  
    .spo(spo) // output [7 : 0] spo  
);  
  
endmodule
```

# Adăugarea unui modul de test

---

- Adăugați un modul de test: Verilog Test Fixture
- Generați semnalele de test ca în exemplul următor

```
initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    addr = -1;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here

end


always@(*)
begin
    #50
    clk <= ~clk;
end

always@(clk)
begin

    addr = addr + 1;
end
```
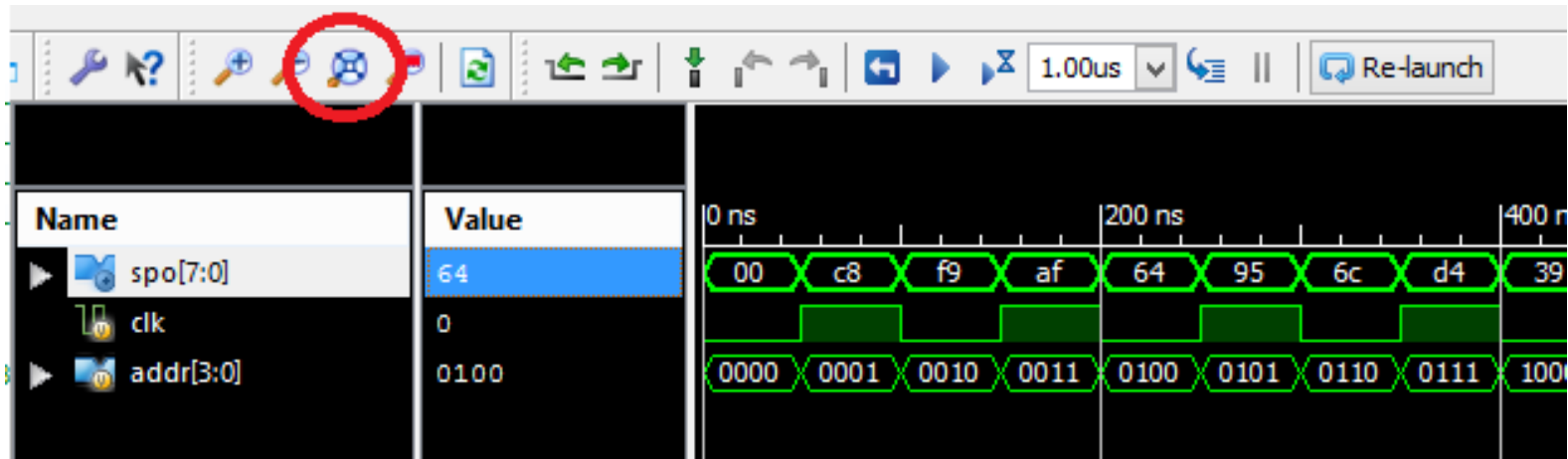
# Simulare și implementare

- Alegeți reprezentarea hexazecimală pentru conținutul memoriei (Radix – Hexadecimal)



- Comparați rezultatul simulării cu conținutul fișierului .coe

## Implementare


- Adăugați fișierul de constrângeri .ucf
- Implementați, încărcați în placă și testați
- Generați adresele folosind comutatoarele.
- Verificați pe leduri conținutul de la adresa specificată



# Lab12\_3 BLOCK ROM

 1. Creați un proiect nou (Lab12\_3) și implementați o memorie de tip Block ROM
1. Adăugați un fișier Verilog top modul
2. Adăugați porturile ca în figura următoare

```
////////////////////////////////////  
module Lab12_3_top (  
    input wire mclk ,  
    input wire [3:0] btn ,  
    input wire clrbtn ,  
    output wire [6:0] seg ,  
    output wire dp ,  
    output wire [7:0] an  
);
```



# Fișierul de inițializare a memoriei


---

- Fișier de inițializare a memoriei (MIF) se poate crea folosind un editor de texte (de exemplu Notepad++)
- Creați fișierul cu conținutul prezentat mai jos:

```
; Example Initialization file for a 8x16 block ROM
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
0000 1111 2222 3333
4444 5555 6666 7777;
```

- Salvați fișierul cu numele, Lab12\_3\_init.coe.
- Verificați să aibă extensia .coe!


# Core Generator

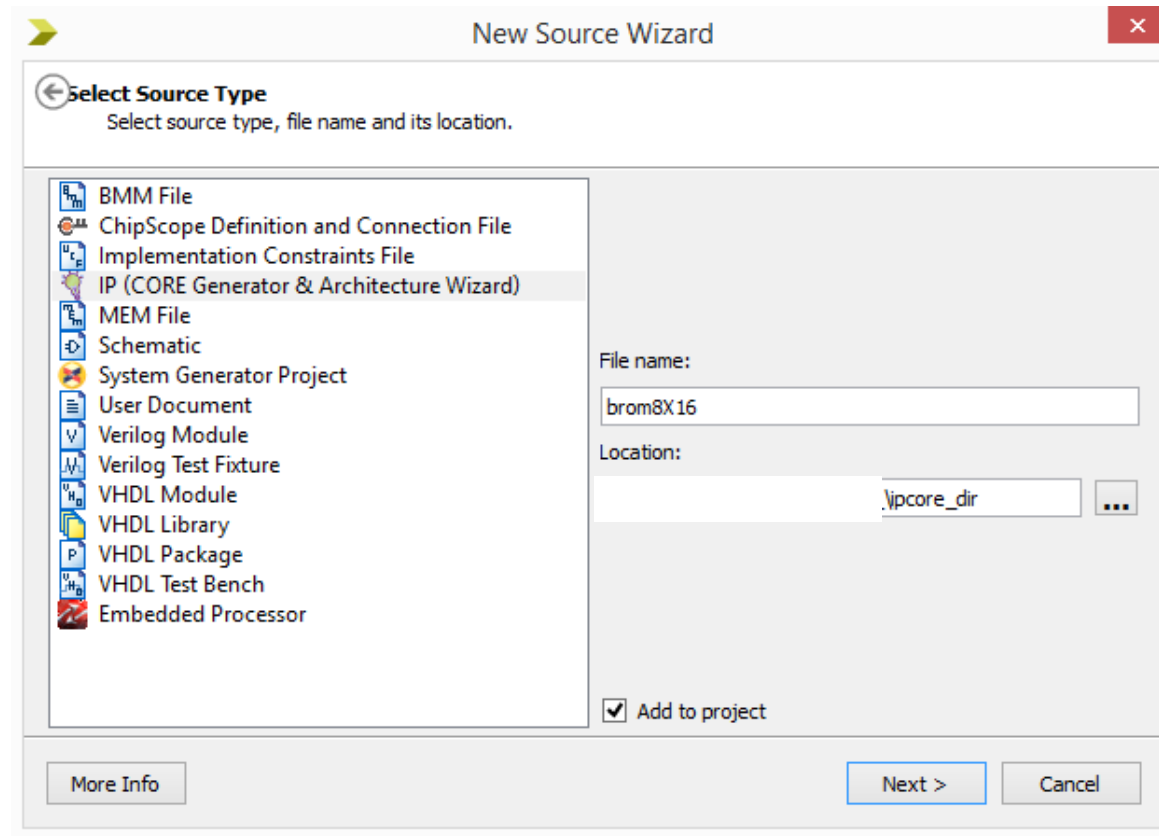

1. Adăugați o sursă nouă de tip IP Core
2. Introduceți numele **brom8x16** apoi apăsați Next.

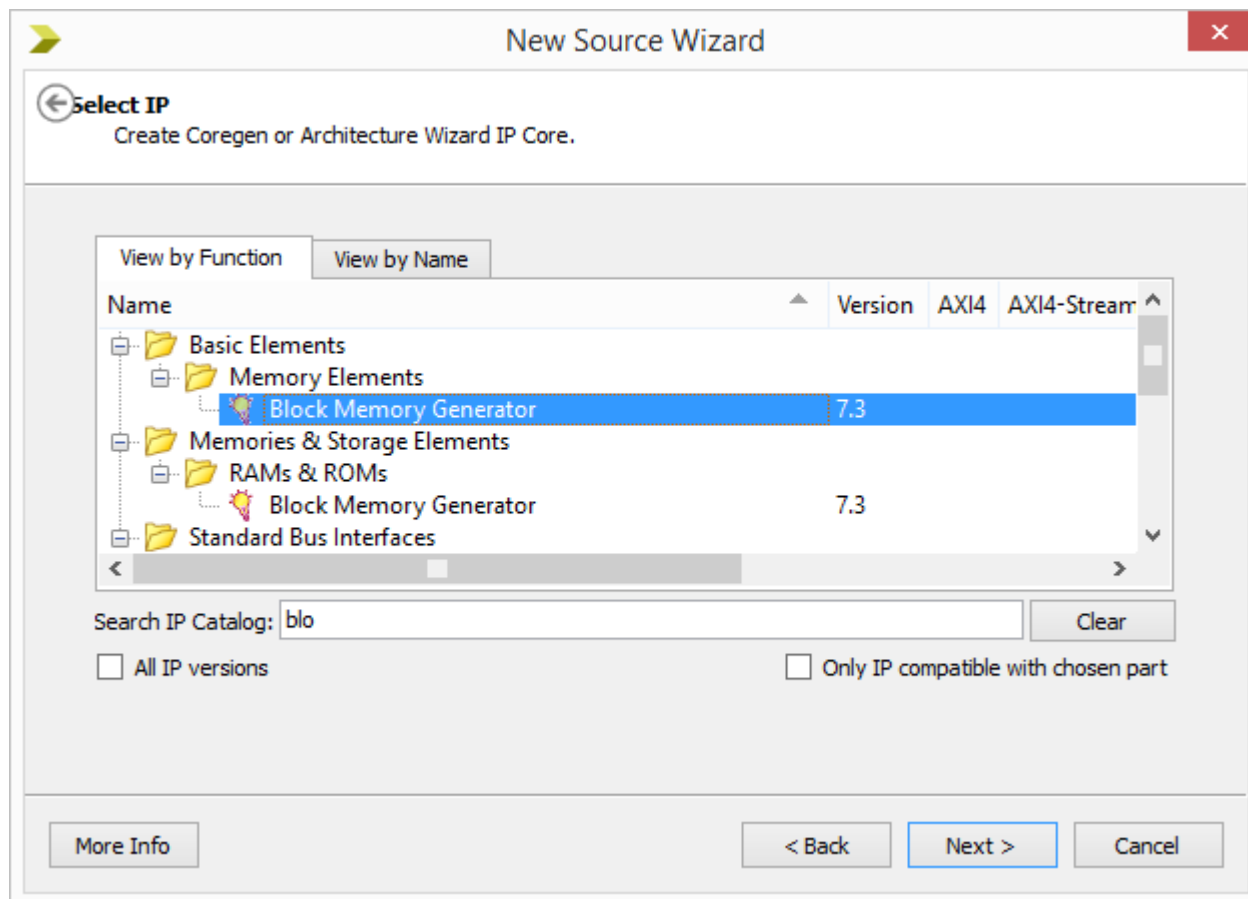
# Crearea memoriei Block RAM/ROM

Începeți să tastați „blo” pentru a căuta în catalogul de blocuri IP și alegeți *Block Memory Generator*.



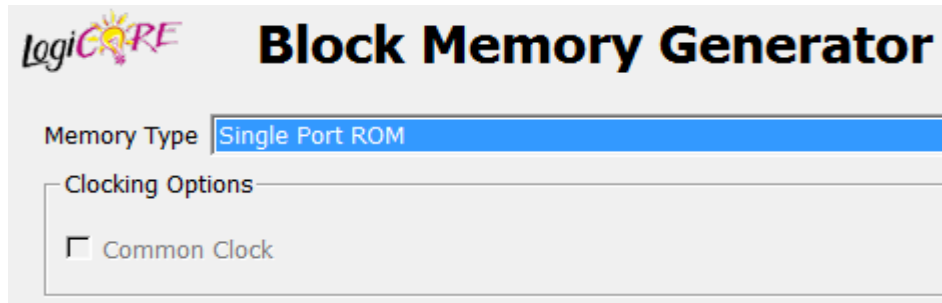
# Setarea parametrilor memoriei

- Pe pagina a doua alegeți „Single Port ROM”




The screenshot shows the LogiCORE Block Memory Generator interface. The title is "LogiCORE Block Memory Generator". Under "Memory Type", the dropdown menu is set to "Single Port ROM". Below this, there is a section for "Clocking Options" with a checkbox for "Common Clock" which is currently unchecked.

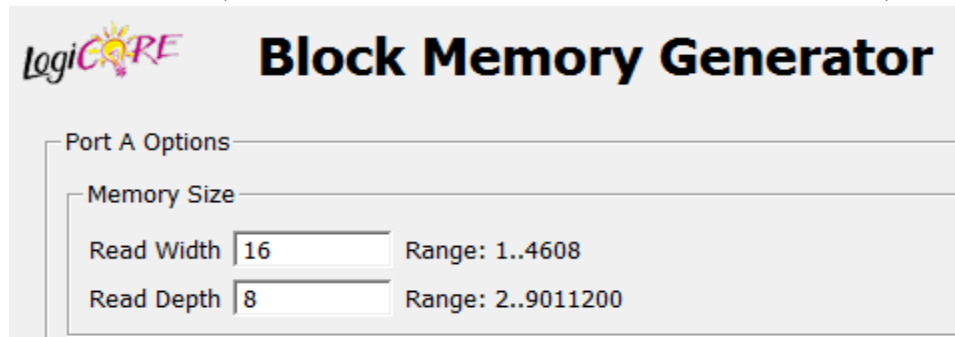- Pe pagina 3 setați capacitatea memoriei 16x8 biți



The screenshot shows the LogiCORE Block Memory Generator interface. The title is "LogiCORE Block Memory Generator". Under "Port A Options", there is a section for "Memory Size". It contains two input fields: "Read Width" set to "16" with a range of "1..4608", and "Read Depth" set to "8" with a range of "2..9011200".

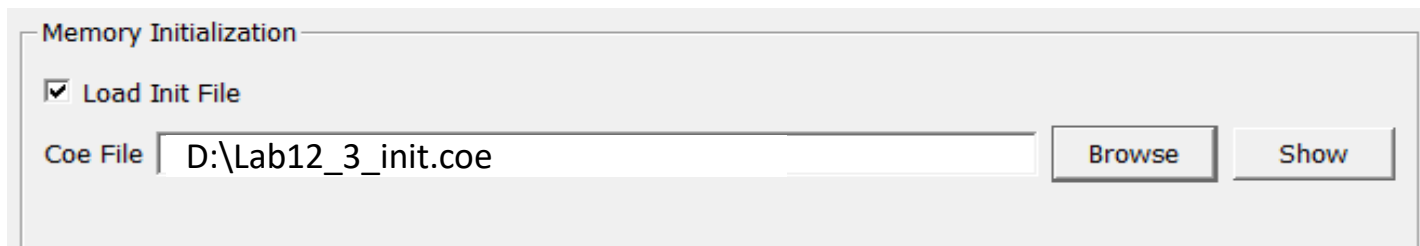- Pe pagina 4 indicați locația fișierului de inițializare cu extensia .coe



The screenshot shows the LogiCORE Block Memory Generator interface. The title is "LogiCORE Block Memory Generator". Under "Memory Initialization", there is a checkbox for "Load Init File" which is checked. Below this, there is a text input field for "Coe File" containing the path "D:\Lab12\_3\_init.coe". To the right of the input field are two buttons: "Browse" and "Show".


# Generarea și instanțierea memoriei

Apăsați Generate și așteptați până modulul va fi generat.

Instanțierea memoriei în top modul.

Porturile modulului de memorie
 
```
wire [15:0] x;  
wire [2:0] addr;  
wire clk190;  
  
clkdiv U1 (.clk(mclk),  
  .clr (clrbtn),  
  .clk190 (clk190)  
) ;  
  
hex7seg X2 (.x(x),  
  .cclk(clk190),  
  .clr (clrbtn),  
  .a_to_g(seg),  
  .an (an),  
  .dp (dp)  
) ;  
  
brom8X16 U5 (  
  .addr (btn), // Bus [2 : 0]  
  .clka (mclk),  
  .douta (x) // Bus [15 : 0]  
);  
endmodule
```



# Modulul de divizare de clock

---

- Adăugați modul de divizare a semnalului de clock

```
20 ////////////////////////////////////////////////////
21 module clkdiv (
22     input wire clk ,
23     input wire clr ,
24     output wire clk190 ,
25     output wire clk25 ,
26     output wire clk3
27 ) ;
28
29 reg [24:0] q;
30 // 25-bit counter
31 always @(posedge clk or posedge clr)
32 begin
33     if(clr == 1)
34         q <= 0;
35     else
36         q <= q + 1;
37 end
38 assign clk190 = q[17]; // 190 Hz
39 assign clk25 = q[0]; // 25 MHz
40 assign clk3 = q[23]; // 3 Hz
41 endmodule
42
```

# Modulul Hex7seg (1)

---

- Adăugați modul hex7seg

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////
module hex7seg (
input wire [15:0] x ,
input wire cclk ,
input wire clr ,
output reg [6:0] a_to_g ,
output reg [7:0] an ,
output wire dp
);
reg [1:0] s;
reg [3:0] digit;
wire [3:0] aen;
assign dp = 1;
// set aen[3:0] for leading blanks
assign aen[3] = x[15] | x[14] | x[13] | x[12];
assign aen[2] = x[15] | x[14] | x[13] | x[12] | x[11] | x[10] | x[9] | x[8] ;
assign aen[1] = x[15] | x[14] | x[13] | x[12] | x[11] | x[10] | x[9] | x[8] | x[7] | x[6] | x[5] | x[4] ;
assign aen[0] = 1; // digit 0 always on

// Quad 4-to-1 MUX: mux44
always @(*)
case(s)
0: digit = x [3:0] ;
1: digit = x [7:4] ;
2: digit = x [11:8];
3: digit = x [15:12] ;
default: digit = x[3:0];
endcase
// 7-segment decoder: hex7seg
```



# Modulul Hex7seg (2)

---

```
// 7-segment decoder: hex7seg
always @(*)
case(digit)
  0: a_to_g = 7'b1000000;
  1: a_to_g = 7'b1111001;
  2: a_to_g = 7'b0100100;
  3: a_to_g = 7'b0110000;
  4: a_to_g = 7'b0011001;
  5: a_to_g = 7'b0010010;
  6: a_to_g = 7'b0000010;
  7: a_to_g = 7'b1111000;
  8: a_to_g = 7'b0000000;
  9: a_to_g = 7'b0010000;
  'hA: a_to_g = 7'b0001000;
  'hb: a_to_g = 7'b1100000;
  'hC: a_to_g = 7'b0110001;
  'hd: a_to_g = 7'b1000010;
  'hE: a_to_g = 7'b0110000;
  'hF: a_to_g = 7'b0111000;
  default: a_to_g = 7'b0000001; // 0
endcase
// Digit select
always @(cclk)
begin
  an = 4'b1111;
  if(aen[s] == 1)
    an[s] = 0;
end

77 // 2-bit counter
78
79 always @(posedge cclk or posedge clr)
80   begin
81     if(clr == 1)
82       s <= 0;
83     else
84       s <= s + 1 ;
85   end
86
87 endmodule
```

# Implementare și testare

---

## Implementare

- Adăugați fișierul de constrângeri .ucf
- Implementați, încărcați în placă și testați
- Generați adresele folosind comutatoarele.
- Verificați pe afișajul cu 7 segmente conținutul de la adresa specificată

# Bibliografie

---

- [1] Introduction to Digital Design Using Digilent FPGA Boards – Block Diagram / Verilog Examples, LBE Books, Rochester, MI 2009, ISBN 978-0-9801337-9-0, [Online Version](#)
- [2] Richard E. Haskell, Darrin M. Hanna: Advanced Digital Design, LBE Books, Rochester, MI 2009, ISBN 978-0-9801337-5-2
- [3] Lung, C., Oniga, S., Joian, R., Gavrincea, C., Circuite integrate digitale - Îndrumător de laborator, Editura Universitarii de Nord, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-1729-86-2
- [4] Dan Nicula, [Verilog. Carte de învățătură](#), Editura Universității Transilvania Brașov, 2019 ISBN 978-606-19-1162-2
- [5] Xilinx, HDL Coding Techniques. [XST User Guide](#), UG627 (v 11.3) September 16, 2009

## Resurse de învățare online

- [1] Oniga, S., Pagina web a disciplinei de Circuite integrate digitale I / Proiectare logică: <http://ece.ubm.ro/ea/cursuri/CID/>
- [2] Verilog Tutorial: <http://www.asic-world.com/verilog/veritut.html>

# Anexe

---

- Şablon Raport de laborator
- Lista de verificare
- Coduri sursă

# Șablon Raport de laborator

---

UTCN - CUNBM

---

**RAPORT DE LABORATOR**

**Circuite digitale**

## Laborator 1

Nume student:	Specializare/an/grupa:
Cadru didactic:	Rezultat:

### **Lab1 exercițiul 1 :**

- Numele exercițiului .....
- Exercițiul a fost efectuat, a funcționat?                    **Da**                    **Nu**  
**Dacă nu, de ce?** .....
- Rezultate: tabele, simulări (capturi de ecran), etc.  
.....
- Concluzii (comentariile voastre)    |  
.....

### **Lab1 exercițiul 2:**

- .....
-

# Lista de verificare (1)

UTCN - CUNBM

**RAPORT DE LABORATOR**

**Proiectare logică / Circuite integrate digitale**

## Lista de verificare laboratoare/exerciții efectuate

Nume student:	Specializare/an/grupa:
Cadru didactic:	Rezultat:

	<b>Laborator 1</b>	Obligativ / Facultativ	Raport laborator	Data	Rezultat
	Prezentare și testare plăci de dezvoltare				
	<b>Laborator 2</b>				
Lab2_1	Implementarea porților logice - schematic	O			
Lab2_2	Implementarea porților logice în limbaj Verilog	O			
Lab2_3	Implementare circuit logic 1 - schematic	F			
Lab2_3	Implementare circuit logic 1 - HDL	F			
Lab2_4	Implementare circuit logic2 - HDL	F			
Lab2_5	Implementare circuit logic 3 - HDL	F			
	<b>Laborator 3</b>				
Lab3_1a	Implementarea funcțiilor logice de 3 variabile - Asociativitate	O			
Lab3_1b	Implementarea funcțiilor logice de 3 variabile - Distributivitate	F			
Lab3_1c	Implementarea funcțiilor logice de 3 variabile – Regulile de absorbție	F			
Lab3_2a	Teorema lui De Morgan pentru funcții de 2 variabile	O			
Lab3_2b	Teorema lui De Morgan pentru funcții de 3 variabile	O			
Lab3_2c	Generalizarea teoremei lui De Morgan	F			
Lab3_3a	Simularea și implementarea funcțiilor AND, OR, XOR și NOR de 4 variabile	O2			

# Lista de verificare (2)

Laborator 4					
Lab4_1	Implementarea funcțiilor logice pe două nivele – funcția XOR	O			
Lab4_2	Decodificator BCD – 7 segmente, implementarea funcției pt. segmentul „a”	O			
Lab4_3	Afișajul cu 7 segmente	O			
Laborator 5					
Lab5_1a	Codificator zecimal - BCD – descriere structurală	O			
Lab5_1b	Codificator 8:3descriere structurală. Simulare și <u>implementaare.</u>	F2			
Lab5_1c	Codificator prioritar – descriere comportamentală folosind funcția IF	O			
Lab5_2a	Decodificator binar pe 3 biți - descriere structurală	F			
Lab5_2b	Decodificator binar pe 3 biți - descriere comportamentală	O			
Lab5_3a	Multiplexor 2:1 - descriere comportamentală	O			
Lab5_3b	Multiplexor 4:1 - descriere structurală	F			
Lab5_3c	Multiplexor 4:1 - descriere comportamentală	O			
Lab5_3d	Multiplexor generic - descriere comportamentală	F			
Laborator 6					
Lab6_1a	Comparator pentru numere pe 2 biți	O			
Lab6_2	Generator de paritate	F2			
Lab6_3a	Semisumator pe 1-bit - simulare	O			
Lab6_3b	Sumator complet pe 1-bit (folosind 2 semi sumatoare) - implementare	O			
Lab6_4	Sumator complet pe 1-bit - descriere comportamentală	O			
Lab6_5a	Sumator pe 4-biți - descriere structurală	F			
Lab6_5b	Sumator pe 4-biți - descriere comportamentală	O			
Laborator 7					
Lab7_1a	Circuit de scădere pe 4-biți	F			
Lab7_2	ALU pe 1 bit	F			
Lab7_3	ALU pe 4 biți	O			
Lab7_3b	ALU pe 4 biți – simulare	F			
Lab7_4	ALU pe 4 biți cu afișare pe display cu 7 segmente	O			

# Lista de verificare (3)

Laborator 8					
Lab8_1a	Latch de tip D	O			
Lab8_2	Flip-flop de tip D (2 din 4, a-d)	O			
Lab8_3	Flip-flop de tip T cu reset asincron	O			
Lab8_3b	Flip-flop de tip T cu reset sincron	O			
Laborator 9					
Lab9_1a	Numărător direct sincron pe 4-biți cu ștergere asincronă	O			
Lab9_1b	Numărător direct sincron pe 4-biți cu ștergere sincronă	F			
Lab9_2	Numărător invers sincron pe 4-biți cu ștergere sincronă	F			
Lab9_3	Numărător reversibil sincron pe 4-biți	F			
Lab9_4	Numărător zecimal direct cu încărcare	O			
Lab9_5	Numărător direct sincron pe N-biți cu ștergere asincronă	O			
Laborator 10					
Lab10_1	Divizor de clock	O			
Lab10_2	Numărător pe 8-biți cu ieșire pe leduri	O			
Lab10_3	Numărător pe 8-biți cu afișaj cu 7 segmente	O			
Lab10_4	Numărător decadic	F			
Laborator 11					
Lab11_1	Registru paralel-paralel pe 4 biți				
Lab11_2	Registru de deplasare pe 8 biți				
Lab11_3	Registru paralel-serie pe 8 biți				
Lab11_4	Registru serie-paralel pe 8 biți				
Lab11_5	Numărător în inel				
Lab11_6	Numărător Johnson				
Laborator 12					
Lab12_1	Memorie ROM simplă în cod Verilog				
Lab12_2	Memorie RAM/ROM distribuită – simulare și implementare				
Lab12_3	Block RAM/ROM				